

Digital Design with Chisel

Chiselで始めるデジタル回路設計

Martin Schoeberl
Chisel勉強会 訳

Chiselで始めるデジタル回路設計

第二版(日本語版 RC 0.3)

Chiselで始める デジタル回路設計

第二版(日本語版 **RC 0.3**)

マーチン・シェーベル著

Chisel勉強会訳

Copyright © 2016–2019 Martin Schoeberl



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Email: martin@jopdesign.com

Visit the source at <https://github.com/schoeberl/chisel-book>

Published 2019 by Kindle Direct Publishing,
<https://kdp.amazon.com/>

Library of Congress Cataloging-in-Publication Data

Schoeberl, Martin

Digital Design with Chisel

Martin Schoeberl

Includes bibliographical references and an index.

ISBN 9781689336031

Manufactured in the United States of America.

Typeset by Martin Schoeberl.

目次

まえがき (L276)	ix
序文 (L359)	xi
0.1 第2版のまえがき (L402)	xi
0.2 謝辞 (L438)	xi
0.3 日本語訳について (L472)	xii
0.3.1 日本語版での変更点 (L482)	xii
0.3.2 日本語版の履歴 (L488)	xii
1 はじめに (L503)	1
1.1 ChiselとFPGA開発ツールのインストール (L688)	2
1.1.1 macOS	2
1.1.2 Linux/Ubuntu	2
1.1.3 Windows	2
1.1.4 FPGA ツール (L791)	2
1.2 Hello World	2
1.3 Chisel で Hello World (L865)	3
1.4 Chisel 用のIDE (L915)	3
1.5 本書のソースコードへのアクセスと電子書籍の機能 (L1010)	4
1.6 参考文献 (L1055)	4
1.7 演習 (L1126)	5
2 基本コンポーネント (L1277)	7
2.1 信号タイプと定数 (L1310)	7
2.2 組み合わせ回路 (L1479)	8
2.2.1 マルチプレクサ (L1756)	9
2.3 レジスター (L1849)	10
2.3.1 カウント (L1964)	11
2.4 バンドルとVecを用いたストラクチャ (L2003)	11
2.5 Chisel によるハードウェア生成 (L2095)	12
2.6 演習 (L2253)	13
3 ビルドプロセスとテスト (L2328)	15
3.1 sbtでプロジェクトを構築する (L2362)	15
3.1.1 ソースコードの構成 (L2394)	15
3.1.2 sbt の実行 (L2546)	16
3.1.3 ツールの実行フロー (L2613)	17
3.2 Chisel を使ったテスト (L2693)	18
3.2.1 PeekPokeTester	18
3.2.2 ScalaTest の利用 (L2884)	20
3.2.3 波形表示 (L2960)	20
3.2.4 printf デバッグ (L3089)	22
3.3 演習 (L3158)	22
3.3.1 最小のプロジェクト (L3176)	22
3.3.2 テストの演習 (L3376)	24
4 コンポーネント (L3417)	25
4.1 Chisel のコンポーネントはモジュール (L3502)	25
4.2 算術論理ユニット (L3669)	27
4.3 バルク接続 (L3763)	28

4.4	関数 (L3830)	29
5	組合せ回路ブロック (L3928)	31
5.1	組合せ回路 (L3952)	31
5.2	デコーダー (L4138)	32
5.3	エンコーダー (L4310)	34
5.4	演習 (L4415)	34
6	順序回路ブロック (L4448)	35
6.1	レジスタ (L4472)	35
6.2	カウンタ (L4875)	37
6.2.1	カウントアップとダウン (L4960)	38
6.2.2	カウンタによるタイミングの生成 (L5038)	39
6.2.3	「オタク」カウンタ (L5192)	40
6.2.4	タイマー (L5243)	41
6.2.5	パルス幅変調 (L5335)	41
6.3	シフトレジスタ (L5498)	43
6.3.1	パラレル出力付きシフトレジスタ (L5566)	43
6.3.2	パラレルロード付きシフトレジスタ (L5630)	43
6.4	メモリー (L5686)	44
6.5	演習 (L5896)	47
7	入力処理 (L5965)	49
7.1	非同期入力 (L5999)	49
7.2	デバウンス (L6104)	49
7.3	入力信号のフィルタリング (L6245)	51
7.4	入力処理と関数の組み合わせ (L6350)	52
7.5	演習 (L6385)	52
8	有限オートマトン (L6429)	55
8.1	有限オートマトンの基本 (L6487)	55
8.2	ミラー FSMで出力を高速化 (L6791)	58
8.3	ムーア対ミラー (L7004)	60
8.4	演習 (L7143)	62
9	コミュニケーションステートマシン (L7190)	63
9.1	ライトフラッシャーの例 (L7220)	63
9.2	データパスを持つステートマシン (L7466)	67
9.2.1	ポップカウントの例 (L7516)	67
9.3	Ready-Valid インターフェース (L7719)	69
10	ハードウェアジェネレータ (L7981)	73
10.1	パラメータを使って設定する (L8011)	73
10.1.1	シンプルなパラメータ (L8034)	73
10.1.2	型パラメータを持つ関数 (L8069)	73
10.1.3	型パラメータを持つモジュール (L8193)	74
10.1.4	パラメータ化されたバンドル (L8242)	75
10.2	組合せ論理回路の生成 (L8305)	76
10.3	継承を利用する (L8451)	77
10.4	関数型プログラミングによるハードウェア生成 (L8602)	80
11	デザイン例 (L8687)	81
11.1	FIFO バッファ (L8706)	81
11.2	シリアルポート (L8940)	82
11.3	FIFO設計のバリエーション (L9275)	88
11.3.1	FIFOのパラメータ化 (L9295)	88
11.3.2	バブルFIFOの再設計 (L9380)	88
11.3.3	ダブルバッファFIFO (L9444)	90

11.3.4 レジスタメモリ付きFIFO (L9517)	91
11.3.5 オンチップメモリ付きFIFO (L9700)	92
11.4 演習 (L9787)	94
11.4.1 バブルFIFOを探る (L9809)	94
11.4.2 UART (L9923)	95
11.4.3 FIFO探索 (L10015)	95
12 プロセッサの設計 (L10060)	97
12.1 ALUから始める (L10192)	97
12.2 命令のデコード (L10343)	100
12.3 アセンブラ命令 (L10408)	101
12.4 演習 (L10492)	102
13 Chisel への貢献 (L10543)	105
13.1 開発環境の設定 (L10565)	105
13.2 テスト (L10699)	106
13.3 プルリクエストで貢献する (L10729)	106
13.4 演習 (L10754)	106
14 まとめ (L10854)	107
A Chiselを使っているプロジェクト一覧 (L10924)	109
B Chisel 2 (L11088)	111
C 略語 (L11252)	113
参考文献	115
索引	117

目次

2.1	(a & b) cの論理.信号は単一、もしくは複数のビットになり得る。Chiselの表現と回路図は同じになる。	8
2.2	基本的な 2:1 マルチプレクサ	10
2.3	同期リセットで0初期化されるDフリップ・フロップベースのレジスタ	10
3.1	Chisel プロジェクトのソースツリー (sbt 利用)	15
3.2	Chiselエコシステムのツールフロー	17
4.1	コンポーネントが階層構造を持つ回路デザイン	25
4.2	算術論理演算ユニット (ALUと略される)	27
5.1	2つのマルチプレクサのチェーン	32
5.2	2bitから4bitデコーダ	32
5.3	4bitから2bitエンコーダ	34
6.1	D フリップフロップを使ったレジスタ	35
6.2	同期リセットを持つ D フリップフロップを使ったレジスタ	36
6.3	リセット信号を持つレジスタの波形図	36
6.4	イネーブル信号をもつ D フリップフロップレジスタ	37
6.5	イネーブル信号をもつ D フリップフロップレジスタの波形図	37
6.6	カウンタの中のアダーと結果保持レジスタ	38
6.7	イベントをカウント	38
6.8	低速なティック生成の波形図	39
6.9	低速なティックを使ったカウンタの波形図	40
6.10	ワンショットタイマー	41
6.11	パルス幅変調 (PWM)	42
6.12	4段のシフトレジスタ	43
6.13	パラレル出力付き 4 ビットシフトレジスタ	44
6.14	パラレルロード機能を持つ 4ビットシフトレジスタ	44
6.15	同期メモリ	45
6.16	書き込み中の読み出しに動作に対応したフォワード(転送)回路を搭載した同期メモリ	46
7.1	入力信号のシンクロナイザ	49
7.2	入力信号のデバウンス	50
7.3	入力信号のサンプリングによる多数決回路	51
8.1	有限状態機械(ムーア形)	55
8.2	アラームの状态遷移図	57
8.3	立ち上がりエッジ検出器(ミーリー形FSM)	58
8.4	ミーリー型の有限状態機械	58
8.5	ミーリーFSMによる立ち上がりエッジ検出回路の状态遷移図	59
8.6	ムーアFSMによる立ち上がりエッジ検出回路の状态遷移図	60
8.7	ミーリーとムーアFSMの立ち上がりエッジ検出回路の波形図	60
9.1	マスターFSMとタイマーFSMに分割されたライトフラッシャー回路	63
9.2	マスターFSMとタイマーFSMとカウンタFSMに分割されたライトフラッシャー回路	64
9.3	データバスを伴ったFSM	67
9.4	ポップカウント FSM の状态遷移図	67
9.5	ポップカウント回路のデータバス	68
9.6	ready-valid のフロー制御	70

9.7	ready-valid インタフェースのデータ転送、Ready 信号が早い場合	71
9.8	ready-valid インタフェースのデータ転送、Ready 信号が遅い場合	71
9.9	シングルサイクルの ready/valid 信号と back-to-back 転送	71
11.1	writer, FIFO バッファと reader 回路	81
11.2	UART の 1 バイト転送の波形図	83

表目次

2.1	Chiselで定義されているハードウェアの演算子	9
2.2	vに適用できるハードウェアのメソッド	9
5.1	2bitから4bitデコーダの真理値表	33
5.2	4bitから2bitエンコーダの真理値表	34
8.1	アラームFSMの状態表	56
12.1	Leros の命令セット	98

コード目次

1.1 Chiselで書いた Hello World のハードウェア実装	3
6.1 ワンショットタイマー	41
6.2 1 KiB 同期メモリ	45
6.3 フォワード(転送)回路を含む同期メモリ	47
7.1 関数を使った入力信号処理のまとめ	52
8.1 アラームFSMのChiselコード	56
8.2 ミーリーマシンを用いた立ち上がりエッジ検出	59
8.3 立ち上がりエッジ検出回路のムーア版	61
9.1 ライトフラッシャーのマスターFSM	65
9.2 二重のリファクタリングフラッシャーのマスターFSM	66
9.3 トップレベルのコンポーネント回路	68
9.4 ポップカウント回路のデータパス	69
9.5 ポップカウント回路のFSM	70
10.1 テキストファイルを読んで論理テーブル生成	76
10.2 バイナリからBCDへの変換	77
10.3 カウンタを使ったティック生成	77
10.4 異なったティックカーに対するテスターコード	78
10.5 カウントダウンカウンタを使ったティック(カウントパルス)の生成	79
10.6 -1までカウントダウンするカウンタを使ったティック(カウントパルス)の生成	79
10.7 ティッカーテストのための ScalaTest の仕様	79
11.1 バブルFIFOのシングルステージ	82
11.2 FIFOバブルステージの配列で構成されたFIFO	83
11.3 シリアルポートのトランスミッター (送信回路)	84
11.4 ready/valid インターフェースを持つ 1 バイトバッファ	85
11.5 バッファを追加したトランスミッター	85
11.6 シリアルポートのレシーバー (受信回路)	86
11.7 シリアルポートから “Hello World!” を出力	87
11.8 シリアルポートでのデータのエコー処理	87
11.9 ready-valid インターフェースを持つバブルFIFO	89
11.10ダブルバッファを持つ FIFO	90
11.11レジスタで構成したメモリを持つ FIFO	91
11.12オンチップメモリで構成した FIFO	92
11.13メモリベースのFIFOとダブルバッファFIFOの組み合わせ	94
12.1 Leros の ALU	99
12.2 Scala で記述した Leros ALU 関数	100
12.3 Leros アセンブラのメインの部分	103

まえがき (L276)

デジタルデザインの世界で作業することはとてもエキサイティングなことです。デナード・スケーリングの終わりとムーアの法則の減速で、この分野での技術革新が必要となっています。半導体製造に関わる企業は、依然として性能向上に尽力していますが、性能改善のためのコストが大幅に上昇しています。Chiselは、デジタルデザインの生産性向上により、このコストの削減します。設計の再利用による検証のコストの削減や、開発初期投資（Non-Recurring Engineering、NRE）の削減により、設計者はより少ない時間でより多くのデザインを開発することができます。また、学生や個人でも、イノベーションに取り組むことが簡単にできます。

ChiselはそれがScalaの中に埋め込まれているという点で、他のプログラミング言語とは異なります。基本的には、同期デジタル回路を表現するために必要なプリミティブを含むクラスと機能をライブラリ化したものがChiselです。Chiselのデザインは実際にはScalaのプログラムで、実行可能な回路を生成します。多くの人にとって、これは直感に反するかもしれませんが：「なぜ、ChiselをVHDLやSystemVerilogのようなスタンドアロンの言語にしないのだろうか?」。この質問に対する私の答えは次のとおりです。過去数十年間、ソフトウェアの世界はその設計手法の様々なイノベーションが起きました。新しいハードウェアの言語にこれらの技術を適用しなくても、最新のプログラミング言語を使用するだけで、これらのメリットを享受することができるのです。

Chiselに対して、「学ぶことが困難である」と長年批判されてきました。このような認識の多くは、自身の研究や、商業的なニーズを満足させるために、専門家によって作成された大規模で複雑な設計が蔓延したことによるものです。C++のような人気のある言語を学習するとき、人々はGCCのソースコードを読んだりしません。むしろ、新たにChiselを使う人に向けた、様々な研修コースや、教科書、様々な学習教材が必要です。Chiselを学びたい人のための重要なリソースとして、このChiselで始めるデジタル回路設計をマーティンは書いてくれました。

マーティンは、経験豊富な教育者であり、それは本書の内容からもみてとれます。インストールおよび基本的な部分の解説から始めて、レンガ造り建物をレンガを一つ一つ積み上げるように、読者の理解を深めてゆきます。付属の演習問題は、理解を固めるための接着剤で、それぞれの概念が読者の心に定着することを助けます。この本は、ハードウェアジェネレーターで頂点に達し、この屋根が残りの部分に目的を与えます。最終的には、RISCプロセッサのようなシンプルで有用なデザインを構築するための知識をこの本の読者は得ることになるでしょう。

マーティンは*Digital Design with Chisel*で生産的なデジタル設計のための強力なベースを築きました。次に何をやるかはあなた次第です。

ジャック・ケーニツヒ

ChiselとFIRRTLメンテナ

スタッフエンジニア、SiFive社

序文 (L359)

この本は、ハードウェア構築言語であるChiselを使ったデジタル回路設計について解説します。Chiselは、オブジェクト指向言語や関数型言語などの先進のソフトウェア・エンジニアリング技術を、デジタル回路設計の世界にもたらします。

この本は、ハードウェア設計者とソフトウェア・エンジニアの両方を対象としています。VerilogやVHDLの知識を持つハードウェア設計者は、現代的な言語をASICやFPGA設計に活用することで、その生産性を向上させることができます。オブジェクト指向と関数型プログラミングの知識を持つソフトウェア・エンジニアは、例えば、クラウドで稼働するFPGAアクセラレータのようなハードウェアのプログラミング（設計）にその知識を活用することができます。

本書では、小さな物から中規模の物まで一般的なハードウェアを例にして、Chiselを使ったデジタル回路設計を紹介していきます。

0.1 第2版のまえがき (L402)

Chiselは、アジャイルなハードウェア設計を可能にします。同様にオープンアクセスとオンデマンド印刷は、アジャイルな書籍の出版を可能にします。本書も初版のリリース後半年未満で改善と拡張を加えた第2版をリリースすることができました。

マイナーな修正のほか、第二版での主な変更点は次の通りです。テストセクションが拡張されています。シーケンシャルビルディングブロック(sequential building blocks)の章では、より多くの回路例を紹介しています。入力処理 (input processing) に関する新しい章が設けられ、入力の同期、デバウンス回路の設計、そしてノイズが多い入力信号のフィルタリング処理について説明します。デザイン例の章も拡張され、異なる種類のFIFOの実装方法を説明します。このFIFOのバリエーションでは、型パラメータと継承をデジタル回路設計のなかでどのように扱うかを解説しています。

0.2 謝辞 (L438)

クールなハードウェア構築言語であるChiselの開発に携わったすべての人に感謝します。Chiselは使用するのがとても楽しく、その本を書く価値があります。とてもオープンでフレンドリーで、Chiselに関する質問に熱心に答えてくれるChiselコミュニティ全体に感謝しています。

また、最後の数年間、先進コンピューターアーキテクチャコースを受講した学生たちに感謝したいと思います。ほとんどの生徒が最終プロジェクトのためにChiselを取り上げてくれました。殻から抜け出し、新しい勉強の旅に出て、最先端のハードウェア記述言語を使用していただき感謝します。あなたたちの質問の多くは、この本を形作るのに大変役立ちました。

0.3 日本語訳について (L472)

この日本語訳は Chisel勉強会の 3 名 (mune10, diningyo, aki) で行っています。翻訳で用いたオリジナルのバージョンは (2020年3月2日 b20a791)です。オリジナルの更新に合わせて翻訳も新しくしていく予定です。日本語版のソースコードはこちら<https://github.com/chisel-jp/chisel-book> で公開しています。誤訳や表現の誤りの訂正など、小さな修正も歓迎します。

Chiselに興味ある方は、勉強会に自由に参加できます。新型コロナの影響でF2Fの勉強会の開催はできておりませんが、Chisel勉強会のSlackへの登録URL <https://chisel-jp-slackin.herokuapp.com/> していたければ情報交換できると思います。



0.3.1 日本語版での変更点 (L482)

- Wikipediaへのリンクは(英語)(日本語)の併記としました。これは日本語版の記述が不十分な用語があるためです。

0.3.2 日本語版の履歴 (L488)

2020-10-10 一時公開版

2021-01-xx RC1 初回校正版、(目次にLatexソースの行番号追記)

1 はじめに (L503)

本書は、近代的なハードウェア構成言語である [Chisel \[2\]](#) を使ったデジタルシステム設計について解説します。本書では、一般的なデジタル回路設計の書籍に比べ、より高い抽象レベルでの設計に注目し、より複雑で、相互作用のあるデジタルシステムを短期間で開発できるようになることを目指します。

本書およびChiselは、(1) ハードウェア設計者と(2) ソフトウェア・プログラマの2つの開発者のグループを対象としています。VHDLやVerilogになれたハードウェア設計者は、Python、Java、またはTclのような言語も使いこなしながらハードウェアの開発を進めますが、今後はハードウェアの生成が言語の機能の一部となっている唯一のハードウェア構築言語を使って開発を進めることができます。ハードウェア設計にも興味（例えば、インテルが性能向上にFPGAをチップに取り込むなど）があるソフトウェアプログラマにとっては、最初に覚えるハードウェア記述言語としてChiselは最適です。

Chiselは、オブジェクト指向や関数型言語といったソフトウェア工学の進歩をデジタル設計の世界にもちこみます。Chiselは、レジスタ転送レベル（RTL）でのハードウェア記述をサポートするだけでなく、ハードウェア・ジェネレータ(生成器)を記述できます。

現在、ハードウェアの設計はハードウェア記述言語（HDL）を使うのが一般的です。CADツールなどを使用して、お絵かきでハードウェアコンポーネントを設計する時代は終わりました。回路構成図を作ることにはありますが、それはシステムの概要を示すためで、システムを記述するためのものではありません。最も一般的なハードウェア記述言語は、VerilogやVHDLの2つです。どちらの言語も、歴史があり、様々な遺産を含んでいます。その言語のどのような記述がハードウェアに合成可能なのかという感動的な記述を持っています。勘違いしないでください：VHDLやVerilogは [ASIC\(英語\)/\(日本語\)](#) に合成可能なハードウェアブロックを確実に記述することができます。Chiselを使ったハードウェア設計では、Verilogはテストおよび合成のための中間言語として機能しています。

本書はハードウェア設計の一般的な紹介や基礎を扱うものではありません。CMOSトランジスタを使ったゲートの生成といったようなデジタル回路設計の基本については、他の書籍を参照して下さい。この本では [FPGA\(英語\)/\(日本語\)](#) をターゲットとした設計やASICを記述するための現在の手法といった抽象レベルのデジタル設計について取り扱っています。¹ この本のための予備知識として、[Boolean algebra\(英語\)/ブール代数\(日本語\)](#) や [binary number system\(英語\)/2進法のシステム\(日本語\)](#) の知識を想定しています。更に何らかのプログラミング言語を使用した経験も想定しています。VerilogやVHDLの知識は必要ありません。Chiselはデジタルハードウェアを設計するための、最初のプログラミング言語になりえます。例題中のビルド処理はsbtやmakeに基づいているので、コマンドラインを使ったインターフェイス（CLI、ターミナルやUnixシェルとも呼ばれる）の基本的な知識が役に立つでしょう。

Chisel自体は大きな言語ではありません。基本的な文法は[早見表](#)に収まる程度なので、数日で習得することができます。したがって、本書もそんなにボリュームのある本ではありません。Chiselは多くの資産を持つVHDLやVerilogよりは確かに小さい言語です。ChiselのパワーはChiselが表現能力の優れた[Scala](#)言語に組み込まれていることにあります。ChiselはScalaの「拡張性」[12]から機能を継承しています。しかしながら、Scala自体はこの本の主たるトピックではありません。Scalaの一般的な紹介については、オースキー(Scalaの開発者)のテキストブック[12]を参照してください。この本は、デジタル回路設計とChisel言語のチュートリアルです。Chiselの言語リファレンスではありませんし、完全なチップの設計に関する本でもありません。

本書に掲載されているコード例はすべてコンパイルが可能で、テスト済みの完全なプログラムから抽出されています。そのためコードにはシンタックスエラーは含まれていません。コード例は本書の[GitHubリポジトリ](#)に公開されています。本書ではChiselのコードだけでなく良いハードウェアの記述スタイルの原則や便利なデザインについても紹介していきます。

この本はノートPCやタブレット（iPadなど）に向けて最適化しており、[Wikipedia\(英語\)/\(日本語\)](#) の記事を中心に補足のためのリンクを掲載しています。

¹ 著者はターゲットとする技術面ではASICよりもFPGAに詳しいため、この本で紹介されるデザインの最適化はFPGAをターゲットにしています。

1.1 ChiselとFPGA開発ツールのインストール (L688)

ChiselはScalaのライブラリの1種であり、最も簡単なChiselとScalaのインストール方法はScalaのビルドツールであるsbtを使うことです。Scala自体は[Java JDK 1.8](#)に依存しています。OracleがJavaに関するライセンスを変更したため、[AdoptOpenJDK](#)からOpenJDKをインストールの方がより簡単でしょう。

1.1.1 macOS

[AdoptOpenJDK](#)からJava OpenJDK 8をインストールします。Mac OS Xでは、パッケージマネージャの[Homebrew](#)を使用することで、sbtとgitを次のようにインストールできます。

```
$ brew install sbt git
```

[GTKWaveIntelliJ](#) (コミュニティ版) をインストールします。プロジェクトをインポートする場合、本節でインストールしたJDK 1.8を選択してください (Java 11ではありません!)。

1.1.2 Linux/Ubuntu

Ubuntuでは次のコマンドでJavaと役に立つツール類をインストールできます。

```
$ sudo apt install openjdk-8-jdk git make gtkwave
```

UbuntuはDebianが元になっているため、プログラムはたいていDebianファイル (.deb) からインストールできます。しかし本書の執筆時点では、sbtはインストール可能なパッケージが存在していませんでした。そのためインストール手順が少し複雑になります。

```
echo "deb https://dl.bintray.com/sbt/debian /" | \
  sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/sbt.list
sudo apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 \
  --recv 2EE0EA64E40A89B84B2DF73499E82A75642AC823
sudo apt-get update
sudo apt-get install sbt
```

1.1.3 Windows

[AdoptOpenJDK](#)からJava OpenJDKをインストールします。ChiselとScalaもWindowsにインストールして使用できます。[GTKWaveIntelliJ](#) (コミュニティ版) をインストールします。プロジェクトをインポートする際には、インストール済みの **select the JDK 1.8** を選択してください (Java 11ではありません!)。その前に[Windowsでのsbtのインストール](#)を参考にして、Windowsインストーラでsbtをインストールします。また、[gitクライアント](#)をインストールします。

1.1.4 FPGA ツール (L791)

FPGA向けにハードウェアをビルドするためには、論理合成ツールが必要です。2つの有名なFPGAベンダであるIntel²とXilinxは小規模から中規模のFPGAをサポートしたフリーのツールを提供しています。これらの中規模なFPGAはRISCプロセッサによるマルチコアをビルドするには十分です。Intelは[Quartus Prime Liteエディション](#)をXilinxは[Vivado Design Suite](#), [WebPACKエディション](#)をそれぞれ提供しています。これらのツールはWindows/Linux版はありますが、macOS向けのものではありません。

1.2 Hello World

どのプログラミング言語でも*Hello World*と呼ばれる最小の例題からスタートします。次に示すコードがその最初のアプローチです。

```
object HelloScala extends App{
  println("Hello Chisel World!")
}
```

²旧Altera


```

class Hello extends Module {
  val io = IO(new Bundle {
    val led = Output(UInt(1.W))
  })
  val CNT_MAX = (500000000 / 2 - 1).U;

  val cntReg = RegInit(0.U(32.W))
  val blkReg = RegInit(0.U(1.W))

  cntReg := cntReg + 1.U
  when(cntReg === CNT_MAX) {
    cntReg := 0.U
    blkReg := ~blkReg
  }
  io.led := blkReg
}

```

コード 1.1: Chiselで書いた Hello World のハードウェア実装

この短いプログラムをsbtを使ってコンパイルして実行します。

```
$ sbt run
```

Hello Worldのプログラムの期待される出力は次のようなものです。

```

[info] Running HelloScala
Hello Chisel World!

```

しかしこれはChiselなのでしょうか？このハードウェアは文字列を印刷するために生成されたものでしょうか？いいえ、これはただのScalaのコードであってハードウェア設計におけるHello Worldプログラムではありません。

1.3 Chisel で Hello World (L865)

それではハードウェア設計においてHello Worldプログラムと言えるものは何なのでしょう？簡単に見ることができて役に立つ最小のデザインとは？その答えはLEDを点滅させるで、これがハードウェア（もしくは組み込みソフトウェア）におけるHello Worldです。LEDが点滅していれば、より大きな問題を解決するための準備ができたことになります。

コード 1.1はLチカの処理をChiselで実装したものです。次の章でこのコードの詳細についてを解説するので、ここではコードの詳細について理解する必要はありません。注意しておきたいのは回路は通常50MHzといった高速なクロックで動作するため、目に見える点滅を生成するためにHzレンジのタイミングのカウンタが必要になります。上記の例では0から25000000-1までカウントし、点滅信号をトグルし(blkReg := ~blkReg)、カウンタを再スタートします。これによってハードウェアはLEDを1Hzで点滅させます。

1.4 Chisel 用のIDE (L915)

本書では、あなたのプログラミング環境やエディタについては何も仮定していません。基本的なことはコマンドライン上でsbtを使い、好きなエディタを使うだけで簡単に習得できます。他の書籍の伝統に習えば、すべてのコマンドは、シェル/ターミナル/CLIに入力しなければならないコマンドの前には\$がありますが、これは入力しません。例として、ここでは、現在のフォルダ内のファイルを一覧表示するUnixのlsコマンドを示します。

```
$ ls
```

バックグラウンドでコンパイラが動いている統合開発環境（IDE）を利用することで、コーディングの高速化が可能になると言われています。ChiselはScalaのライブラリなので、Scalaをサポートしてい

るIDEはすべてChiselに適したIDEでもあります。例えば、`build.sbt` で構成された sbt プロジェクトから [IntelliJ](#) や [Eclipse](#) のプロジェクトを生成することができます。

IntelliJでは、*File - New - Project from Existing Sources...* からプロジェクトの中の `build.sbt` ファイルを選べば、既存のソースから新しいプロジェクトを作成することができます。

Eclipseでは、

```
$ sbt eclipse
```

で、そのプロジェクトをEclipseにインポートします。³

[Visual Studio Code](#)もChisel用IDEとして使えます。[Scala Metals](#) 拡張がScalaのサポートを提供します。左のバーで *Extensions* を選択、*Metals* をサーチして、*Scala (Metals)* をインストールします。sbt ベースのプロジェクトをインポートするには、*File - Open* でフォルダをオープンします。

1.5 本書のソースコードへのアクセスと電子書籍の機能 (L1010)

この本はオープンソースで、GitHub: [chisel-book](#) でホストされています。⁴ この本で紹介されているChiselのコード例はすべてリポジトリに含まれています。コードは最新バージョンのChiselでコンパイルされており、多くの例にはテストベンチも含まれています。付属のリポジトリ [chisel-examples](#) には、より大きなChiselの例題を集めています。本書の中に誤りやタイプミスを見つけた場合は、GitHubのプルリクエストで改善点を取り入れるのが最も便利な方法です。また、GitHubにIssueを提出することで、改善のためのフィードバックやコメントを提供することもできます。あと、昔ながらの平凡なメールも送れます。

この本は、PDFの電子ブックと古典的な印刷形式で自由に利用できます。電子ブック版には、さらなるリソースと [Wikipedia](#) の記事へのリンクがあります。本書に直接当てはまらない背景情報（例：2進数方式）については、Wikipediaの記事を利用しています。iPadなどのタブレットで読めるように、電子書籍のフォーマットを最適化しています。

1.6 参考文献 (L1055)

デジタル設計とChiselに関する参考文献をリストします

- [Digital Design: A Systems Approach](#), by William J. Dally and R. Curtis Harting, は、デジタルデザインに関する最新の教科書です。ハードウェア記述言語としてVerilogとVHDLの2つのバージョンがあります。

Chiselの公式ドキュメントやその他の関連ドキュメントはオンラインで利用可能です。

- The [Chisel](#) ホームページは、Chiselをダウンロードして学ぶための公式の出発点です。
- The [Chisel Tutorial](#) はテストとソリューションを含む小さな演習問題を含む準備されたプロジェクトを提供します。
- The [Chisel Wiki](#) はChiselの簡単なユーザーガイドと詳細情報へのリンクが含まれています。
- The [Chisel Testers](#) は、Wikiドキュメントを含む独自のリポジトリです。
- The [Generator Bootcamp](#) は、[Jupyter](#) ノートブックとして、ハードウェア・ジェネレーターを中心としたChisel講座です。
- A [Chisel Style Guide](#) by Christopher Celio.
- The [chisel-lab](#) には、デンマーク工科大学の「デジタル・エレクトロニクス2」コースのChisel練習問題が収録されています。

日本語の情報についてもリストします（日本語版追記）

- [Chiselを始めたい人に読んでほしい本](#) だいにんぎょーはChiselとそのもととなるScalaの日本語で最初の解説書です。[Amazon](#)でも買えます。

³sbt用のEclipseプラグインが必要です。

⁴日本語版は [chisel-book](#) [日本語訳](#)

- [Chiselクイックリファレンス](#) だいにんぎょーはchisel3.utilパッケージのリファレンス集です。
- [プログラマのためのFPGAによるRISC-Vマイコンの作り方](#) 堀江徹也 (著) はChiselの紹介から始まり、SiFive社のフリーのRISC-V SoC実装である Freedomを例にFPGAの開発までカバーします。

1.7 演習 (L1126)

各章の終わりにはハンズオンの演習があります。最初の演習では、FPGAボードを使用してLEDを1つ点滅させます。⁵ 最初のステップとして、[chisel-examples](#) リポジトリをgithubからclone (またはfork)してください。Hello World の例は `hello-world` フォルダにあり、最小のプロジェクトとしてセットアップされています。`src/main/scala/Hello.scala` を見ることでLEDの点滅のChiselコードを調べることができます。LEDの点滅コードをコンパイルするために、次のコマンドを実行します。

```
$ git clone https://github.com/schoeberl/chisel-examples.git
$ cd chisel-examples/hello-world/
$ sbt run
```

最初にChiselコンポーネントダウンロードが行われた後に、`Hello.v` という名前のVerilogファイルが生成されます。このVerilogファイルを見ていきましょう。`clock`と`reset`という2つの入力と`io_led`という出力が含まれていることがわかります。このVerilogファイルとChiselのモジュールを比較してみると、`clock`と`reset`が含まれていないことに気づくでしょう。Chiselではこれらの低レベルな信号は暗黙的に生成されますが、多くの場合、明示的に扱わない方が便利です。Chiselにはレジスタもコンポーネントとして含まれており、これらには必要に応じて`clock`と`reset`が接続されます。

次の手順として論理合成ツールのFPGAプロジェクトファイルを設定し、Verilogコードをコンパイルし、得られたビットファイルでFPGAを設定します。⁶ これらの手順の詳細についてはここでは述べませんので、IntelのQuartusやXilinxのVivadoのマニュアルを参照してください。しかしながらexamplesリポジトリには、いくつかのポピュラーなIntelのFPGAボード (例:DE 2-115) ですぐに使えるQuartusプロジェクトが`quartus`というフォルダに含まれています。リポジトリに含まれているボードを持っている場合は、Quartusを立ち上げてプロジェクトを開き、*Play*ボタンを押してコンパイルを行い、*Programmer*ボタンを押してFPGAボードの設定を行えば、LEDが点滅します。

おめでとうございます! あなたはChiselの最初のデザインをFPGAで動作させることに成功しました!

もしLED が点滅していない場合は、リセットの状態を確認してください。DE2-115の設定では、リセットの入力はSW0につながっています。

次に、点滅頻度を遅い値または速い値に変更して、ビルドプロセスを再実行します。点滅周波数と点滅パターンは、異なる「状態(emotion)」を伝えます。例えば、遅い点滅のLEDはすべてが正常であることを示し、速い点滅のLEDは異常状態を示します。どの周波数がこれらの2つの異なる「状態(emotion)」を最もよく表現しているかを探ってみましょう。

演習のより挑戦的な拡張として、次の点滅パターンを生成します。LED は毎秒 200 ms の間点灯しなければなりません。この場合、カウンタのリセットとは切り離して、LEDの点滅を変化させます。そのためには、`blkReg` レジスタの状態を変更させる第2の状態が必要です。このパターンは、どのような「状態(emotion)」を生み出すのでしょうか? [以上](#)を知らせるのか? それとも活動していることを示すようなものなのか?

(まだ) FPGAボードをお持ちでない場合でも、LEDの点滅の例を実行することができます。Chiselシミュレーションを使用します。シミュレーション時間が長くなりすぎないように、Chiselコードのクロック周波数を50000000から50000に変更してください。以下のコマンドを実行してLEDの点滅をシミュレーションします。

```
$ sbt test
```

これにより、100万クロックサイクルで動作するテスターが実行されます。点滅の頻度はシミュレーションの速度に依存しており、お使いのコンピュータの速度に依存します。そのため、想定したクロック周波数でLEDの点滅のシミュレーションが出来るか、少し実験する必要があるかもしれません。

⁵FPGAボードを使用できない場合は、演習の最後にあるシミュレーション結果を参照して下さい。

⁶実際のプロセスは、論理合成、配置配線、タイミング解析の実行、およびビットファイルの生成と、各ステップでさらに細かくなります。ただし、この導入例では、単にコードを「コンパイル」します。

2 基本コンポーネント (L1277)

ここでは、デジタル設計のための基本的な部品を紹介します。組み合わせ回路とフリップフロップです。これらの重要な要素を組み合わせることで、より大きくて面白い回路を作ることができます。

一般的に構築されたデジタルシステムでは、1つのビットもしくは信号が2つの可能な値のうち1つしか持てないことを意味するバイナリ信号を使用します。これらの値はしばしば0と1と呼ばれます。その他、次のような用語も使用します：low/high、false/true、そして de-asserted/asserted。これらの用語は、バイナリ信号がとりうる2つの値を意味しています。

2.1 信号タイプと定数 (L1310)

Chiselでは信号や組み合わせ論理、レジスタを表現するために、Bits、UInt、SIntの3つのデータ型を提供しています。UIntとSIntはBitsから派生したもので、これら3つの型はビットの集まりを表現します。UIntは符号なし整数のビットの集合を、SIntは符号付きの整数を意味します。¹ Chiselは符号付き整数を [two's complement\(英語\)](#) / [2の補数\(日本語\)](#) で表現します。次に示すのは8-bitのBits型、8-bitの符号なし整数、10-bitの符号付き整数の定義です。

```
Bits(8.W)
UInt(8.W)
SInt(10.W)
```

ビット幅はChiselの型の1つであるWidth型によって定義されます。次の表現はScalaの整数nをChiselのWidth型にキャストし、それをBits型の定義に使用しています。

```
n.W
Bits(n.W)
```

定数はScalaの整数型をChiselの型に変換することで定義できます。

```
0.U // defines a UInt constant of 0
-3.S // defines a SInt constant of -3
```

定数はChiselの幅を表す型を使って、指定のビット幅で定義することもできます。

```
3.U(4.W) // An 4-bit constant of 3
```

もし3.Uと4.Wという概念を見つけた場合、少しおかしく思えますが型付きの整数の変数と考えて下さい。この概念はCやJava、Scalaでlong型を表現するために3Lと表記することと同様です。

ハマりやすい落とし穴：定数の宣言時に起こりがちなエラーとして、ビット幅指定のための.wを忘れることがあげられます。例えば1.U(32)のような表現は32bitの1を表す定義ではありません。その代わりに(32)は3 2 bit目のビットの指定として解釈されるため、結果的に1bitの0になります。これはおそらくプログラマが本来意図したものではないはずです。

ChiselではScalaの型推論のおかげで、多くの場合において型情報を省略できます。これはビット幅の場合においても同様です。多くの場合、Chiselは自動的に正しいビット幅を推測します。それ故に、Chiselで記述されたハードウェアはVHDLやVerilogに比べて完結で読みやすいものになります。

10進数以外の定数を表現するには、定数に先行する形で文字列を追加します。追加する文字列は、16進数の場合はhを、8進数の場合はoを、2進数の場合はbとなります。次の例では255という定数を異なる基数で表現したものです。この例ではビット幅の指定は省略し、Chiselが宣言する定数に収まる最小のビット幅を推測しています。このケースでのビット幅は8bitになります。

```
"hff".U // hexadecimal representation of 255
"o377".U // octal representation of 255
```

¹現在のChiselにおいてBits型は演算処理が存在しておらず、それゆえにユーザーにとってはあまり有用ではありません。

 


図 2.1: $(a \ \& \ b) \ | \ c$ の論理. 信号は単一、もしくは複数のビットになり得る。Chiselの表現と回路図は同じになる。

```
"b1111_1111".U // binary representation of 255
```

上記のコードは表現する定数をアンダースコアを使って桁をグループ化する方法も示しています。アンダースコアは定数値には影響しません。

Chiselでは論理を表現する方法としてBool型を定義しています。Boolはtrueかfalseを表現できます。次に示すコードはBool型の定義と、ScalaのBoolean型の定数からの変換を用いたChiselのBool型のtrueとfalseの宣言です。

```
Bool()
true.B
false.B
```

2.2 組み合わせ回路 (L1479)

Chiselは組み合わせ論理回路を記述するために、C言語やJava、Scala、またその他のプログラミング言語と同様に [Boolean algebra\(英語\)](#)/[ブール代数\(日本語\)](#) 演算子を使用されます。&はAND（論理積）、|はOR（論理和）を表現します。次の行に示すコードはaとbの信号をandゲートで結合し、その結果とcをorゲートに入力しています。

```
val logic = (a & b) | c
```

図 2.1はこの組み合わせの表現の回路図を示します。この回路のAND、ORゲートの接続信号は単一のビットのみならず、複数のビットからなるものであっても良いことに留意してください。

この例ではlogic信号のビット幅や型を定義しません。どちらも式の型やビット幅から推測されています。Chiselでの標準的な論理演算は次のようになります。

```
val and = a & b // bitwise and
val or = a | b // bitwise or
val xor = a ^ b // bitwise xor
val not = ~a // bitwise negation
```

算術演算には次の標準演算子を使用します。

```
val add = a + b // addition
val sub = a - b // subtraction
val neg = -a // negate
val mul = a * b // multiplication
val div = a / b // division
val mod = a % b // modulo operation
```

演算結果のビット幅は、加算と減算は2つのうち大きい方のビット幅、乗算では2つのビット幅の合計、および除算とモジュロ演算では分子のビット幅になります。²

信号はあるChiselの型のWireとして定義することもできます。その後、:=update演算子を使用してWireに値を割り当てることができます。

```
val w = Wire(UInt())

w := a & b
```

²詳細は[FIRRTL仕様](#)に記載されています。

演算子	処理	データの型
* / %	乗算、除算、モジュロ	UInt, SInt
+ -	加算、減算	UInt, SInt
=== !=	等しい、等しくない	UInt, SInt, returns Bool
> >= < <=	比較	UInt, SInt, returns Bool
<< >>	左シフト、右シフト (SIntの場合は符号拡張が行われる)	UInt, SInt
~	ビット反転	UInt, SInt, Bool
& ^	ビット論理積、ビット論理和、ビット排他的論理和	UInt, SInt, Bool
!	否定	Bool
&&	論理積、論理和	Bool

表 2.1: Chiselで定義されているハードウェアの演算子

メソッド	処理	データ型
v.andR v.orR v.xorR	リダクションAND, OR, XOR	UInt, SInt, returns Bool
v(n)	特定の1bitの選択	UInt, SInt
v(end, start)	連続ビットの選択	UInt, SInt
Fill(n, v)	n回ビット列を繰り返し	UInt, SInt
Cat(a, b, ...)	ビット列の連結	UInt, SInt

表 2.2: vに適用できるハードウェアのメソッド

特定の1ビットは、次のように抽出できます。

```
val sign = x(31)
```

サブフィールドは終了位置から開始位置までを指定することで抽出できます。

```
val lowByte = largeWord(7, 0)
```

ビットフィールドはCatで連結できます。

```
val word = Cat(highByte, lowByte)
```

表 2.2に、演算子の完全なリストを示します ([組み込み演算子](#)も参照)。Chiselオペレータの優先順位は、[Scalaオペレータの優先順位](#)に従う回路の評価順序によって決定されます。不安な場合は、括弧を使用することをお勧めします。³

表 2.2はChiselの型に対して定義されたさまざまな関数をまとめたものです。

2.2.1 マルチプレクサ (L1756)

[multiplexer\(英語\)](#)/[マルチプレクサ\(日本語\)](#) は、複数の選択肢からの選択を行う回路です。最も基本的な形式では、2つの選択肢のどちらかを選択します。図 2.2はそのような2:1マルチプレクサ、略してmuxを示しています。選択信号(sel)の値に応じて信号yは信号aまたは信号bのいずれかの値になります。

マルチプレクサはロジックから構築できます。しかし[多重化](#)は標準的な操作なので、Chiselではマルチプレクサを提供しています。

```
val result = Mux(sel, a, b)
```

このマルチプレクサはselがtrue.Bのときにaが選択され、そうでなければbが選択されます。selはChiselのBool型の信号です。入力aおよびbは同じ型であれば、任意のChisel基本型または集約型(VecやBundle)にすることができます。

³Chiselでの演算子の優先順位は、Scala演算子を実行してハードウェアノードのツリーを作成したときのハードウェア生成の副作用です。Scalaの演算子の優先順位はJava/Cと似ていますが、同じではありません。Verilogの演算子の優先順位はCと同じですが、VHDLの演算子の優先順位は異なります。Verilogには論理演算の優先順位がありますが、VHDLではこれらの演算子は同じ優先順位を持ち、左から右に評価されます。

 


図 2.2: 基本的な 2:1 マルチプレクサ.

 


図 2.3: 同期リセットで0初期化されるDフリップ・フロップベースのレジスタ

論理演算、算術演算、それとマルチプレクサを使えばあらゆる組合せ回路を記述できます。しかしChiselでは、後の章で取り扱うように組み合わせ回路のより洗練された記述を目的とした、さらなるコンポーネントと制御の抽象化を提供しています。

デジタル回路を記述するために必要な第2の基本要素は、レジスタとも呼ばれる状態要素です。次節ではこれについて説明します。

2.3 レジスター (L1849)

Chiselには [D flip-flops\(英語\)](#)/[D型フリップフロップ\(日本語\)](#) を集めた要素であるレジスタが備わっています。レジスタには暗黙のうちに黒バーバルクロックが接続され、そのクロックの立ち上がりエッジで更新されます。初期値はレジスタの宣言時に指定することが可能で、その値はグローバルリセットに接続された同期リセットで使用されます。レジスタはビットの集合体として表現できる、任意のChiselの型として扱うことができます。次のコードは、0で初期化された8ビットのレジスタを宣言するものです。

```
val reg = RegInit(0.U(8.W))
```

入力レジスタにアップデート演算子`:=`によって接続され、レジスタの出力はコード上の名前をそのまま使用できます。

```
reg := d
val q = reg
```

レジスタの宣言時に、レジスタへの入力を接続することもできます。

```
val nextReg = RegNext(d)
```

図 2.3は、先ほどのレジスタの定義を回路図で示したものです。クロックと`0.U`で初期化するための同期リセット、入力`d`、出力`q`が含まれています。グローバルな信号である`clock`と`reset`は、定義されたレジスタに、暗黙のうちに接続されます。

レジスタ宣言時に、入力を接続する場合でも、初期値として定数を接続できます。

```
val bothReg = RegNext(d, 0.U)
```

組み合わせ論理とレジスタを区別するための一般的な方法として、レジスタ名の後ろにRegを付ける方法があります。他にJavaとScalaに由来した方法として、[camelCase\(英語\)](#)/[キャメルケース\(日本語\)](#)で複数の言葉から構成される識別子を付与する方法があります。

2.3.1 カウント (L1964)

カウント動作はデジタルシステムの基本的な操作です。イベントをカウントすることもあります。より多く見られるのは時間の間隔を定義するために使用されるケースです。クロックのサイクル数をカウントして、指定の時間間隔が経過した際に、動作のトリガとします。

シンプルなアプローチでは、値をカウントアップしていきます。しかし、コンピューター・サイエンスとデジタル設計では、カウントは0からスタートします。そのため、10をカウントする場合は、0から9までのカウントを行います。これを行ったのが次に示すコードで、9までカウントした後は0に戻ります。

```
val cntReg = RegInit(0.U(8.W))

cntReg := Mux(cntReg === 9.U, 0.U, cntReg + 1.U)
```

2.4 バンドルとVecを用いたストラクチャ (L2003)

Chiselは関連した信号をまとめるための構造を2つ備えています。1つはBundleで、異なった型をグループ化して扱うもので、2つ目はVecと呼ばれ、同じ型の信号をインデックス指定可能なコレクションとして表現するものです。BundleとVecは必要ならネストできます。

Chiselのバンドルは複数の信号をグループ化します。バンドル全体を、単一の名称で参照することも出来ますし、個々の信号名によって各フィールドにもアクセス可能です。バンドル（信号のコレクション）を定義するためには、Bundleクラスを継承したクラスを定義し、クラスのコンストラクタ内にvalでフィールドをリストアップします。

```
class Channel() extends Bundle {
  val data = UInt(32.W)
  val valid = Bool()
}
```

バンドルを使用する場合は、そのバンドルのクラスをnewでインスタンスし、Wireでラップします。フィールドへのアクセスは"."（ドット）を使って行います。

```
val ch = Wire(new Channel())
ch.data := 123.U
ch.valid := true.B

val b = ch.valid
```

"."（ドット）を用いた表記はオブジェクト指向言語では一般的なものです。x.yという表記があった場合、xはオブジェクトへの参照を示し、yはそのオブジェクトのフィールドとなります。Chiselはオブジェクト指向言語であるため、バンドル内のフィールドへのアクセスは"."（ドット）を使用して行います。バンドルはC言語やSystem Verilogのstruct、VHDLではrecordに似ています。バンドルはまた、全体としても参照することができます。

```
val channel = ch
```

ChiselのVecは同じ型（ベクトル）の信号のコレクションを表現するものです。各要素へはインデックスを用いて、アクセスできます。ChiselのVecは他のプログラミング言語においての、配列のようなデータ構造と似ているものです。⁴ Vecは2つのパラメータを持ったコンストラクタを呼び出すことで、生成できます。2つのパラメータとは、要素数と要素の型です。組み合わせ論理のVecを使うには、Wireでラップする必要があります。

```
val v = Wire(Vec(3, UInt(4.W)))
```

⁴ScalaにはArrayという名前のデータ型が存在しています。

個々の要素は<Vecの変数>(インデックス)でアクセスします。

```
v(0) := 1.U
v(1) := 3.U
v(2) := 5.U

val idx = 1.U(2.W)
val a = v(idx)
```

Wireで包まれたVecはマルチプレクサになります。またレジスタをVecで包むと、レジスタの配列となります。次の例ではプロセッサのための32bit x 32のレジスタファイルを定義しています。この例は32-bit版のRISC-V(英語)/(日本語)のような、古典的なRISC(英語)/(日本語)プロセッサで用いられます。

```
val registerFile = Reg(Vec(32, UInt(32.W)))
```

レジスタファイルの各要素へは、インデックスを用いてアクセスをおこない、それらは通常のレジスタと同様に使用できます。

```
registerFile(idx) := dIn
val dOut = registerFile(idx)
```

Bundle型とVec型は自由に混在できます。Bundle型を要素とするVec型を作る場合、VecのフィールドにBundle型のプロトタイプを渡す必要があります。先ほど、上で定義したChannelを使う場合、次のようにしてChannel型のVecを作成できます。

```
val vecBundle = Wire(Vec(8, new Channel()))
```

同様に、BundleにもVecを含むことができます。

```
class BundleVec extends Bundle {
  val field = UInt(8.W)
  val vector = Vec(4, UInt(8.W))
}
```

リセットが必要なBundle型のレジスタが使う場合は、最初にそのBundle型のWireを作成し、個々のフィールドに必要な値を設定した後、このWireの変数をRegInitに渡します。

```
val initVal = Wire(new Channel())

initVal.data := 0.U
initVal.valid := false.B

val channelReg = RegInit(initVal)
```

Bundle型とVec型の組み合わせを使うことで、強力に抽象化された、任意のデータ構造を定義できます。

2.5 Chisel によるハードウェア生成 (L2195)

最初のChiselのコードを見た後に「JavaやC言語のような古典的なプログラミング言語に似ている」と思われたかもしれません。しかし、Chisel（もしくは他のハードウェア記述言語）はハードウェア／コンポーネントを定義しています。ソフトウェアのプログラムでは1行のコードは他のコードの後に実行されますが、ハードウェアにおいてはすべてのコードが並列に実行されます。

Chiselのコードはハードウェアを生成するものである、ということを心に留めておく必要があります。頭で思い描いた、もしくは紙の上を書いた、個々のブロックが、Chiselの回路記述によって生成されます。すべてのコンポーネントの生成や、すべての接続の記述はANDやOR、フリップロップ等のゲート素子を生成します。

より技術的な面においては、ChiselのコードがScalaのプログラムとして処理されるとき、実行されたChiselのコードによって、ハードウェア・コンポーネントが集約され、各々のノードに接続されます。このハードウェア・ノードのネットワークが、ASICやFPGAの合成用のVerilogコードやChiselのテスターによってテストされるハードウェアです。このハードウェア・ノードのネットワークは完全に並列に実行さ

れます。

ソフトウェアエンジニアの方はハードウェアによって、アプリケーション用のスレッドや、通信のためのロックの取得を必要とせずに作成できる莫大な並列性を想像してみてください。

2.6 演習 (L2253)

導入の演習では、ハードウェア版*Hello World*であるFPGAボードを使ったLチカを実装しました (from [chisel-examples](#))。この実装では、唯一の内部ステートと、1つのLED出力のみで、入力はありませんでした。このプロジェクトを別のフォルダーにコピーして、変数ioのBundleに`val sw = Input(UInt(2.W))`を追加してください。

```
val io = IO(new Bundle {
  val sw = Input(UInt(2.W))
  val led = Output(UInt(1.W))
})
```

これらのスイッチのために、FPGAボード上のピンの名前を割り振る必要があります。これらのピンのアサインはALU用のQuartusのプロジェクトファイルの中で、見つけられます。(例: [DE2-115 FPGA board](#))

これらの入力とピン・アサインを定義すれば、簡単なテストを始められます。そのテストとは、そのデザインから点滅する論理を削除し、1つのスイッチをLEDの出力に接続し、コンパイルとFPGAへの設定を行うことです。スイッチのON/OFFによってLEDを切り替えられましたか？答えが”はい”であれば、その入力は有効です。もし”いいえ”なら、FPGAの設定をデバッグする必要があります。ピンの割り振りはツールのGUI画面で行うことが可能です。

2つのスイッチとANDのような基本的な組み合わせ論理の結果をLEDに出力してみましょう。その次のステップは3つの入力からなるマルチプレクサを考えましょう。1つの入力を選択用の信号となり、残りの2つは信号の入力となる2入力／1出力のマルチプレクサです。

ここまででシンプルな組み合わせ論理を実装して、その機能をFPGA上の本物のハードウェアでテストしました。次のステップでは、FPGAのコンフィグレーションを生成するためのビルドプロセスが、どのようにして動作するのかを、少し見てみましょう。

3 ビルドプロセスとテスト (L2328)

もっと面白い Chisel **コード記述**を始める前に、まずChiselプログラムのコンパイル方法、FPGAで実行するためのVerilogコードの生成方法、回路が正しいことを検証するためのデバッグやテストの書き方を学ぶ必要があります。

ChiselはScalaで書かれているので、ScalaをサポートするビルドプロセスはChiselプロジェクトで利用可能です。Scalaの人気のあるビルドツールの一つに、Scala interactive Build Toolの頭文字をとった **sbt** があります。sbt は、ビルドやテストプロセスを実行するだけでなく、正しいバージョンのScalaとChiselライブラリをダウンロードします。

3.1 sbt でプロジェクトを構築する (L2362)

Chiselを表すScalaライブラリとChiselのテスターは、ビルド処理中にMavenリポジトリから自動的にダウンロードされます。各種ライブラリは `build.sbt` で指定します。 `build.sbt` で `latest.release` で設定することで、常に最新バージョンのChiselを使用するようにすることができます。しかし、これは各ビルドに必要なバージョンがMavenリポジトリから検索されることを意味します。ビルドを成功させるためには、インターネット接続が検索のために必要になります。Chiselやその他のScalaライブラリは、専用のバージョンを `build.sbt` で指定した方が良いでしょう。 **であれば**、インターネットに接続しなくてもハードウェアコードを書いてテストすることが出来ます。例えば、飛行機の上でハードウェア設計をするのはクールですよ。

3.1.1 ソースコードの構成 (L2394)

sbt はビルド自動化ツール **Maven** のソース規約を継承しています。また、MavenはオープンソースのJavaライブラリのリポジトリを取りまとめます。¹

図 3.1 は、典型的なChiselプロジェクトのソースツリーの構成を示します。プロジェクトのルートはプロジェクトのホームであり、`build.sbt`が置かれます。また、ビルドプロセスのための `Makefile` ファイルや、`README`、`LICENSE`ファイルも配置します。`src`フォルダには、全てのソースコードが配置されています。そこから、ハードウェアのソースが含む`main`と、テストコードを含む`test` に別れます。ChiselはScalaを継承しており、ScalaはJavaからソースの `packages(英語)`/`パッケージ (日本語)` を継承しています。PackageはChiselのコードを名前空間に整理します。PackageにはSub-Packageを含めることもできます。`target`フォルダには、クラスファイルやその他の生成ファイルが格納されています。また、生成されたVerilogファイルを格納するフォルダは、通常は`generated`と呼ばれます。

¹最初のビルドでChiselライブラリをダウンロードした場所になります。<https://mvnrepository.com/artifact/edu.berkeley.cs/chisel3>.

 


図 3.1: Chisel プロジェクトのソースツリー (sbt 利用)

Chiselの名前空間機能を使用するには、クラス/モジュールがパッケージで定義されていることを宣言する必要があります。**この例ではmypacket**

```
package mypack

import chisel3._

class Abc extends Module {
  val io = IO(new Bundle{})
}
```

この例では、Chisel クラスを使用するために chisel3パッケージをインポートしていることに注意してください。

別のコンテキスト（パッケージ名前空間）でAbcモジュールを使用するには、パッケージmypacketコンポーネントがインポートされる必要があります。アンダースコア（.）はワイルドカードとして機能します。つまり、mypacketのすべてのクラスがインポートされていることを意味します。

```
import mypack._

class AbcUser extends Module {
  val io = IO(new Bundle{})

  val abc = new Abc()
}
```

mypacketからすべてのタイプをインポートしないことも可能です。その場合は、完全修飾名mypack.Abcを使用して、パッケージmypack内のAbcモジュールを参照します。

```
class AbcUser2 extends Module {
  val io = IO(new Bundle{})

  val abc = new mypack.Abc()
}
```

また、単一のクラスだけをインポートしてインスタンスを作成することも可能です。

```
import mypack.Abc

class AbcUser3 extends Module {
  val io = IO(new Bundle{})

  val abc = new Abc()
}
```

3.1.2 sbt の実行 (L2546)

Chiselプロジェクトは、シンプルなsbtコマンドでコンパイルして実行することができます。

```
$ sbt run
```

このコマンドは、ソースツリー内のすべてのChiselコードをコンパイルするとともに、mainメソッドを含むobjectを検索したり、単純にAppを拡張したりします。もし複数のオブジェクトが存在する場合、すべてのオブジェクトがリストされ、その中から1つを選択することができます。sbtへのパラメータとして、実行するオブジェクトを直接指定することもできます。

```
$ sbt "runMain mypacket.MyObject"
```

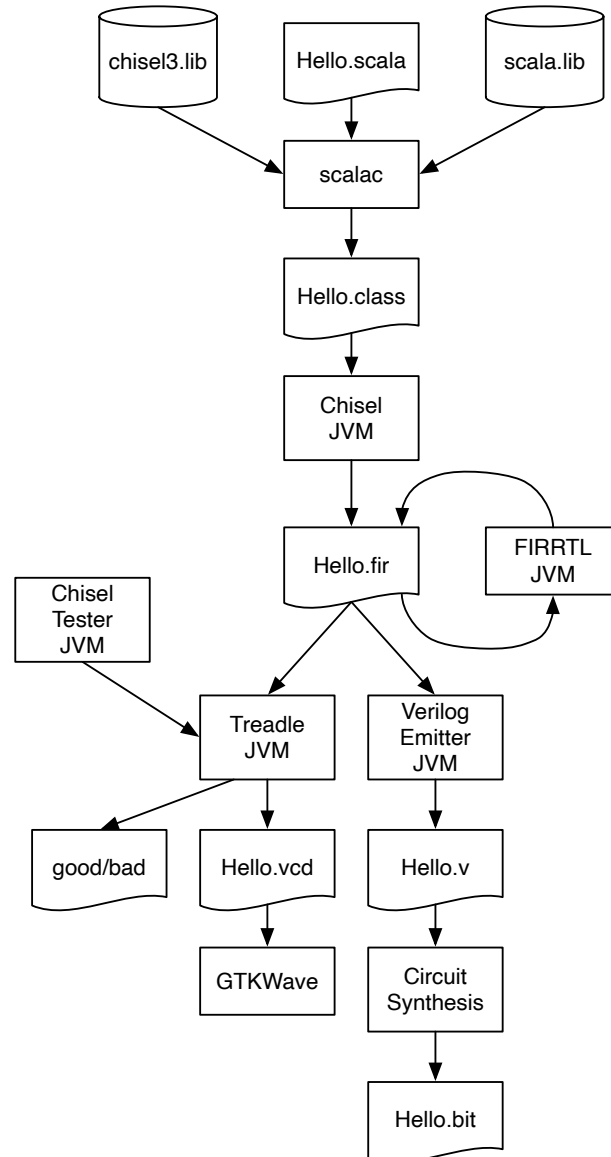


図 3.2: Chiselエコシステムのツールフロー

デフォルトsbtの検索対象は、ソースツリーのmain部分のみで、testは含みません。² しかしながら、Chiselのテストは、ここで説明するように、mainを含みながらも、ソースツリーのtest部に配置されます。したがって、テスターツリー内のmainを実行するには下記のsbtコマンドを用います。

```
$ sbt "test:runMain mypacket.MyTester"
```

以上で、私たちはChiselプロジェクトの基本的な構造と、sbtを使ってコンパイルと実行する方法について理解しました。引き続き、簡単なテストフレームワークについて見てみましょう。

3.1.3 ツールの実行フロー (L2613)

図 3.2 は、Chiselのツール・フローを示しています。デジタル回路はHello.scalaとして示されるChiselのクラスで記述されています。Scalaのコンパイラは、ChiselとScalaのライブラリと一緒にこのクラスをコンパイルし、標準の [Java virtual machine \(JVM\)](#)(英語)/ [Java仮想マシン](#)(日本語) で実行できるJavaクラスHello.classを生成します。Chiselドライバでこのクラスを実行すると、FIRRTL (flexible intermediate

²これは、JavaやScalaではテストフォルダが単体テストしか含まず、mainをもつオブジェクトを含まない慣例からきています。

representation for RTL、デジタル回路の中間表現）を生成します。この例では、Hello.fir ファイルになります。FIRRTLコンパイラがこれを回路(Verilog RTL)に変換します。

FIRRTLインタプリタが回路をシミュレートするエンジンです。Chiselテスターと一緒にChiselの回路のデバッグとテストが出来ます。アサーションを用いることでテスト結果を確認できます。このエンジンは波形ファイル（Hello.vcd）を生成することができます。生成された波形は波形ビューアで表示³（無料のビューアであるGTKWaveまたはModelSimなど）³

FIRRTLでの変換の一つは、Verilog Emitter JVMによる、論理合成用のためのVerilogコード（Hello.v）の生成です。論理回路の合成ツール(インテルのQuartus、ザイリンクスVivado、またはASICツール)で回路を合成します。FPGA設計フローでは、これらのツールはFPGA構成用のビットストリーム Hello.bit を生成します。

3.2 Chisel をつけたテスト (L2693)

ハードウェア設計のテストは **test benches**、**テストベンチ**と呼ばれます。テストベンチは、テスト対象となる design under test (DUT) と呼ばれる部分をインスタンス化して、入力ポートに値をセットして、出力ポートに出てくる値と期待値とを比較します。

3.2.1 PeekPokeTester

ChiselではPeekPokeTesterの形でテストベンチを提供しています。Chiselの強みに⁴一つは、Scala言語のパワーをフルに活用してテストベンチを記述できることです。例えば、ハードウェアの振る舞いをシミュレートするソフトウェアを用いて、ハードウェアのシミュレーション（訳注：テスト実行のこと）と動作を比較する事ができます。この方法で、プロセッサの実装のテストを効率的に実施できます [6]。

PeekPokeTesterを使用するには、以下のパッケージをインポートする必要があります。

```
import chisel3._
import chisel3.iotesters._
```

回路のテストには、最低次の3つのコンポーネントが含まれます：(1) テスト対象、device under test（よくDUTと略される）(2) テストベンチと呼ばれるテスト回路 (3) テストを駆動するmain 関数を含むテスターオブジェクト（訳注：これはChisel特有）

次のコードは、テスト対象となるシンプルなデザインを示しています。このコードには2つの入力ポートと1つの出力ポートがあり、すべて2ビット幅です。この回路は、ビット単位のANDを使って、出力を返します。

```
class DeviceUnderTest extends Module {
  val io = IO(new Bundle {
    val a = Input(UInt(2.W))
    val b = Input(UInt(2.W))
    val out = Output(UInt(2.W))
  })

  io.out := io.a & io.b
}
```

このDUTのためのテストベンチはPeekPokeTesterを拡張（Extend）し、コンストラクタに渡すパラメーターをDUTに持ちます。

```
class TesterSimple(dut: DeviceUnderTest) extends PeekPokeTester(dut) {

  poke(dut.io.a, 0.U)
  poke(dut.io.b, 1.U)
  step(1)
  println("Result is: " + peek(dut.io.out).toString)
  poke(dut.io.a, 3.U)
  poke(dut.io.b, 2.U)
  step(1)
```

³訳注：図 3.2 は若干不正確です。VCDの生成はこのFIRRTLのエンジンではなく、生成されたVerilogを元にVerilatorが行います。

```
println("Result is: " + peek(dut.io.out).toString)
}
```

PeekPokeTesterはpoke()で入力値を設定し、peek()で出力値を読み出すことができます。テスターはstep(1)でシミュレーションを1ステップ (= 1クロックサイクル) 進めます。また、println()をつかって、出力の値を表示させることができます。

以下のテスターメイン(main)でテストを作成して実行します。

```
object TesterSimple extends App {
  chisel3.iotesters.Driver(() => new DeviceUnderTest()) { c =>
    new TesterSimple(c)
  }
}
```

テストを実行すると、結果が（他の情報と共に）端末に出力されます。

```
[info] [0.004] SEED 1544207645120
[info] [0.008] Result is: 0
[info] [0.009] Result is: 2
test DeviceUnderTest Success: 0 tests passed in 7 cycles
taking 0.021820 seconds
[info] [0.010] RAN 2 CYCLES PASSED
```

0 AND 1の結果は0、3 AND 2の結果は2 となります。プリントアウトの目視確認は、最初としては良いのですが、出力ポートの値の期待値をパラメータとして与えることで、expect()を使い、テストベンチ自体で期待値をチェックさせることができます。次の例でexpect()を使ったテストを示します。

```
class Tester(dut: DeviceUnderTest) extends PeekPokeTester(dut) {

  poke(dut.io.a, 3.U)
  poke(dut.io.b, 1.U)
  step(1)
  expect(dut.io.out, 1)
  poke(dut.io.a, 2.U)
  poke(dut.io.b, 0.U)
  step(1)
  expect(dut.io.out, 0)
}
```

このテストを実行しても、ハードウェアから値が表示されることはありませんが、すべての期待値が正しく、結果としてすべてのテストが合格したことになります。

```
[info] [0.001] SEED 1544208437832
test DeviceUnderTest Success: 2 tests passed in 7 cycles
taking 0.018000 seconds
[info] [0.009] RAN 2 CYCLES PASSED
```

DUT またはテストベンチのいずれかにエラーが含まれている場合、テストに失敗すると、期待値と実際の値の差を記述したエラーメッセージが表示されます。以下では、テストベンチでエラーとなるように、期待値の4を変更しました。

```
[info] [0.002] SEED 1544208642263
[info] [0.011] EXPECT AT 2   io_out got 0 expected 4 FAIL
test DeviceUnderTest Success: 1 tests passed in 7 cycles
taking 0.022101 seconds
[info] [0.012] RAN 2 CYCLES FAILED FIRST AT CYCLE 2
```

ここでは、Chiselを使った簡単なテストのための基本的なテスト機能について説明しました。しかし、Chiselでは、フルパワーのScalaでテストを記述することができます。

3.2.2 ScalaTest の利用 (L2884)

ScalaTestはScala（とJava）のテストツールですが、Chiselテスターの実行にも使えます。使い方は、`build.sbt`の中で下記のようにしてライブラリを追加します。

```
libraryDependencies += "org.scalatest" %% "scalatest" % "3.0.5" % "test"
```

テストは通常`src/test/scala`の中に置かれており、以下で実行することができます：

```
$ sbt test
```

Scalaの整数足し算をテストするためのミニマムテスト（テスト用のハローワールド）。

```
import org.scalatest._

class ExampleSpec extends FlatSpec with Matchers {

  "Integers" should "add" in {
    val i = 2
    val j = 3
    i + j should be (5)
  }
}
```

Chiselのテストは、Scalaプログラムのユニットテストよりも重くなりますが、ChiselテストをScalaTestクラスでラップすることができます。前に示したTesterは、次のようになります：

```
class SimpleSpec extends FlatSpec with Matchers {

  "Tester" should "pass" in {
    chisel3.iotesters.Driver(() => new DeviceUnderTest()) { c =>
      new Tester(c)
    } should be (true)
  }
}
```

この演習の主な利点は、（代わりに実行されているmainの）簡単な`sbt test`ですべてのテストを実行できるようにすることです。次のようにあなたは、`sbt`で1つだけのテストを実行できます。

```
$ sbt "testOnly SimpleSpec"
```

3.2.3 波形表示 (L2960)

以上で紹介したテスターは、ソフトウェアの開発と同様に、小さなデザインや、[unit testing](#)、[ユニットテスト](#)に対してうまく働きます。一連のユニットテストは[regression testing\(英語\)](#)/[回帰試験\(日本語\)](#)にも役立ちます。

しかし、より複雑なデザインをデバッグする場合、複数の信号を一度に調査したい場合があります。デジタル・デザインをデバッグするための古典的なアプローチは、信号を波形で表示することです。波形では、信号は時間の経過とともに表示されます。

Chisel テスタは、すべてのレジスタとすべてのIO信号を含む波形を生成することができます。以下の例では、前の例（2ビットのAND関数）のDeviceUnderTestの波形テストを示します。この例では、以下のクラスをインポートしています。

```
import chisel3.iotesters.PeekPokeTester
import chisel3.iotesters.Driver
import org.scalatest._
```

まず、入力に値を入れて、`step`でクロックを進めるだけの簡単なテストから始めます。出力を読み込んだり、比較したりしません。

```
class WaveformTester(dut: DeviceUnderTest) extends PeekPokeTester(dut) {
```

```

poke(dut.io.a, 0)
poke(dut.io.b, 0)
step(1)
poke(dut.io.a, 1)
poke(dut.io.b, 0)
step(1)
poke(dut.io.a, 0)
poke(dut.io.b, 1)
step(1)
poke(dut.io.a, 1)
poke(dut.io.b, 1)
step(1)
}

```

その代わりに、パラメータを指定して、波形ファイル(.vcdファイル)を生成するために、`Driver.execute`を呼び出します。

```

class WaveformSpec extends FlatSpec with Matchers {
  "Waveform" should "pass" in {
    Driver.execute(Array("--generate-vcd-output", "on"), () => new DeviceUnderTest())
      { c =>
        new WaveformTester(c)
      } should be (true)
  }
}

```

波形の表示には、フリーのGTKWaveや（商用の）ModelSimが使えます。GTKWaveを起動し、*File – Open New Window*を選択して、Chiselテスターが生成した.vcdファイルを含むフォルダーを探します。標準では、生成されたファイルは、`test_run_dir`にテスターの名前に番号を付加した形で保存されています。そのフォルダに、`DeviceUnderTest.vcd`ファイルがあるはずです。左側から信号名を選び、メインウィンドウにペーストします。設定を保存したい場合は*File – Write Save File*で保存します、読む出す際は*File – Read Save File*で読み出します。

すべての可能な入力値を明示的に列挙することはスケールしません。そのため、DUTを駆動するためにいくつかのScalaコードを使用します。以下のテスターは、2つの2ビットの入力信号に対して可能なすべての値を列挙します。

```

class WaveformCounterTester(dut: DeviceUnderTest) extends PeekPokeTester(dut) {

  for (a <- 0 until 4) {
    for (b <- 0 until 4) {
      poke(dut.io.a, a)
      poke(dut.io.b, b)
      step(1)
    }
  }
}

```

この新しいテスターのために `ScalaTest` の仕様を追加します。

```

class WaveformCounterSpec extends FlatSpec with Matchers {

  "WaveformCounter" should "pass" in {
    Driver.execute(Array("--generate-vcd-output", "on"), () => new DeviceUnderTest())
      { c =>
        new WaveformCounterTester(c)
      } should be (true)
  }
}

```

以下で実行します。

```
sbt "testOnly WaveformCounterSpec"
```


3.2.4 printf デバッグ (L3089)

別のデバッグの方法は、いわゆる“printf debugging”です。この方法は、単にプログラムの実行中に気になる変数を表示するように、Cのコードに `printf` 文を仕込みます。同じことが、Chiselの回路のテストでも出来ます。出力はクロックの立ち上がりを実行されます。 `printf` 文は、モジュール定義の中のどこにでも仕込むことができます。 `printf` デバッグ版のDUTは以下のようになります。

```
class DeviceUnderTestPrintf extends Module {
  val io = IO(new Bundle {
    val a = Input(UInt(2.W))
    val b = Input(UInt(2.W))
    val out = Output(UInt(2.W))
  })

  io.out := io.a & io.b
  printf("dut: %d %d %d\n", io.a, io.b, io.out)
}
```

すべての可能な値を繰り返し処理するカウンタベースのテスターを使ってこのモジュールをテストすると、以下のような出力が得られます。AND関数が正しいことが確認できます。

```
Circuit state created
[info] [0.001] SEED 1579707298694
dut: 0 0 0
dut: 0 1 0
dut: 0 2 0
dut: 0 3 0
dut: 1 0 0
dut: 1 1 1
dut: 1 2 0
dut: 1 3 1
dut: 2 0 0
dut: 2 1 0
dut: 2 2 2
dut: 2 3 2
dut: 3 0 0
dut: 3 1 1
dut: 3 2 2
dut: 3 3 3
test DeviceUnderTestPrintf Success: 0 tests passed in 21 cycles
  taking 0.036380 seconds
[info] [0.024] RAN 16 CYCLES PASSED
```

Chiselのprintfは[C and Scala style formatting](#)をサポートしています。

3.3 演習 (L3158)

この演習では、[chisel-examples](#)のLEDGER点滅回路を使い、Chiselのテストを試します。

3.3.1 最小のプロジェクト (L3176)

まず、最小限のChiselプロジェクトについて見てみます。 [Hello World](#)のファイルを見てみましょう。 `Hello.scala`は、唯一のハードウェアのソースファイルです。これには点滅LEDのハードウェア記述（class `Hello`）と、[Verilogコードを生成のApp](#)が含まれます。

各ファイルは、Chiselと関連パッケージのインポートから始まります。

```
import chisel3._
```

コード 1.1にあるハードウェア記述から始めます。Verilogコードを生成するためにはアプリケーションが必要です。extends App がアプリケーションが起動時に暗黙的に main 関数を生成する Scala のオブジェクトです。このアプリケーションの唯一のしごとは、新しい HelloWorld オブジェクトを作成して、Chisel ドライバの execute 関数に渡すことです。最初の引数は、文字列の配列でビルドオプションがセットされます (例、出力フォルダ)。以下のコードは Verilog ファイル Hello.v を生成します。

```
object Hello extends App {
  chisel3.Driver.execute(Array[String](), () => new Hello())
}
```

下記の実行で、手動でサンプル生成をします。

```
$ sbt "runMain Hello"
```

次に、生成された Hello.v ファイルをエディタで見てください。生成された Verilog コードはあまり読みやすいではありません。ファイルは Chisel モジュールと同じ名前の Hello モジュールで始まります。LED ポートは output io_led として割り当てられています。ピンの名前は Chisel での名前にプレフィックスとして io_ が付きます。モジュールには、LED ピンの他に、clock と reset の入力信号が含まれます。これら二つの信号は、Chisel によって自動的に追加されます。

さらに、2つのレジスタ cntReg と blkReg、の定義を確認することができます。また、モジュールの定義の最後に、これらのレジスタのリセットとアップデートを見つけることができます。Chisel は、同期リセットを生成することに注意してください。

sbt が正しい Scala のコンパイラや Chisel ライブラリを取得するためには、build.sbt ファイルが必要です。

```
scalaVersion := "2.11.7"

resolvers += Seq(
  Resolver.sonatypeRepo("snapshots"),
  Resolver.sonatypeRepo("releases")
)

libraryDependencies += "edu.berkeley.cs" %% "chisel3" % "3.2.2"
libraryDependencies += "edu.berkeley.cs" %% "chisel-iotesters" % "1.3.2"
```

この例で注意してもらいたいのは、具体的な Chisel バージョン番号を指定していて、新バージョンのチェック (インターネットに接続されていない場合に失敗、例えば、飛行機で旅行中にハードウェア設計をしている時など) はしない事です。build.sbt のライブラリの依存関係の設定を変更すれば、最新の Chisel バージョンを使用できます。

```
libraryDependencies += "edu.berkeley.cs" %% "chisel3" % "latest.release"
```

その後、sbt でビルドを再実行してください。もし新しいバージョンの Chisel があれば、自動的にダウンロードされますか？

便宜上、プロジェクトには Makefile も含まれています。中に sbt コマンドが含まれており、コマンド名を覚えてなくても Verilog コードを生成することができます

make

README と一緒に、例題プロジェクトにはいくつかの FPGA 向けのプロジェクトファイルが含まれています。例えば、quartus/altde2-115 の中には、DE2-115 ボード用の Quartus プロジェクトファイルが2つ含まれています。メインの設定は (ソースファイル、デバイス、ピンアサイン) はテキストファイル、hello.qsf で定義されています。ファイル見ると、どの信号がどのピンに割り当てられているかがわかります。もし、別のボードにプロジェクトを変更させる必要がある場合は、その部分を修正します。すでに Quartus がインストールされている場合は、そのプロジェクトファイルを開き、緑色の Play ボタンでコンパイル、FPGA を構成します。

Hello World が最低限な Chisel のプロジェクトであることに注意してください。より現実的なプロジェクトではソースファイルはパッケージに整理され、テスターが含まれます。次の演習では、このようなプロジェクトについて練習します。

3.3.2 テストの演習 (L3376)

最後の章の演習では、ANDゲートとマルチプレクサを構築し、FPGAでこのハードウェアを実行するために、いくつかの入力とLEDの点滅の例を高めています。私たちは今、FPGAに依存しないようにも、この例を使用してテストを自動化するためのChiselテスターで機能をテストしています。前章からあなたのデザインを使用し、機能をテストするためにChiselテスターを追加します。すべての可能な入力を列挙し、`except()`で出力をテストしてみてください。

Chisel内でテストを行うことで、デザインのデバッグを高速化することができます。ただし、FPGA用にデザインを合成し、FPGAでテストを実行することは常に良いアイデアです。そこでは、デザインのサイズ（通常はLUTとフリップフロップ）と最大クロック周波数でのデザインのパフォーマンスを、実動作で確認できます。例えば、教科書的なパイプラインを構成を持つ RISC プロセッサの場合、約3000個の4ビットLUTを使います。低コストなFPGA(Intel Cyclone またはXilinx Spartan)上で100MHz程度で動作します。

4 コンポーネント (L3417)

大規模なデジタル設計は、多くの場合、階層的な方法でコンポーネントのセットに構造化されています。各コンポーネントには、通常ポートと呼ばれる入力および出力ワイヤを備えたインターフェイスがあります。これらは、集積回路 (IC) の入出力ピンに似ています。コンポーネントは、入力と出力を配線することで接続されます。コンポーネントは、階層を構築するためにサブコンポーネントを含むことがあります。チップ上の物理ピンに接続されている一番外側のコンポーネントをトップレベルコンポーネントと呼びます。

図 4.1 に設計例を示します。コンポーネントCは3つの入力ポートと2つの出力ポートを持っています。コンポーネント自体は、2つのサブコンポーネントから組み立てられています。BとCは、Cの入力と出力に接続されています。Aの1つの出力はBの入力に接続されています。コンポーネントDは、コンポーネントCと同じ階層レベルにあり、Cに接続されています。

この章では、Chiselでコンポーネントがどのように記述されているかを説明し、標準コンポーネントのいくつかの例を示します。これらの標準コンポーネントには2つの目的があります。(1) Chiselコードの例を提供すること、(2) 設計で再利用できるコンポーネントのライブラリを提供することです。

4.1 Chisel のコンポーネントはモジュール (L3502)

ハードウェアコンポーネントは、Chiselで、モジュール(module)と呼ばれています。各モジュールは、Moduleクラスを継承(Extend)します。また、ioフィールドがインターフェイスのために含まれます。IO()への呼び出しをラップしたBundleによってインターフェイスは定義されます。Bundleには、モジュールの入力および出力ポートを表すためのフィールドが含まれます。信号の方向はフィールドをラップするInput()又はOutput()で設定します。信号も方向は、コンポーネントから見たものになります。

以下のコードでは、図 4.1 からコンポーネントAとBの2つの例での定義を示します：

```
class CompA extends Module {  
  val io = IO(new Bundle {  
    val a = Input(UInt(8.W))  
    val b = Input(UInt(8.W))  
    val x = Output(UInt(8.W))  
    val y = Output(UInt(8.W))  
  })  
  
  // function of A  
}
```

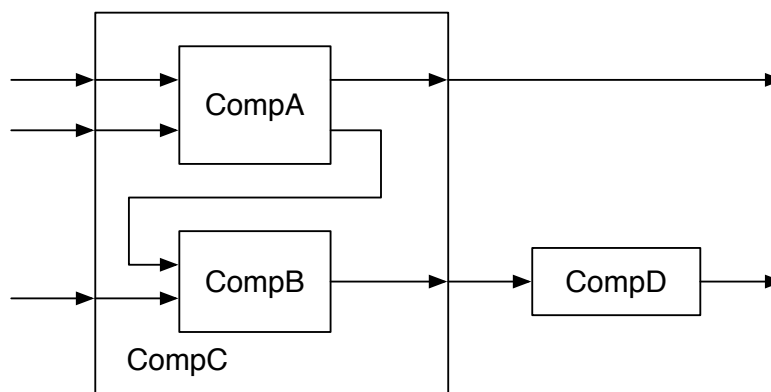


図 4.1: コンポーネントが階層構造を持つ回路デザイン

```

class CompB extends Module {
  val io = IO(new Bundle {
    val in1 = Input(UInt(8.W))
    val in2 = Input(UInt(8.W))
    val out = Output(UInt(8.W))
  })

  // function of B
}

```

コンポーネントAは、aとbという2つの入力と、xとyの2つの出力を持ちます。コンポーネントBのポートには、in1 in2, と out という名前を用います。すべてのポートは、8のビット幅を持つ符号なし整数 (UInt) を使用します。この例のコードはコンポーネントを接続して階層を構築するものなので、コンポーネント内での実装は示していません。コンポーネントの実装は、コメントに“function of X” と書かれているところに書かれます。これらの例のコンポーネントには関連する関数がないため、一般的なポート名を使用していますが、実際のデザインでは、data valid, や ready のような意味のあるポート名を使用します。

コンポーネントCは3つの入力ポートと2つの出力ポートを持っています。コンポーネントAとBを元に構成されています。ここでは、AとBがCのポートにどのように接続されているか、また、Aの出力ポートとBの入力ポートの間の接続を示します。

```

class CompC extends Module {
  val io = IO(new Bundle {
    val in_a = Input(UInt(8.W))
    val in_b = Input(UInt(8.W))
    val in_c = Input(UInt(8.W))
    val out_x = Output(UInt(8.W))
    val out_y = Output(UInt(8.W))
  })

  // create components A and B
  val compA = Module(new CompA())
  val compB = Module(new CompB())

  // connect A
  compA.io.a := io.in_a
  compA.io.b := io.in_b
  io.out_x := compA.io.x
  // connect B
  compB.io.in1 := compA.io.y
  compB.io.in2 := io.in_c
  io.out_y := compB.io.out
}

```

コンポーネントは、newで生成され、例えば、new CompA()、Module()への呼び出しにラップされる必要があります。そのモジュールへの参照は、ローカル変数に格納されます。この例では、val compA = Module(new CompA())です。

この参照により、モジュールのioフィールドを間接参照 (dereferencing) することで、IOポートと IO Bundleの個々のフィールドにアクセスすることができます。

このデザインの中で最も単純なコンポーネントは、入力ポート (in) と出力ポート (out) を持っています。

```

class CompD extends Module {
  val io = IO(new Bundle {
    val in = Input(UInt(8.W))
    val out = Output(UInt(8.W))
  })

  // function of D
}

```

この例のデザインの最後の欠けている部分は、トップレベルのコンポーネントです。コンポーネン

 


図 4.2: 算術論理演算ユニット (ALUと略される)

トCとDから組み立てます。

```
class TopLevel extends Module {
  val io = IO(new Bundle {
    val in_a = Input(UInt(8.W))
    val in_b = Input(UInt(8.W))
    val in_c = Input(UInt(8.W))
    val out_m = Output(UInt(8.W))
    val out_n = Output(UInt(8.W))
  })

  // create C and D
  val c = Module(new CompC())
  val d = Module(new CompD())

  // connect C
  c.io.in_a := io.in_a
  c.io.in_b := io.in_b
  c.io.in_c := io.in_c
  io.out_m := c.io.out_x
  // connect D
  d.io.in := c.io.out_y
  io.out_n := d.io.out
}
```

優れたコンポーネント設計は、ソフトウェア設計における機能や手法の優れた設計に似ています。主な問題の一つは、コンポーネントにどれだけの機能を持たせるか、コンポーネントはどれだけ大きくすべきかということです。両極端なのは、加算器のような小さなコンポーネントと、フルマイクロプロセッサのような巨大なコンポーネントです。

ハードウェアデザインの初心者は、小さな部品から始めることが多いです。問題は、デジタルデザインの本では、原理を示すために小さな部品を使っていることです。例題のサイズは、(そうした本でも、本書でも) ページに収まるように小さくしてあります。また、気が散らないように、詳細な設計を省いています。

コンポーネントのインターフェイスは、少し冗長です(型、名前、方向性、IOの構築などがあります)。経験則として、私が提案するのは、コンポーネントのコアである関数は、少なくともコンポーネントのインターフェイスと同じくらいの長さであるべきだということです。


カウンタのような小さなコンポーネントに対して、Chiselでは、ハードウェアを返す関数として、それらをより軽量に表現する方法を提供しています。

4.2 算術論理ユニット (L3669)

マイクロプロセッサなどの演算回路の中心的な構成要素の一つに算術論理演算ユニット [arithmetic-logic unit\(英語\)](#)/[演算装置\(日本語\)](#) (ALU) があります。図 4.2 にALUのシンボルを示します。

ALU は、図中のAとBの2つのデータ入力と、1つの関数入力fnとYの出力を持ちます。ALU は、AとBを演算し、結果を出力します。入力fnは、AとBの演算の種類を選択します。演算は通常、足し算や引き算などの演算や、and, or, xorなどの論理関数です。そのためALU(算術論理演算ユニット)と呼ばれます。

関数入力`fn`は、演算を選択します。ALUは通常、状態要素(ラッチ)を持たない組合せ回路です。また、ALUは、ゼロや符号のような、追加の出力を、演算結果のプロパティとして持つ場合もあります。

次のコードは、16ビットの入出力を持つALUで、足し算、引き算、OR、AND、をサポートしています。演算の種類は、2ビットの`fn`信号で選択します。

```
class Alu extends Module {
  val io = IO(new Bundle {
    val a = Input(UInt(16.W))
    val b = Input(UInt(16.W))
    val fn = Input(UInt(2.W))
    val y = Output(UInt(16.W))
  })

  // some default value is needed
  io.y := 0.U

  // The ALU selection
  switch(io.fn) {
    is(0.U) { io.y := io.a + io.b }
    is(1.U) { io.y := io.a - io.b }
    is(2.U) { io.y := io.a | io.b }
    is(3.U) { io.y := io.a & io.b }
  }
}
```

この例では、新しいChiselのコンストラクトである`switch/is`を使用して、ALUの出力を選択するテーブルを記述しています。このユーティリティ関数を使用するには、以下のように別のChiselパッケージをインポートする必要があります。

```
import chisel3.util._
```

4.3 バルク接続 (L3763)

複数のIOポートでコンポーネントを接続するために、Chiselはバルク接続演算子`<>`を提供します。この演算子は、バンドルの一部を双方向に接続します。Chiselはリーフフィールドの名前を使って接続します。名前がない場合は接続されません。

例として、パイプライン型のプロセッサを構築したとします。フェッチステージは以下のようなインターフェースを持っています。

```
class Fetch extends Module {
  val io = IO(new Bundle {
    val instr = Output(UInt(32.W))
    val pc = Output(UInt(32.W))
  })
  // ... Implementation of fetch
}
```

次のステージは、デコードステージです。

```
class Decode extends Module {
  val io = IO(new Bundle {
    val instr = Input(UInt(32.W))
    val pc = Input(UInt(32.W))
    val aluOp = Output(UInt(5.W))
    val regA = Output(UInt(32.W))
    val regB = Output(UInt(32.W))
  })
  // ... Implementation of decode
}
```


シンプルなプロセッサの最終段階は、実行ステージです。

```
class Execute extends Module {
  val io = IO(new Bundle {
    val aluOp = Input(UInt(5.W))
    val regA = Input(UInt(32.W))
    val regB = Input(UInt(32.W))
    val result = Output(UInt(32.W))
  })
  // ... Implementation of execute
}
```

3つのステージをすべて接続するために必要なのは、たった2つの<> 演算子だけです。そして、サブモジュールのポートを親モジュールに接続することにも使えます。

```
val fetch = Module(new Fetch())
val decode = Module(new Decode())
val execute = Module(new Execute)

fetch.io <> decode.io
decode.io <> execute.io
io <> execute.io
```

4.4 関数 (L3830)

モジュールは、ハードウェアの記述を構造化するための一般的な方法です。しかし、モジュールを宣言するときや、インスタンス化して接続するときには、いくつかの定型的なコードがあります。関数を使用することでハードウェアを軽量に構造化する事ができます。Scala の関数は Chisel (および Scala) のパラメータを受け取り、生成されたハードウェアを返すことができます。簡単な例として、以下の例では加算器を生成します。

```
def adder (x: UInt, y: UInt) = {
  x + y
}
```

関数 `adder` を呼び出すだけで、2つの加算器を作成することができます。

```
val x = adder(a, b)
// another adder
val y = adder(c, d)
```

これは、ハードウェア・ジェネレーター であることに注意してください。エラボレーション過程^ででは、加算演算を実行するかわりに、2つの加算器(ハードウェアインスタンス)を作成します。この例ではわざと加算器を生成しましたが、Chiselには既に、`+(that: UInt)`のような加算器生成機能があります。

さらに、関数には、軽量のハードウェア生成器として、ステート(レジスタを含む)を含むこともできます。以下の例では、1クロックサイクルの遅延要素(レジスタ)を生成しています。関数が1つの文だけの場合は、1行で記述して中括弧`()`を省略することができます。

```
def delay(x: UInt) = RegNext(x)
```

関数自体をパラメータとして関数を呼び出すことで、2クロックサイクルの遅延が発生しました。

```
val delOut = delay(delay(delIn))
```

繰り返しになりますが、これはあまりにも短い例で、`RegNext()`はすでに遅延のためのレジスタを作成する関数なので、有用なものではありません。

関数は、`Module` の一部として宣言することができます。ただし、異なるモジュールで使用する関数は、ユーティリティ関数を集めたScalaオブジェクトの中に入れた方が良いでしょう。

5 組合せ回路ブロック (L3928)

この章では、より複雑なシステムを構築するための基本的な構成要素である様々な組合せ回路を探求します。原則として、すべての組合せ回路はブール方程式で記述することができます。しかし、多くの場合、表の形で記述の方が効率的です。我々は、合成ツールにブール方程式を抽出して最小化することを任せています。表形式で記述するのに最適な基本回路は、デコーダとエンコーダの2つです。

5.1 組合せ回路 (L3952)

いくつかの標準的な組み合わせのビルディングブロックを説明する前に、組み合わせ回路がChiselでどのように表現できるかを探ってみましょう。最も単純な形式はブール式で、名前を割り当てることができます。

```
val e = (a & b) | c
```

ブール型の式は、Scalaの値に代入することで名前(e)が与えられます。この式は他の式で再利用することができます。

```
val f = ~e
```

このような表現は固定と考えられています。valを使ったeへの、=による再代入はScalaではエラーになります。Chiselの演算子である:=を使って、次に示すコードを試してみてください。

```
e := c & b
```

これは実行時に”読み込み専用の変数への再代入は出来ない”という理由で、例外が発生します。

Chiselでは特定の条件下で、組み合わせ回路を更新する記述もサポートされています。このような回路はWireとして宣言されています。この回路の論理を記述するためには、whenのような条件分岐の構文を使います。次のコードでは、wというUInt型のWireを宣言し、デフォルト値を0に設定しています。whenブロックはChiselのBool型を引数にとり、condがtrue.Bのときに、wは3になります。

```
val w = Wire(UInt())
```

```
w := 0.U
when (cond) {
  w := 3.U
}
```

この回路の論理は、2つの定数0と3を入力とし、condを選択信号とするマルチプレクサです。私達は条件付き実行を行うソフトウェア・プログラムではなく、ハードウェア回路を記述していることを心に留めておいてください。

Chiselの条件構文whenにもelseに相当するotherwiseと呼ばれるものがあります。特定の条件下で値を設定することで、デフォルト値の設定を無効にできます。

```
val w = Wire(UInt())
```

```
when (cond) {
  w := 1.U
} .otherwise {
  w := 2.U
}
```

Chiselは連続した条件分岐 (if/else if/else) である.elsewhenをサポートしています。

```
val w = Wire(UInt())
```

 


図 5.1: 2つのマルチプレクサのチェーン

 


図 5.2: 2bitから4bitデコーダ

```
when (cond) {
  w := 1.U
} .elsewhen (cond2) {
  w := 2.U
} .otherwise {
  w := 3.U
}
```

このwhen、.elsewhen、.otherwiseのチェーンは、2つのマルチプレクサのチェーンになります。図 5.1は、このマルチプレクサを示しています。このチェーンは優先順位を持っていて、例えばcondが真になった時、その他の条件は評価されません。

Scalaで連続してメソッドを呼び出す際には、.elsewhenの'.'が必要となる点に注意してください。この.elsewhenの分岐は、必要な分だけ長く出来ます。しかしながら、条件分岐の条件が単一の信号に依存する場合には、switch文を使うほうが良いでしょう。これについて次節のデコーダーで紹介します。

より複雑な組合せ回路の場合には、Wireにデフォルト値を割り当てることが実用的かもしれません。宣言時にデフォルト値を設定する**ため**場合には、WireDefaultを使うことができます。

```
val w = WireDefault(0.U)

when (cond) {
  w := 3.U
}
// ... and some more complex conditional assignments
```

質問として考えられそうな事の1つに「Scalaにはif、else if、elseという構文があるのに、なぜwhen、.elsewhen、.otherwiseを使うのか?」ということ**ありそう**です。これらの構文はScalaの条件分岐処理であり、Chiselのハードウェア（マルチプレクサ）を生成するものではありません。これらのScalaの条件分岐は、パラメータを用いて条件によって異なるハードウェアを生成する回路ジェネレータを作成する際に使用されます。

5.2 デコーダー (L4138)

[decoder\(英語\)](#) / [デコーダー\(日本語\)](#) は、 n ビットの2進数を $m \leq 2^n$ であるような m ビットの信号に変換します。その出力はワン・ホットにエンコードされたもの（特定の1bitだけが1）になります。

a	b
00	0001
01	0010
10	0100
11	1000

表 5.1: 2bitから4bitデコーダの真理値表

図 5.2は、2ビットから4ビットのデコーダを示しています。このデコーダの機能は、表 5.2のような真理値表として表現できます。

Chiselのswitch文は、真理値表のような論理を記述します。switch文は、Chiselの言語機能の一部ではありません。そのため使用する際には、パッケージchisel3.utilをインポートする必要があります。

```
import chisel3.util._
```

次のコードは、Chiselのswitch文で記述したデコーダーを紹介するためのものです。

```
result := 0.U

switch(sel) {
  is (0.U) { result := 1.U}
  is (1.U) { result := 2.U}
  is (2.U) { result := 4.U}
  is (3.U) { result := 8.U}
}
```

上記のswitch文ではselが取りうる値をすべてリストアップし、それらすべてのケースでresultにデコード後の値を割り当てています。Chiselではたとえswitch文中で、可能性のあるすべての値を列挙したとしても、デフォルトの値を割り当てる必要がある点に注意してください。上記のコードではresultに0を割り当てている部分が該当しています。この割り当ては決して有効にならないため、バックエンドの最適化において削除されます。これはVHDLやVerilogのようなハードウェア記述言語において、組み合わせ回路（Chiselではwire）での不完全な割り当てが、意図しないラッチを生成することがあることを避けるためのものです。Chiselではこのような不完全な割り当ては許容されません。

```
result := 1.U << sel
```

前の例では、信号に符号なし整数を使用していました。エンコード回路をより明確に表現するためには、2進数表記を使用した方が良いでしょう。

```
switch (sel) {
  is ("b00".U) { result := "b0001".U}
  is ("b01".U) { result := "b0010".U}
  is ("b10".U) { result := "b0100".U}
  is ("b11".U) { result := "b1000".U}
}
```

テーブルはデコーダの機能をととても読みやすく表現しますが、少し冗長でもあります。このテーブルを調べてみると、1をselだけ左にシフトした値となるという規則に気づきます。この規則を利用すると、先程のデコーダはChiselのシフト演算子<<を使って次のように表現できます。

```
result := 1.U << sel
```

デコーダはその出力をイネーブル信号として、ANDゲートと共にマルチプレクサへのデータ入力のために使用することで、マルチプレクサを構成するブロックの1つとして使用されます。しかし、Chiselのコアライブラリには、マルチプレクサを実装したMuxが用意されているため、自分でマルチプレクサを構築する必要はありません。デコーダはアドレスのデコードにも使用され、その出力を例えば、マイクロプロセッサに接続される異なる種類のIOデバイスを選択する信号として使用します。

 


図 5.3: 4bitから2bitエンコーダ

a	b
0001	00
0010	01
0100	10
1000	11
????	??

表 5.2: 4bitから2bitエンコーダの真理値表

5.3 エンコーダー (L4310)

[encoder\(英語\)](#)/[エンコーダ\(日本語\)](#) はワンホットな入力信号をバイナリの出力信号に変換します。エンコーダはデコーダの逆の処理を行います。

図 5.3は、4ビットのワンホットな入力を2ビットのバイナリに変換したものを示しており、表 5.3は、そのエンコードの真理値表です。しかし、エンコーダは入力信号がワンホットな場合にのみ、期待通りに動作します。その他のすべての入力については、出力値は未定義となります。未定義の出力をもった機能を実装することは出来ないため、未定義となる入力のパターンを処理するため、デフォルト値を割り当てます。

以下のChiselコードでは、デフォルト値の00を代入してから、switch文を使用して正規の入力値を指定しています。

```
b := "b00".U
switch (a) {
  is ("b0001".U) { b := "b00".U }
  is ("b0010".U) { b := "b01".U }
  is ("b0100".U) { b := "b10".U }
  is ("b1000".U) { b := "b11".U }
}
```

5.4 演習 (L4415)

4bitのバイナリ入力を [7-segment display\(英語\)](#)/[7セグメントディスプレイ\(日本語\)](#) のエンコードに変換する組み合わせ回路を実装してください。7セグメント・ディスプレイの当初の使い方であった10進数の表示を行うためのコードか、それに加えて [hexadecimal\(英語\)](#)/[十六進法\(日本語\)](#) に記載されている残りのパターンを含んだ、16種類の値の表示を行うコードを実装しても構いません。もし7セグメント・ディスプレイが搭載されているFPGAを持っているなら、実装した回路の入力を4つのスイッチ、もしくはボタンに、出力を7セグメント・ディスプレイに接続しましょう。

6 順序回路ブロック (L4448)

順序回路は、出力が入力と以前の値に依存する回路です。ここでは同期設計（クロックドデザイン）を前提としており、また順序回路とは同期式順序回路を意味します。¹ 順序回路を構築するためには、状態を格納できる場所が必要で、それはレジスタと呼ばれます。

6.1 レジスタ (L4472)

順序回路を構築するための基本的な要素は、レジスタです。レジスタは [D flip-flops\(英語\)](#)/[D型フリップフロップ\(日本語\)](#) の集まりです。Dフリップフロップは、クロックの立ち上がりエッジで入力の値をキャプチャして保持し、出力します。別の言い方をすれば、レジスタはクロックの立ち上がりエッジの入力値で出力を更新します。

図 6.1 は、レジスタの回路図を表します。その図には、入力のDと出力Qが含まれています。各レジスタはまたclock信号の入力が含まれています。このグローバルクロック信号は通常、同期回路内のすべてのレジスタに接続されているので、回路図に描かれていません。箱の下部にある小さな三角形は、クロック入力を表しており、これはレジスタであることを示しています。本書のこれ以降では、クロック信号の表記を省略します。レジスタのクロック入力へ明示的な接続が必要ないChiselでは、グローバルクロック信号も省略します。

Chiselの入力dと出力qを持つレジスタ定義は:

```
val q = RegNext(d)
```

レジスタにクロックを接続する必要はありません。Chiselは暗黙のうちにこれを行います。レジスタの入力と出力は、ベクトルとバンドルの組み合わせで作られた任意の複雑な型にすることができます。

また、レジスタは次の2段階で定義して使用することができます。

```
val delayReg = Reg(UInt(4.W))
```

```
delayReg := delayIn
```

まず、我々はレジスタを定義し、名前を付けます。第二に、レジスタの入力にdelayIn信号を接続します。レジスタの名前は、文字列Regが含まれていることにも注意してください。簡単に組み合わせ回路と順序回路を区別するために、名前の一部にマーカーとしてRegをつけておくのが一般的です。また、Scala(ですからChiselも)の命名規則は通常 [CamelCase\(英語\)](#)/[キャメルケース\(日本語\)](#) が使われます。変数名は小文字で始まり、クラスは大文字で始まります。

レジスタはリセット時に初期化することができます。reset信号は、clock信号と同じく、Chiselでは暗黙的です。たとえばレジスタコンストラクタのRegInitにパラメータとしてゼロを与えてリセット値とします。レジスタへの入力、Chisel代入文がつかないでくれます。

¹非同期ロジックやフィードバックで順序回路を構築することができますが、これは特定のニッチな話題で、Chiselで表現することはできません

 


図 6.1: D フリップフロップを使ったレジスタ

 


図 6.2: 同期リセットを持つ D フリップフロップを使ったレジスタ

 


図 6.3: リセット信号を持つレジスタの波形図

```
val valReg = RegInit(0.U(4.W))
```

```
valReg := inVal
```

Chiselでは既定のリセットは同期リセットです。² 同期リセットの場合は、Dフリップフロップの変更は必要なく、入力にマルチプレクサ³を追加してリセット時の初期化値とデータ値を選択するだけです。

図 6.2は、リセットでマルチプレクサを駆動する同期リセット付きレジスタの回路図を示しています。しかし、同期リセットはかなり頻繁に使用されるため、今どきのFPGAのフリップフロップには同期リセット(およびセット)入力が含まれており、マルチプレクサのためにLUTを無駄にしないようになっています。

順序回路は、時間の経過とともにその値が変わります。そのふるまいは、時間の経過とともに変化する信号を示すダイアグラムによってみることができます。このようなダイアグラムは、波形または [timing diagram\(英語\)](#) / [タイミング図\(日本語\)](#) と呼ばれています。

図 6.3に、リセットと一部の入力データが適用されたレジスタの波形を示します。時間は左から右へと進みます。図の一番上には、回路を駆動するクロックが表示されています。リセット前の最初のクロックサイクルでは、レジスタの内容が定義されていません。第2クロックサイクルではリセットがハイにアサートされ、このクロックサイクルの立ち上がりエッジ(ラベルB)でレジスタは初期値0になります。入力inValは無視されています。次のクロックサイクルではresetは0になり、inValの値は次の立ち上がりエッジ(ラベルC)でキャプチャされます。それ以降はresetは0のままで、レジスタ出力は入力信号から1クロックサイクル遅れで追従します。

波形は、回路の動作をグラフィカルに指定するための優れたツールです。特に、多くの演算が並列に行われ、データが回路内をパイプラインで移動するような複雑な回路では、タイミングダイアグラムが便利です。また、Chiselテスターでは、テスト中に波形を作成し、波形ビューワで表示してデバッグに利用することもできます。

典型的なデザインパターンは、イネーブル信号を持つレジスタです。イネーブル信号がtrue(高)の場合のみ、レジスタは入力をキャプチャし、そうでない場合は古い値を保持します。イネーブルは、同期リセットと同様に、レジスタの入力にマルチプレクサを使用してインプリメントすることができます。マルチプレクサへの入力の1つは、レジスタの出力のフィードバックです。

図 6.4にイネーブル付きレジスタの回路図を示します。これも一般的なデザインパターンであるため、今どきのFPGAフリップフロップには専用のイネーブル入力が含まれており、追加のリソースは必要ありません。

²非同期リセットのサポートは現在開発中です

³現在のFPGAフリップフロップには同期リセット入力がありますから、マルチプレクサに追加のリソースは必要ありません。

 


図 6.4: イネーブル信号をもつ D フリップフロップレジスタ

 


図 6.5: イネーブル信号をもつ D フリップフロップレジスタの波形図

せん。

図 6.5 イネーブル付きレジスタの波形例を示します。ほとんどの場合、イネーブルをHigh(true)にすると、レジスタは1クロックサイクルの遅延で入力に従っています。4クロックサイクル目にのみenableがLowになり、Dの立ち上がりエッジでレジスタは値(5)を保持します。

イネーブルを持つレジスタは、条件付きアップデートを用いて数行のChiselコードで記述することができます。

```
val enableReg = Reg(UInt(4.W))

when (enable) {
  enableReg := inVal
}
```

また、イネーブル付きのレジスタをリセットすることもできます。

```
val resetEnableReg = RegInit(0.U(4.W))

when (enable) {
  resetEnableReg := inVal
}
```

レジスタは式の一部にもなります。次の回路は、信号の立ち上がりエッジを検出するために、その現在の値と最後のクロックサイクルからの値を比較します。

```
val risingEdge = din & !RegNext(din)
```

レジスタの基本的な使用法をすべて説明したところで、これらのレジスタを活用して、より興味深いシークエンシャル回路を構築します。

6.2 カウンター (L4875)

最も基本的な順序回路はカウンターです。その最も単純な形態では、カウンタ出力が加算器に接続され、

 


図 6.6: カウンターの中のアダーと結果保持レジスタ

 


図 6.7: イベントをカウント

加算器の出力がレジスタの入力に接続されているレジスタです。図 6.6は、このようなフリーランニングカウンタを示しています。

4ビットのレジスタを持つフリーランニングカウンタは、0から15までカウントした後、再び0に折り返します。また、カウンタは既知の値にリセットされなければなりません。

```
val cntReg = RegInit(0.U(4.W))
```

```
cntReg := cntReg + 1.U
```

イベントをカウントしたいときは、図 6.7と次のコードに示すように、カウンタをインクリメントするための条件を使用します。

```
val cntEventsReg = RegInit(0.U(4.W))
when(event) {
  cntEventsReg := cntEventsReg + 1.U
}
```

6.2.1 カウントアップとダウン (L4960)

値をカウントアップしていった0に戻すには、カウンタの値を最大定数や0に(戻す)条件と比較する必要があります。

```
val cntReg = RegInit(0.U(8.W))
```

```
cntReg := cntReg + 1.U
when(cntReg === N) {
  cntReg := 0.U
}
```

カウンタにはマルチプレクサを使用することもできます。

```
val cntReg = RegInit(0.U(8.W))
```

```
cntReg := Mux(cntReg === N, 0.U, cntReg + 1.U)
```

 


図 6.8: 低速なティック生成の波形図

カウントダウンする場合、まずカウンタレジスタを最大値でリセットし、0になったらその値にリセットします。

```
val cntReg = RegInit(N)

cntReg := cntReg - 1.U
when(cntReg === 0.U) {
  cntReg := N
}
```

私たちはこれまでのカウンタに対する経験を活かして、パラメータを持つカウンタ関数を定義し生成することができます。fi

```
// This function returns a counter
def genCounter(n: Int) = {
  val cntReg = RegInit(0.U(8.W))
  cntReg := Mux(cntReg === n.U, 0.U, cntReg + 1.U)
  cntReg
}

// now we can easily create many counters
val count10 = genCounter(10)
val count99 = genCounter(99)
```

関数(genCounter)の最後の文は、関数の戻り値であり、この例ではカウンタレジスタ(cntReg)です。

注、すべてのカウンタ例で、値はNを含めて0からNの間にあることに注意してください。10クロックサイクルをカウントしたい場合は、Nを9に設定する必要があります。このように、カウントと値が1つずれるのは、[off-by-one error\(英語\)](#)/[Off-by-oneエラー](#)、[植木算\(日本語\)](#)の古典的な例です。

6.2.2 カウンタによるタイミングの生成 (L5038)

イベントを数える以外にも、カウンタは時間の概念を生成するためによく使われます(壁掛け時計の時刻)。同期回路は一定の周波数の時計で動作しています。回路はそれらのクロックの刻みで進行します。デジタル回路では、クロックの刻みを数える以外に時間の概念はありません。クロックの周波数がわかれば、例えば Chisel の “Hello World” の例で示したような周波数で LED を点滅させるような時間的なイベントを発生させる回路を作ることができます。

一般的な方法は、我々の回路に必要な周波数 f_{tick} でシングルサイクルのティックを生成することです。このティックは n クロックサイクルごとに発生し、 $n = f_{clock}/f_{tick}$ で、ティックは正確に1クロックサイクルの長さになります。このティックは派生クロックとして(ではなく)、論理的に周波数 f_{tick} で動作する回路内のレジスタのイネーブル信号として使用されます。図 6.8に3クロック周期で発生するティックの例を示します。

以下の回路では、0から最大値である $N - 1$ までをカウントするカウンタを記述します。最大値に達すると、1サイクルの間、tickはtrueとなり、カウンタは0にリセットされます。0から $N - 1$ までカウントすることで、 N クロックサイクルごとに1つの論理ティックを生成します。

```
val tickCounterReg = RegInit(0.U(4.W))
val tick = tickCounterReg === (N-1).U
```

 


図 6.9: 低速なティックを使ったカウンターの波形図

```

tickCounterReg := tickCounterReg + 1.U
when (tick) {
  tickCounterReg := 0.U
}

```

この n クロックサイクルごとの論理的な1ティックを使って、回路の他の一部分を遅く駆動することができます。次のコードでは、 n クロックサイクルごとに1ずつインクリメントする別のカウンタを使用しています。

```

val lowFrequCntReg = RegInit(0.U(4.W))
when (tick) {
  lowFrequCntReg := lowFrequCntReg + 1.U
}

```

図 6.9は、ティックの波形とティック n (クロックサイクル)ごとにインクリメントするスローカウンタのウェーブフォームを示しています。

この遅い論理クロックの使用例としては、LEDの点滅、シリアルバスのボーレートの生成、7セグメント表示の多重化のための信号生成、ボタンやスイッチのデバウンスのための入力値のサブサンプリングなどがあります。

幅推論ではレジスタのサイズを決める必要がありますが、レジスタ定義時の型や初期化値で明示的に幅を指定した方が良いでしょう。明示的に幅を定義することで、リセット値`0.U`の結果として1ビットの幅を持つカウンタが生成されてしまうようなことがなくなります。

6.2.3 「オタク」カウンター (L5192)

多くの人が、たまに [オタク\(英語\)](#) / (日本語) になった気分になることがあります。例えば、カウンタ/ティック生成の高度に最適化された設計をしたいとします。標準的なカウンタは、1つのレジスタ、1つの加算器 (または減算器)、およびコンパレータというリソースを必要とします。レジスタや加算器についてはあまり手を加えることができません。カウントアップする場合は、ビット文字列である数値と比較する必要があります。コンパレータは、ビット文字列に対する大きなANDゲートから構築することができます。ゼロまでカウントダウンする場合、コンパレータは大型のNORゲートで、ASICに組み込んだ定数と比較するものよりも少し安価になるかもしれません。ロジックがルックアップテーブルで構築されているFPGAでは、0と1を比較することに違いはありません。リソースの必要量はアップカウンタもダウンカウンタも同じです。

しかし、巧妙なハードウェア設計者が引き出せるトリックがもう一つあります。カウントアップもしくはカウントダウンを行ってゆくには、すべてのカウントビットとの比較が必要でした。しかし、 $N-2$ から -1 までカウントするとどうなるのでしょうか？負の数は最上位ビットが1に設定されており、正の数はこのビットが0に設定されています。このビットだけをチェックして、カウンタが -1 に達したことを検出すればよいのです。これがオタクが作ったカウンタです。

```

val MAX = (N - 2).S(8.W)
val cntReg = RegInit(MAX)
io.tick := false.B

cntReg := cntReg - 1.S
when(cntReg(7)) {
  cntReg := MAX
}

```

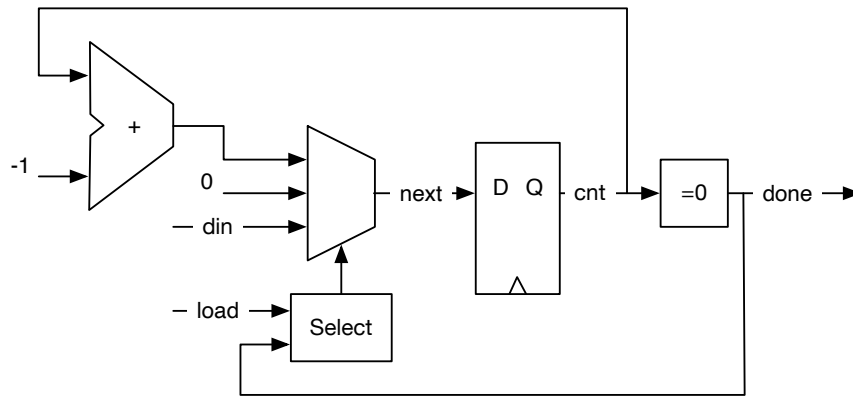


図 6.10: ワンショットタイマー

```

val cntReg = RegInit(0.U(8.W))
val done = cntReg === 0.U

val next = WireInit(0.U)
when (load) {
  next := din
} .elsewhen (!done) {
  next := cntReg - 1.U
}
cntReg := next

```

コード 6.1: ワンショットタイマー

```

io.tick := true.B
}

```

6.2.4 タイマー (L5243)

私たちがつくることができる、もう一つのタイマーは、ワンショットタイマーです。ワンショットタイマーはキッチンタイマーのようなもので：セットした時間が経つと、アラームが鳴ります。デジタルタイマーには、クロックサイクルで時間が読み込まれています。それは、ゼロに達するまでカウントダウンしてゆき、ゼロになるとタイマーが完了を教えてください。

図 6.10 に、タイマーのブロック図を示します。load をアサートすることで、レジスタに din の値をロードすることができます。load 信号がデ・アサートされると、カウントダウンが選択されます(レジスタの入力として cntReg - 1 を選択)。カウンタが 0 になると、0 を供給するマルチプレクサの入力が選択されて、done 信号がアサートされ、カウンタはカウントダウンを停止します。

コード 6.1 はタイマーの Chisel コードを示しています。リセット初期値が 0 となる 8 ビットのレジスタ cntReg を使用します。ブール値 done は cntReg を 0 と比較している結果です。入力マルチプレクサのために、デフォルト値が 0 のワイヤ next を導入します。when/elsewhen ブロックは、他の 2 つの入力を選択する機能を持ちます。load 信号の選択はデクリメントよりも優先されます。最後の行は、next で表されるマルチプレクサの出力をレジスタ cntReg の入力に接続します。

もう少し簡潔なコードにするなら、中間ワイヤの next を使用せずに、マルチプレクサの値を直接レジスタ cntReg に代入することもできます。

6.2.5 パルス幅変調 (L5335)

[Pulse-width modulation\(英語\)](#) / [パルス幅変調\(日本語\)](#) (PWM) は、一定の周期を持つ信号で、その周期内で信号が high な時間で変調されたものである。

図 6.11 は PWM 信号を示しています。矢印は信号の周期の始まりを示しています。信号が高い時間の割合は、デューティ・サイクルと呼ばれます。最初の 2 周期は、デューティ・サイクルは 25 %, つぎの 2 周期

 


図 6.11: パルス幅変調 (PWM)

は50%, そして最後の2期間は、75%です。パルス幅は、25%と75%の間で変調されています。

PWM信号に [low-pass filter\(英語\)](#)/ [ローパスフィルタ\(日本語\)](#) を加えると、単純な [digital-to-analog converter\(英語\)](#)/ [デジタル-アナログ変換回路\(日本語\)](#) になります。ローパスフィルタは、抵抗とコンデンサと同じくらい単純なものです。

次のコード例では、10クロックサイクルごとに3クロックサイクルのハイ(1)の波形を生成します。

```
def pwm(nrCycles: Int, din: UInt) = {
  val cntReg = RegInit(0.U(unsignedBitLength(nrCycles-1).W))
  cntReg := Mux(cntReg == (nrCycles-1).U, 0.U, cntReg + 1.U)
  din > cntReg
}

val din = 3.U
val dout = pwm(10, din)
```

PWMジェネレータを再利用可能で軽量なコンポーネントとなるように、関数としました。この関数には2つのパラメータがあります: PWMをクロックサイクル(nrCycles)で設定するScala整数と、PWM出力信号のデューティサイクル(pulsethickness)を与えるChisel ワイヤ(din)です。この例では、カウンタを表現するためにマルチプレクサを使用しています。この関数の最後の行は、カウンタの値と入力値dinを比較してPWM信号を返します。Chisel関数の最後の式は戻り値であり、この例では比較関数に接続されたワイヤです。

関数unsignedBitLength(n)を使用して、最大n(を含む)までの符号なし数字を表現するために必要なカウンタcntRegのためのビット数を指定します。⁴ また、Chiselには、数値の符号付き表現に必要なビット数を指定する関数signedBitLengthがあります。

もう一つのアプリケーションは、LEDを調光するためにPWMを使用することです。この場合、目はローパスフィルタとして機能します。上記の例を拡張して、三角波でPWM生成を駆動します。その結果、強度が連続的に変化するLEDが得られます。

```
val FREQ = 100000000 // a 100 MHz clock input
val MAX = FREQ/1000 // 1 kHz

val modulationReg = RegInit(0.U(32.W))

val upReg = RegInit(true.B)

when (modulationReg < FREQ.U && upReg) {
  modulationReg := modulationReg + 1.U
} .elsewhen (modulationReg == FREQ.U && upReg) {
  upReg := false.B
} .elsewhen (modulationReg > 0.U && !upReg) {
  modulationReg := modulationReg - 1.U
} .otherwise { // 0
  upReg := true.B
}

// divide modReg by 1024 (about the 1 kHz)
val sig = pwm(MAX, modulationReg >> 10)
```

変調には2つのレジスタを使用しています: (1) modulationRegはカウントアップとカウントダウンのためのもので、(2) upRegはカウントアップかカウントダウンかを判断するためのフラグです。入力さ

⁴2進数の符号なしnを表すためのビット数は $\lfloor \log_2(n) \rfloor + 1$ です。

 


図 6.12: 4段のシフトレジスタ

れたクロックの周波数(この例では100 MHz)までカウントアップすると、0.5 Hzの信号が得られる。長いwhen/.elsewhen/.otherwiseは、アップ/ダウンカウントと方向の切り替えを処理します。

このPWMは1 kHzの信号を生成するための周波数を1000分の1までしかカウントできないので、変調信号を1000で割る必要があります。実数の除算はハードウェア上では非常に高価なので、単に右に10ビットシフトするだけで、 $2^{10} = 1024$ による除算で代用します。PWM回路を関数として定義したので、関数呼び出しでインスタンス化することができます。ワイヤsigは変調されたPWM信号を表しています。

6.3 シフトレジスタ (L5498)

shift register(英語)/ **シフトレジスタ(日本語)** は、順番に接続されたフリップフロップの集合体です。レジスタ(フリップフロップ)の各出力は、次のレジスタの入力に接続されます。図 6.12は、4段のシフトレジスタを示しています。この回路は、クロックティックごとにデータを左から右にシフトします。この単純なもので、回路はdinからdoutまでの4タップ遅延を実装しています。

この単純なシフトレジスタのためのChiselコードは以下のようになっています。(1) 4ビットのレジスタshiftRegを作成し、(2) シフトレジスタの下位3ビットをレジスタへの次の入力となるdinと連結し、(3) レジスタの最上位ビット(MSB)を出力doutとします。

```
val shiftReg = Reg(UInt(4.W))
shiftReg := Cat(shiftReg(2, 0), din)
val dout = shiftReg(3)
```

シフトレジスタは、シリアルデータからパラレルデータへの変換やパラレルデータからシリアルデータへの変換に使用します。章 11.2では、受信機能と送信機能にシフトレジスタを使用したシリアルポートを示しています。

6.3.1 パラレル出力付きシフトレジスタ (L5566)

シフトレジスタのシリアル-インパラレル-アウト構成は、シリアルデータ入力をパラレルワードに変換します。これは、シリアルポート(UART)で受信機能に使用することができます。図 6.13は、各フリップフロップ出力が1つの出力ビットに接続された4ビットのシフトレジスタを示しています。この回路は、4クロックサイクル後に、4ビットで1組みのシリアルデータをqで使用可能な4ビットのパラレルデータに変換します。この例では、ビット0(最下位ビット)が最初に送信され、最後のデータが到着すればすべてのワードを読めるようになると想定しています。

以下のChiselコードでは、シフトレジスタoutRegを0で初期化しています。次にMSBから入力してゆきますが、これは右シフトを意味します。結果のqはレジスタoutRegを読み込んだだけのものです。

```
val outReg = RegInit(0.U(4.W))
outReg := Cat(serIn, outReg(3, 1))
val q = outReg
```

図 6.13は、パラレル出力機能を持った4ビットのシフトレジスタを示しています。

6.3.2 パラレルロード付きシフトレジスタ (L5630)

シフトレジスタのパラレルインシリアルアウト構成は、ワード(バイト)のパラレル入力ストリームをシリアル出力ストリームに変換します。これは、シリアルポート(UART)で送信機能に使用することができます。

図 6.14は、パラレルロード機能を持つ4ビットのシフトレジスタを示しています。その機能をChiselで記述するのは比較的簡単です：

 


図 6.13: パラレル出力付き 4 ビットシフトレジスタ

 


図 6.14: パラレルロード機能を持つ 4 ビットシフトレジスタ

```

val loadReg = RegInit(0.U(4.W))
when (load) {
  loadReg := d
} otherwise {
  loadReg := Cat(0.U, loadReg(3, 1))
}
val serOut = loadReg(0)

```

右シフトして、MSBにゼロを埋めていることに注意してください。

6.4 メモリー (L5686)

Chiselの型VecのRegでメモリはレジスタの集まりとして構築することができます。しかし、これはハードウェアでは高価であるので、大きなメモリ構造は [SRAM\(英語\)](#)/[\(日本語\)](#) で構築します。ASICでは、メモリコンパイラがメモリを構築します。FPGAは、ブロックRAMとも呼ばれるオンチップ・メモリ・ブロックを内蔵しています。これらのオンチップ・メモリ・ブロックを組み合わせ、大きなメモリにできます。FPGAのメモリは通常、1つの読み取りと1つの書き込みポート、もしくは読み取りと書き込みを実行時に切り替えることができる2つのポートを持っています。

FPGA(およびASICも)は通常、同期メモリをサポートしています。同期メモリは、入力にレジスタを持っています(リードアドレスとライトアドレス、ライトデータ、ライトイネーブル)。つまり、アドレスを設定してから1クロック後に読み出しデータが利用可能になります。

図 6.15 に、同期メモリの回路を示します。メモリは、1つのリードと1つのライトのデュアルポートです。読み出しポートには、読み出しアドレス(rdAddr)の1つの入力と、読み出しデータ(rdData)の1つの出力を持ちます。書き込みポートには、アドレス(wrAddr)、書き込みデータ(wrData)と、書き込みイネーブル(wrEna)の3つの入力があります。すべての入力について、メモリ内に同期動作を示すレジスタがあることに注意してください。

オンチップメモリをサポートするために、ChiselはメモリコンストラクタSyncReadMemを提供しています。コード 6.2 は、バイト単位の入出力データとライトイネーブルを持つ1 KiBのメモリを実装したコンポーネントMemoryを示しています。

興味深い質問は、同じクロックサイクルで新しい値が読み出されたのと同じアドレスに書き込まれた場合、どのような値が読み出されて返されるかということです。私たちは、メモリの読み書き動作に興味を持っています。新たに書き込まれた値、古い値、または未定義(古い値の一部のビットと新たに書き込まれたデータの一部が混在している可能性がある)の3つの可能性があります。どの可能性がFPGAで利用可能かはFPGAのタイプに依存し、指定できる場合もあります。Chiselは、読み取りデータが未定義であることを指摘します。

 


図 6.15: 同期メモリ

```

class Memory() extends Module {
  val io = IO(new Bundle {
    val rdAddr = Input(UInt(10.W))
    val rdData = Output(UInt(8.W))
    val wrEna = Input(Bool())
    val wrData = Input(UInt(8.W))
    val wrAddr = Input(UInt(10.W))
  })

  val mem = SyncReadMem(1024, UInt(8.W))

  io.rdData := mem.read(io.rdAddr)

  when(io.wrEna) {
    mem.write(io.wrAddr, io.wrData)
  }
}

```

コード 6.2: 1KiB 同期メモリ

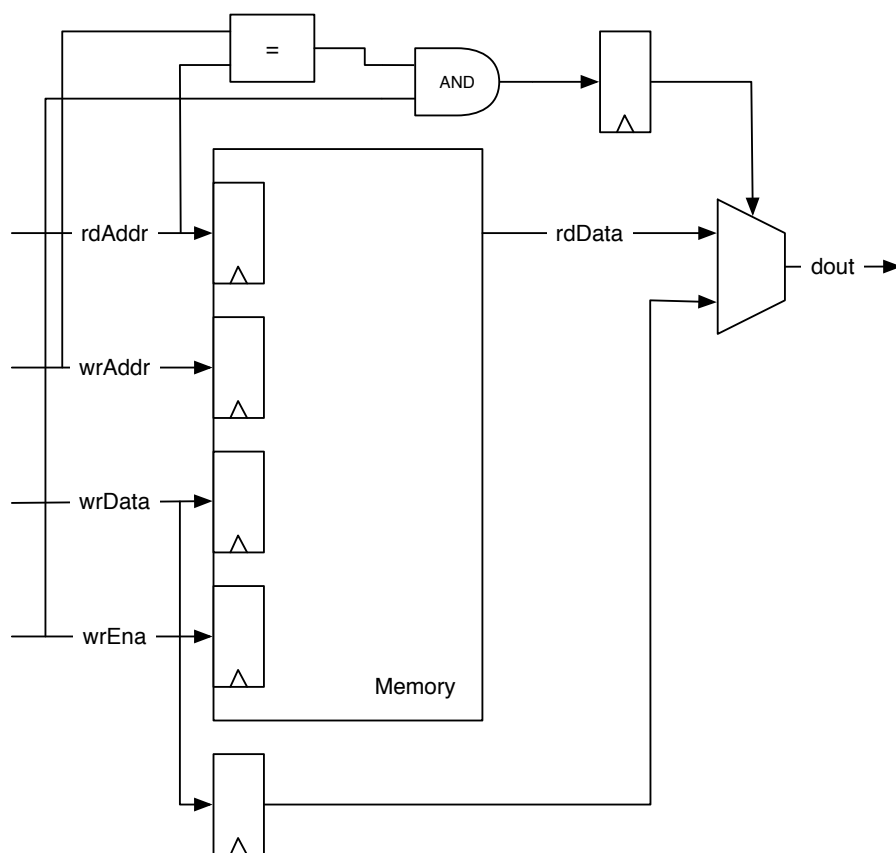


図 6.16: 書き込み中の読み出しに動作に対応したフォワード(転送)回路を搭載した同期メモリ

```

class ForwardingMemory() extends Module {
  val io = IO(new Bundle {
    val rdAddr = Input(UInt(10.W))
    val rdData = Output(UInt(8.W))
    val wrEna = Input(Bool())
    val wrData = Input(UInt(8.W))
    val wrAddr = Input(UInt(10.W))
  })

  val mem = SyncReadMem(1024, UInt(8.W))

  val wrDataReg = RegNext(io.wrData)
  val doForwardReg = RegNext(io.wrAddr === io.rdAddr && io.wrEna)

  val memData = mem.read(io.rdAddr)

  when(io.wrEna) {
    mem.write(io.wrAddr, io.wrData)
  }

  io.rdData := Mux(doForwardReg, wrDataReg, memData)
}

```

コード 6.3: フォワード(転送)回路を含む同期メモリ

新しく書き込んだ値を読み出したい場合は、アドレスが等しいことを検出して書き込みデータを送るフォワード(転送)回路を構築すればできます。図 6.16 は、フォワード(転送)回路を搭載したメモリを示しています。リードアドレスとライトアドレスを比較し、ライトデータの転送パスとメモリのリードデータの転送パスをライトイネーブルでゲーティングして選択します。書き込みデータはレジスタで1クロック遅延となります。

コード 6.3 に、フォワード(転送)回路を含む同期メモリのChiselコードを示します。次のクロックサイクルでも読み出し値を提供する同期メモリとするために、次のクロックサイクルで利用可能なレジスタ(wrDataReg)に書き込みデータを保持しておきます。2つの入力アドレス(wrAddrとrdAddr)を比較して、フォワード(転送)条件でwrEnaが真であるかどうかを確認します。その条件も1クロックサイクル遅れます。マルチプレクサーは、フォワード(転送)データとメモリからの読み出しデータのどちらかを選択します。

Chiselはまた、同期書き込みと非同期読み出しを持つメモリのMemも提供しています。このメモリタイプは通常、FPGAでは直接利用できないため、合成ツールはフリップフロップから構築してくれます。そのため、SyncReadMemを使用することをお勧めします。

6.5 演習 (L5896)

前回の演習で使用した7セグメントエンコーダを使って、表示を0からFに切り替えるための入力として4ビットのカウントを追加します。このカウントをFPGAボードのクロックに直接接続すると、16個の数字がすべて重なって見えます(7セグメントすべてが点灯しているように見えます)。そのため、カウントを遅くする必要があります。500ミリ秒ごとにシングルサイクルのティック信号を生成できる別のカウントを作成します。この信号を4ビットカウントのイネーブル信号として使用します。

ジェネレータ関数でスレッシュOLDと波形(三角波またはサイン関数)を設定しPWM波形をつくってみましょう。三角波は上下にカウントすることで作成できます。サイン関数は、数行のScalaコードでルックアップテーブルを生成し使えばよいでしょう(節 10.2を参照してください)。FPGAボード上のLEDを変調したPWM関数で駆動してみましょう。PWM信号の周波数は?変調はどのくらいの周波数で動作していますか?

デジタル設計は、紙の上に回路としてスケッチすることが多いです。その際に、すべての詳細を示す必要はありません。本書の図のようにブロック図を使います。回路を模式的に表現したものと、Chiselの記述との間を流暢に行き来できることが重要なスキルです。それでは、以下の回路のブロック図をスケッチしてみてください。

```
val dout = WireDefault(0.U)

switch(sel) {
  is(0.U) { dout := 0.U }
  is(1.U) { dout := 11.U }
  is(2.U) { dout := 22.U }
  is(3.U) { dout := 33.U }
  is(4.U) { dout := 44.U }
  is(5.U) { dout := 55.U }
}
```

ここでは、レジスタを含むもう少し複雑な回路を紹介します：

```
val regAcc = RegInit(0.U(8.W))

switch(sel) {
  is(0.U) { regAcc := regAcc }
  is(1.U) { regAcc := 0.U }
  is(2.U) { regAcc := regAcc + din }
  is(3.U) { regAcc := regAcc - din }
}
```

7 入力処理 (L5965)

外部から同期回路に入力される信号は、通常、クロックに同期しているわけではなく、非同期です。入力信号は、0から1または1から0へのきれいな遷移を持たないソースから来る場合があります。例えば、ボタンやスイッチの跳ね返りなどがその例です。入力信号は、同期回路の遷移のトリガーとなるスパイクを伴うノイズが多い場合があります。この章では、このような入力条件に対応する回路について説明します。

後者の2つ、デバウンススイッチとノイズフィルタリングについては、アナログ素子を使って解決することもできます。しかし、これらの問題はデジタル領域で対策を行った方が、(コスト面において) より効率的です。

7.1 非同期入力 (L5999)

システムクロックに同期していない入力信号は非同期信号と呼ばれています。これらの信号は、フリップフロップの入力のセットアップおよびホールド時間に違反することがあります。この違反はフリップフロップの [Metastability\(英語\)](#) を引き起こすことがあります。メタスタビリティは出力信号が0と1の間の値となったり、発振したりする結果を引き起こします。しかし、ある程度の時間を経ると、フリップフロップの値は0か1で安定します。

メタスタビリティを回避することはできませんが、その影響を抑えることはできます。古典的な解決策は、入力に2つのフリップフロップを使用することです。前提条件は次のとおりです。1番目のフリップフロップがメタスタビリティになると、クロック周期内に安定した状態に落ち着き、2番目のフリップフロップのセットアップ時間とホールド時間が侵害されないようになります。

図 7.1 は同期回路と外部の間の境界線を示しています。入力信号のシンクロナイザは、2つのフリップフロップから構成されています。Chiselではシンクロナイザのコードを、2つのレジスタをインスタンスするワンライナーで表現できます。

```
val btnSync = RegNext(RegNext(btn))
```

すべての外部からの非同期信号には入力シンクロナイザが必要です。¹ また、外部リセット信号についても同期する必要があります。リセット信号は他のフリップフロップ回路のリセット信号として使用する前に、2つフリップフロップを通過させておきます。クロックに同期させるために、リセット信号のデアサートが定まることが必要です。

7.2 デバウンス (L6104)

スイッチやボタンは、オンとオフの間の遷移にある程度の時間が必要な場合があります。遷移の間、スイ

¹例外は入力信号が同期出力信号に依存している場合で、最大伝搬遅延を知ることができます。古典的な例は、マイクロプロセッサにおける非同期SRAMの同期回路へのインターフェイスです。

 


図 7.1: 入力信号のシンクロナイザ

 


図 7.2: 入力信号のデバウンス

ッチは、これら2つの状態の間を行き来することがあります。このような信号を、追加の処理を行わずにそのまま使用した場合、意図したより多くの遷移イベントを検出することがあります。一つの解決策は、このバウンスをフィルタリングするために時間を使うことです。最大バウンス時間を t_{bounce} と仮定して、期間 $T > t_{bounce}$ で入力信号をサンプリングし、この信号のみを回路内部で使用します。

この長い周期で入力をサンプリングする場合、0 から 1 への遷移時に 1 つのサンプルだけがバウンス領域に落ちる可能性があることがわかっています。バウンス領域に入る前のサンプルは安全に 0 を読み、バウンス領域に入った後のサンプルは安全に 1 を読みます。バウンス領域に入ったサンプルは 0 か 1 のどちらかになりますが、まだ 0 のサンプルか既に 1 のサンプルかのどちらかになるので、これは問題ではありません。重要なのは、0から1への遷移が1つしかないということです。

図 7.2は、動作中のデバウンスのサンプリングを示しています。上の信号はバウンス入力を示し、下の矢印はサンプリングポイントを示しています。これらのサンプリングポイント間の距離は、最大バウンス時間よりも長くする必要があります。最初のサンプルは安全に0をサンプリングし、図の最後のサンプルは1をサンプリングしています。真ん中のサンプルはバウンス時間内におさまります。これは0か1のどちらかでしょう。2つの可能性のある結果を、debounce Aとdebounce Bとして示します。どちらも0から1への切り替わりは1回です。これら2つの結果の唯一の違いは、バージョンBの切り替わりが1サンプル周期遅れていることです。しかし、これは通常は問題にはなりません。

デバウンスのChiselコードは、シンクロナイザー用のコードよりも少し進化します。サンプルタイミングは、Section 6.2.2で行ったように、1サイクルのティック信号を出すカウンタで生成します。

```
val FAC = 1000000000/100

val btnDebReg = Reg(Bool())

val cntReg = RegInit(0.U(32.W))
val tick = cntReg === (FAC-1).U

cntReg := cntReg + 1.U
when (tick) {
  cntReg := 0.U
  btnDebReg := btnSync
}
```

まず、サンプリング周波数を決めなければなりません。上の例では、100 MHzのクロックを想定しているので、サンプリング周波数は100 Hzとなります(バウンス時間が10 ms以下であると仮定しています)。カウンタの最大値は、除数であるFACです。デバウンスされた信号のために、リセット値を持たないレジスタbtnDebRegを定義しています。レジスタcntRegがカウンタとして機能し、カウンタが最大値に達した時にティック信号が真となります。when条件がtrueの場合、(1)カウンタが0にリセットされ、(2)デバウンスレジスタに入力サンプルが格納されます。この例では、入力信号は前項で示した入力シンクロナイザーからの出力なので、btnSyncと名付けています。

デバウンス回路はシンクロナイザ回路の後に来ます。まず、非同期信号を同期させてから、デジタルド

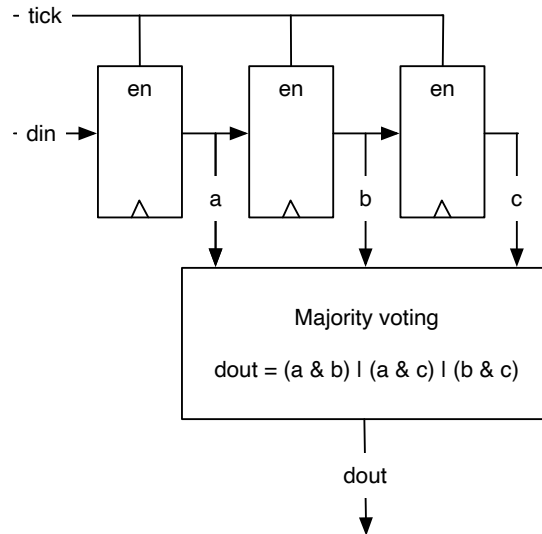


図 7.3: 入力信号のサンプリングによる多数決回路

メインで処理します。

7.3 入力信号のフィルタリング (L6245)

時々、入力信号がノイズを含んでいる場合があります。こうしたノイズを入力同期器やデバウンスユニットで意図せずにサンプリングしてしまう可能性があります。これらの入力スパイクをフィルタリングする方法の一つとして、多数決回路を使用する方法があります。最も単純なケースでは、3つのサンプルを取り、多数決を行います。中央値に関する [majority function\(英語\)](#)/多数決関数(日本語) では、結果として多数派の値が得られます。デバウンスにサンプリングを用いる場合は、サンプリングされた信号に対して多数決を行います。多数決により、サンプリング周期よりも長い時間、信号が安定していることが保証されます。

図7.3は、多数決回路を示しています。デバウンスサンプリングに使用したtick信号により有効化された3ビットのシフトレジスタで構成されています。3つのレジスタの出力は多数決回路に送り込まれます。多数決機能は、サンプル期間より短い信号変化をフィルタリングします。

次のChiselコードの3ビットシフトレジスタは、tick信号によって駆動され、投票機能の結果としてbtnClean信号を返します。

多数決は非常にまれであることに注意してください。

```
val shiftReg = RegInit(0.U(3.W))
when (tick) {
  // shift left and input in LSB
  shiftReg := Cat(shiftReg(1, 0), btnDebReg)
}
// Majority voting
val btnClean = (shiftReg(2) & shiftReg(1)) | (shiftReg(2) & shiftReg(0)) |
               (shiftReg(1) & shiftReg(0))
```

慎重に処理された入力信号の出力を使用するには、まず、RegNext 遅延要素で立ち上がりエッジを検出し、この信号をbtnCleanの現在の値と比較して、カウンタのインクリメントを行います。

```
val risingEdge = btnClean & !RegNext(btnClean)

// Use the rising edge of the debounced and
// filtered button to count up
val reg = RegInit(0.U(8.W))
when (risingEdge) {
  reg := reg + 1.U
```

```

def sync(v: Bool) = RegNext(RegNext(v))

def rising(v: Bool) = v & !RegNext(v)

def tickGen(fac: Int) = {
  val reg = RegInit(0.U(log2Up(fac).W))
  val tick = reg === (fac-1).U
  reg := Mux(tick, 0.U, reg + 1.U)
  tick
}

def filter(v: Bool, t: Bool) = {
  val reg = RegInit(0.U(3.W))
  when (t) {
    reg := Cat(reg(1, 0), v)
  }
  (reg(2) & reg(1)) | (reg(2) & reg(0)) | (reg(1) & reg(0))
}

val btnSync = sync(btn)

val tick = tickGen(fac)
val btnDeb = Reg(Bool())
when (tick) {
  btnDeb := btnSync
}

val btnClean = filter(btnDeb, tick)
val risingEdge = rising(btnClean)

// Use the rising edge of the debounced
// and filtered button for the counter
val reg = RegInit(0.U(8.W))
when (risingEdge) {
  reg := reg + 1.U
}

```

コード 7.1: 関数を使った入力信号処理のまとめ

}

7.4 入力処理と関数の組み合わせ (L6350)

入力処理をまとめるために、さらにChiselのコードをいくつか示します。ここで提示された回路は小さくても再利用可能なビルディングブロックかもしれないので、ここでは関数の形で表現しています。4.4章では、完全なモジュールではなく、軽量なChisel関数の中に小さなビルディングブロックを抽象化する方法を示しました。これらのChisel関数はハードウェアインスタンスを生成します。例えば、関数 `sync` は入力と相互に接続された2つのフリップフロップを生成します。この関数は、2番目のフリップフロップの出力を返します。もし有用であれば、これらの関数をいくつかのユーティリティクラスオブジェクトに昇格させることができます。

7.5 演習 (L6385)

入力ボタンでインクリメントされるカウンタを構築します。FPGAボード上のLEDでカウンタの値をバイナリで表示します。入力処理チェーン全体を構築する。(1)入力同期回路、(2)デバウンス回路、(3)ノイズを

抑制する多数決回路、(4)カウンタのインクリメントをトリガーとするエッジ検出回路、を備えた入力処理チェーンを構築します。

最近のボタンは必ず跳ね返るという保証はありませんので、手動でボタンを高速で連続して押し、低いサンプル周波数を使用することで、跳ね返りやスパイクをシミュレートすることができます。サンプル周波数としては、例えば1秒を選択してください。ボタンを押し切る前に、高速な押下でボタンの跳ね返りをシミュレートしてみます。1 Hzでサンプリングしたデバウンス回路を使用しない場合と使用した場合の回路をテストします。多数決では、カウンタの確実なインクリメントには1秒から2秒の間に押す必要があります。また、ボタンのリリースも多数決です。そのため、回路は1～2秒より長い場合にのみリリースを認識します。

8 有限オートマトン (L6429)

有限オートマトン(FSM)は、デジタル設計の基本的な構成要素です。FSMは、状態と状態の間の遷移とその(ガードされた)条件を記述しています。FSMは同期シーケンシャル回路と呼ばれることもあります。

FSMの実装は3つの部分から構成されています：(1) 現在の状態を保持するレジスタ。(2) 現在の状態と入力から次の状態を計算する組合せロジックと、(3) FSMの出力を計算する組合せロジック。

原理的には、状態を保存するためのレジスタや他のメモリ要素を含むすべてのデジタル回路は、単一のFSMとして記述することができます。しかし、これは現実的ではないかもしれませんが、例えば、ラップトップコンピュータを単一のFSMとして記述してみることを考えてみてください。次の章では、小さなFSM同士を通信させて組み合わせることで、より大きなシステムを構築する方法を説明します。

8.1 有限オートマトンの基本 (L6487)

図 8.1は、FSMの回路図を示しています。レジスタには現在のstateが格納されています。次の状態ロジックは、現在のstateと入力(in)から次の状態値(next_state)を計算します。次のクロックティックでstateがnext_stateになります。出力ロジックは、出力(out)を計算します。出力は現在の状態にのみ依存するので、この状態マシンを [Moore machine\(英語\)](#)/ [ムーアマシン\(日本語\)](#) と呼びます。

[state diagram\(英語\)](#)/ [状態遷移図\(日本語\)](#) は、そのようなFSMの動作を視覚的にあらわして記述したものです。状態図では、個々の状態を状態名を付けた円で表現しています。状態遷移は状態の間を矢印で示しています。この遷移が行われたときのガード(もしくは条件)が矢印のラベルとして描かれています。

図 8.2に、簡単なFSMの状態図例を示します。FSMは3つの状態 : アラームレベルを示す、*green*(緑)、*orange*(橙)、*red*(赤)があります。FSMは緑のレベルから始まります。悪いできごとが発生すると、アラームレベルは橙に切り替わります。2回目の悪いできごとが発生すると、アラームレベルは赤に切り替わります。この場合、ベルを鳴らしたいです：ベルを鳴らすのはこのFSMの唯一の出力です。赤状態に出力を追加します。アラームはクリア信号でリセットできます。

状態図は視覚的に見やすく、FSMの機能をすぐに把握できるかもしれませんが、状態表の方が早く書けるかもしれません。表 8.1にアラームFSMの状態表を示します。現在の状態、入力値、結果として得られる次の状態、現在の状態の出力値をリストアップしました。原則として、すべての可能な状態に対して、すべての可能な入力を指定する必要があります。この表は、 $3 \times 4 = 12$ 行で構成されています。悪いできごとが発生したときにクリア入力が無視されることとして、表を単純化しています。つまり、悪いできごとはクリアよりも優先されます。出力の列には繰り返しがあります。もし、FSMが大きくなったり、出力が多くなったりした場合は、テーブルを次の状態のロジックと出力のロジックの2つに分割することができます。

最後に、警告レベルFSMの設計がすべて終わったら、Chiselのコードにします。コード 8.1はアラームFSMのChiselコードを示しています。FSMの入力と出力にはChisel型のBoolを使用していることに注意してください。Enumとswitch制御命令を使うには、`chisel3.util._`をインポートする必要があります。

このシンプルなFSMのための完全なChiselコードは1ページに収まっています。個々の部分を順を追って見ていきましょう。FSMは2つの入力と1つの出力信号を持っており、Chisel Bundleでキャプチャされます。

 


図 8.1: 有限状態機械(ムーア形)

表 8.1: アラームFSMの状態表

State	Input		Next state	Ring bell
	Bad event	Clear		
green	0	0	green	0
green	1	-	orange	0
orange	0	0	orange	0
orange	1	-	red	0
orange	0	1	green	0
red	0	0	red	1
red	0	1	green	1

```

import chisel3._
import chisel3.util._

class SimpleFsm extends Module {
  val io = IO(new Bundle{
    val badEvent = Input(Bool())
    val clear = Input(Bool())
    val ringBell = Output(Bool())
  })

  // The three states
  val green :: orange :: red :: Nil = Enum(3)

  // The state register
  val stateReg = RegInit(green)

  // Next state logic
  switch (stateReg) {
    is (green) {
      when(io.badEvent) {
        stateReg := orange
      }
    }
    is (orange) {
      when(io.badEvent) {
        stateReg := red
      } .elsewhen(io.clear) {
        stateReg := green
      }
    }
    is (red) {
      when (io.clear) {
        stateReg := green
      }
    }
  }

  // Output logic
  io.ringBell := stateReg === red
}

```

コード 8.1: アラームFSMのChiselコード

 


図 8.2: アラームFSMの状態遷移図

```

val io = IO(new Bundle{
  val badEvent = Input(Bool())
  val clear = Input(Bool())
  val ringBell = Output(Bool())
})

```

最適な状態のエンコーディングにかなりの作業を費やしました。一般的な選択肢としては、バイナリエンコーディングとワンホットエンコーディングの2つがあります。しかし、それらの低レベルな判断は合成ツールに任せて、読みやすいコードを目指します。¹ そのため、状態名にはシンボリックな名前を持つ列挙型を使用します。

```

val green :: orange :: red :: Nil = Enum(3)

```

個々の状態値はリストとして記述され、個々の要素は`::`オペレータで連結され、`Nil`はリストの終わりを表します。状態のリストを、`Enum`インスタンスが割り当てます。状態を保持するレジスタは、緑色の状態がリセット値として定義されます。

```

val stateReg = RegInit(green)

```

FSMのミソは次の状態のロジックにあります。状態レジスタのChisel `switch`文で、すべての状態を記述します。それぞれの分岐で、入力に依存する次の状態ロジックを記述し、状態レジスタに新しい値を割り当てます。

```

switch (stateReg) {
  is (green) {
    when(io.badEvent) {
      stateReg := orange
    }
  }
  is (orange) {
    when(io.badEvent) {
      stateReg := red
    } .elsewhen(io.clear) {
      stateReg := green
    }
  }
  is (red) {
    when (io.clear) {
      stateReg := green
    }
  }
}

```

最後に、重要なことですが、状態が赤のときにベルの出力が`true`になるように記述します。

```

io.ringBell := stateReg === red

```

¹現在のバージョンのChiselで、`Enum`型は状態をバイナリエンコーディングで表します。もし別のエンコーディング、例えばワンホットエンコーディングをしたい場合は、状態名のためにChisel定数を定義することができます。

 


図 8.3: 立ち上がりエッジ検出器 (ミーリー形FSM)

 


図 8.4: ミーリー型の有限状態機械

VerilogやVHDLで普段行うように、レジスタ入力には`next.state`信号を導入していないことに注意してください。VerilogやVHDLのレジスタは特殊な構文で記述し、組み合わせブロック内では割り当て(および再割り当て)ができません。そのため、組み合わせブロック内で計算された追加信号を導入し、レジスタ入力に接続します。Chiselではレジスタは基本型であり、組み合わせブロック内で自由に使用することができます。

8.2 ミーリー FSMで出力を高速化 (L6791)

ムーアFSMでは、出力は現在の状態にのみ依存します。それは、入力の変化は、次のクロックサイクルで最も早い出力の変化と見なすことができます。即座に変化を観察したい場合は、入力から出力までの組み合わせパスが必要です。最小限の例として、エッジ検出回路を考えてみましょう。以前にもこのChiselのワンライナーを見たことがあります:

```
val risingEdge = din & !RegNext(din)
```

図 8.3に立ち上がりエッジ検出器の回路図を示します現在の入力が1で、最後のクロックサイクルの入力が0だった場合、出力は1クロックサイクルの間1になります。状態レジスタは、次の状態が入力されただけの単一のDフリップフロップです。これを1クロックサイクルの遅延素子と考えることもできます。出力ロジックは、現在の入力と現在の状態を比較します。

出力が入力にも依存している場合、すなわち、FSMの入力と出力の間に組合せ経路がある場合、これを [Mealy machine\(英語\)](#) / [ミーリー・マシン\(日本語\)](#) と呼びます。

図 8.4にミーリー型FSMの回路図を示します。ムーア型FSMと同様に、レジスタには現在の`state`が格納され、次の状態ロジックは現在の`state`と入力(`in`)から次の状態値(`next.state`)を計算します。次のクロックティックで`state`は`next.state`になります。出力ロジックは、現在の状態とFSMへの入力から出力(`out`)を計算します。

図 8.5に、エッジ検出器のミーリーFSMの状態図を示します。状態レジスタは単一のDフリップフロップで構成されているため、2つの状態のみが可能であり、この例では`zero`と`one`と名付けています。ミーリーFSMの出力は、状態だけでなく入力にも依存するため、出力を状態円の一部として記述することはできません。かわりに、状態間の遷移は入力値(条件)と出力(フラッシュの後)でラベル付けされます。また、自己遷移を描画することにも注意してください。例えば、入力が0の場合、状態`zero`ではFSMは状態`zero`のままで、出力は0になります。立ち上がりエッジのFSMは、状態`zero`から状態`one`への遷移でのみ1の出力を生成します。入力が1になったことを表す状態`one`では、出力は0になります。入力の立ち上がりエッジごとに1つの(サイクルの)パルスが欲しいだけです。

コード 8.2は、ミーリーマシンを用いた立ち上がりエッジ検出のためのChiselコードです。前の例と同様

 


図 8.5: ミーリーFSMによる立ち上がりエッジ検出回路の状態遷移図

```

import chisel3._
import chisel3.util._

class RisingFsm extends Module {
  val io = IO(new Bundle{
    val din = Input(Bool())
    val risingEdge = Output(Bool())
  })

  // The two states
  val zero :: one :: Nil = Enum(2)

  // The state register
  val stateReg = RegInit(zero)

  // default value for output
  io.risingEdge := false.B

  // Next state and output logic
  switch (stateReg) {
    is(zero) {
      when(io.din) {
        stateReg := one
        io.risingEdge := true.B
      }
    }
    is(one) {
      when(!io.din) {
        stateReg := zero
      }
    }
  }
}

```

コード 8.2: ミーリーマシンを用いた立ち上がりエッジ検出

 


図 8.6: ムーアFSMによる立ち上がりエッジ検出回路の状態遷移図

 


図 8.7: ミーリとムーアFSMの立ち上がりエッジ検出回路の波形図

に、シングルビットの入力と出力にChisel型のBoolを使用しています。出力ロジックは次の状態ロジックの一部となり、zeroからoneへの遷移時に出力はtrue.Bとなります。それ以外の場合は、出力へのデフォルトの割り当て(false.Bがカウントされます)。

私たちは、同じ機能のChisel ワンライナーを見たことがあるので、エッジ検出回路に本格的なFSMが最適かどうかを比較することができます。ハードウェア消費量は似ています。どちらのソリューションも、ステート用に単一のDフリップフロップを必要とします。FSMの組み合わせロジックは、状態の変化が現在の状態と入力値に依存するため、多少複雑になります。この機能により重要なのは、ワンライナーの方が書きやすく、読みやすいことです。したがって、ワンライナーが好ましい解決策でしょう。

この例を用いて、可能な限り最小のミーリーFSMの1つを示しました。FSMは、3つ以上の状態を持つより複雑な回路に使用します。

8.3 ムーア対ミーリー (L7004)

ムーアFSMとミーリーFSMの違いを示すために、ムーアFSMでエッジ検出をやり直します。

図 8.6は、ムーアFSMによる立ち上がりエッジ検出の状態図です。まず注目すべきは、ムーアFSMでは3つの状態が必要なのに対し、ミーリー版では2つの状態であることです。状態pulsは、シングルサイクルパルスを生成するために必要です。FSMは、1クロックサイクルの間puls状態を維持し、入力が再び0になるのを待って、開始状態のzeroに戻るか、oneの状態に戻ります。状態遷移矢印に入力条件を示し、円で示した状態の中にFSMの出力を示します。

コード 8.3は立ち上がりエッジ検出回路のムーア版を示しています。それは、ミーリーまたは直接実装したもの比べて2倍のDフリップフロップを使用しています。したがって、結果として得られる次の状態ロジックも、ミーリーまたは直接実装された版よりも大きくなります。

図 8.7は立ち上がりエッジ検出FSMのミーリー版とムーア版の波形を示しています。ミーリー出力は入力された立ち上がりエッジに忠実に追従しているのに対し、ムーア出力はクロックティック後に立ち上がります。また、ムーア版の出力は1クロック周期の幅があるのに対し、ミーリー版の出力は通常1クロック周期以下であることがわかります。

上記の例から、ミーリーFSMはムーアFSMよりも必要なステート(およびロジック)が少なく、反応が速いため、ミーリーFSMの方が優れたFSMであると考えたくなります。しかし、ミーリーマシン内の組み合わせパスは、大規模な設計では問題を引き起こす可能性があります。第一に、通信するFSMのチェーン(次の章を参照)では、この組み合わせパスは長くなる可能性があります。第二に、通信するFSMが円を描く場合、その結果は組合せループとなり、同期設計のエラーとなります。ムーアFSMの状態レジスタとの組み合わせパスが切断されているため、ムーアFSMの通信には上記の問題は存在しません。

まとめると、ムーアFSMはステートマシンの通信に適しており、ミーリーFSMよりうまく動作します。ミーリーFSMは、同じサイクル内での反応が最も重要な場合にのみ使用してください。実質的にミーリーマ

```
import chisel3._
import chisel3.util._

class RisingMooreFsm extends Module {
  val io = IO(new Bundle{
    val din = Input(Bool())
    val risingEdge = Output(Bool())
  })

  // The three states
  val zero :: puls :: one :: Nil = Enum(3)

  // The state register
  val stateReg = RegInit(zero)

  // Next state logic
  switch (stateReg) {
    is(zero) {
      when(io.din) {
        stateReg := puls
      }
    }
    is(puls) {
      when(io.din) {
        stateReg := one
      } .otherwise {
        stateReg := zero
      }
    }
    is(one) {
      when(!io.din) {
        stateReg := zero
      }
    }
  }

  // Output logic
  io.risingEdge := stateReg === puls
}
```

コード 8.3: 立ち上がりエッジ検出回路のムーア版

シンである立ち上がりエッジ検出などの小さな回路では問題ありません。

8.4 演習 (L7143)

この章では、多くの非常に小さなFSM例を見てきました。では、そろそろ実際にFSMのコードを書いてみましょう。もう少し複雑な例を選んで、FSMを実装し、テストベンチを書いてみましょう。

FSMの典型的な例は、信号機です([3, Section 14.3]を参照ください)。信号機は、赤から緑への切り替えの際に、交差点内の両方の道路が進入禁止信号(赤とオレンジ)を待っている間の段階がなくてはなりません。この例をもう少し面白くするために、優先道路を考えてみましょう。マイナーな道路には2つの車両検知器があります(交差点の両方の入口にあります)。車が検知されたときだけマイナー道路を緑に切り替えてから、優先道路を緑に戻します。

9 コミュニケートステートマシン (L7190)

問題はしばしば、単一のFSMで記述するには複雑すぎる場合があります。その場合、問題を2つ以上のより小さくて単純なFSMに分割することができます。そして、それらのFSMは信号で通信します。一方のFSMの出力は他方のFSMの入力であり、FSMは他方のFSMの出力を監視します。大きなFSMをより単純なものに分割するとき、これはファクタリングFSMと呼ばれます。しかし、通信を行うFSMは、単一のFSMでは大きなものが実現できないことが多いため、仕様から直接設計されることが多いです。

9.1 ライトフラッシャーの例 (L7220)

FSMの通信について議論するために、我々は [3, Chapter 17]、ライトフラッシャーからの例を使用します。ライトフラッシャーは、1つの入力`start`と1つの出力`light`を有しています。ライトフラッシャーの仕様は以下の通りです：

- `start`が1クロックサイクルの間ハイの時、点滅シーケンスを開始します。
- シーケンスは3回点滅する。
- 点滅の間、`light`は、6クロックサイクルオンに、4クロックサイクルオフになります。
- シーケンスの後、FSMは`light`をオフにして次のスタートを待ちます。

直接実装のFSM¹は27の状態を持っています入力待ちの初期状態が1つ、3種類のオン状態が3×6と、オフ状態が2×4あります。このライトフラッシャーの単純明快な実装のコードは、ここでは示しません。

この問題は、この大きなFSMを2つの小さなFSMにファクタリングすることで、よりエレガントに解決できます。マスターFSMはフラッシングロジックを実装し、タイマーFSMは待ち時間を実装します。図9.1は、2つのFSMの構成を示しています。

タイマーFSMは、所望のタイミングを作り出すために6または4クロックサイクルでカウントダウンします。タイマーの仕様は以下の通りです：

- `timerLoad`がアサートされると、タイマーは状態に関係なくダウンカウンタに値をロードします。
- `timerSelect`はロードする値を5または3のいずれかを選択します。
- カウンタがカウントダウンを完了し、アサートされたままになると`timerDone`がアサートされます。
- それ以外の場合、タイマーはカウントダウンします。

¹状態図を [3, p. 376]に示します。

 


図 9.1: マスターFSMとタイマーFSMに分割されたライトフラッシャー回路

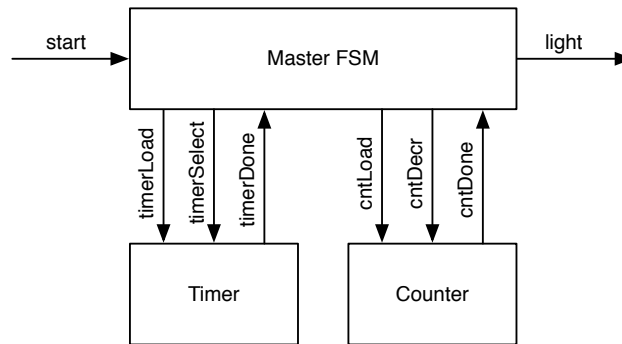


図 9.2: マスターFSMとタイマーFSMとカンターFSMに分割されたライトフラッシャー回路

以下のコードは、ライトフラッシャーのタイマーFSMを示しています。

```

val timerReg = RegInit(0.U)
timerDone := timerReg === 0.U

// Timer FSM (down counter)
when(!timerDone) {
    timerReg := timerReg - 1.U
}
when (timerLoad) {
    when (timerSelect) {
        timerReg := 5.U
    } .otherwise {
        timerReg := 3.U
    }
}

```

コード 9.1は、マスターFSMを示しています。

このマスターFSMとタイマーを用いた解決法では、まだマスターFSMコードに無駄なところが残っています。ステートのflash1、flash2、およびflash3は同じ機能を実行しており、ステートのspace1とspace2も同様です。残りのフラッシュの数を第2のカウンタにくくりだすことができます。そうすると、マスターFSMは次の3つの状態に減って：off, flash, とspaceとなります。

図 9.2は、マスターFSMとカウンターFSMのデザインを示しています。1つ目のFSMは、オンとオフの間隔の長さのクロックサイクルをカウントします。2つ目のFSMは、残りのフラッシュをカウントします。

次のコードは、ダウンカウンタFSMを示しています：

```

val cntReg = RegInit(0.U)
cntDone := cntReg === 0.U

// Down counter FSM
when(cntLoad) { cntReg := 2.U }
when(cntDecr) { cntReg := cntReg - 1.U }

```

カウンターは残りのフラッシュをカウントし、タイマーが終了したステートのspaceでデクリメントされるので、3回のフラッシュに対して2回のロードとなることに注意してください。コード 9.2はダブルリファクタリングされたフラッシャーのマスターFSMを示しています。

マスターFSMが3つの状態に削減されただけでなく、今回の解決法はより良いコンフィグレーションが可能です。FSMを変更することなくオン/オフの間隔の長さやフラッシュの数を変更できます。

ここでは、制御信号のみを交換する通信回路、特にFSMについて探ってきました。しかし、回路はデータを交換することもできます。協調的なデータの交換にはハンドシェイク信号を使用します。次項では、一方方向データ交換のフロー制御のためのready-validインタフェースについて説明します。

```
val off :: flash1 :: space1 :: flash2 :: space2 :: flash3 :: Nil = Enum(6)
val stateReg = RegInit(off)

val light = WireDefault(false.B) // FSM output

// Timer connection
val timerLoad = WireDefault(false.B) // start timer with a load
val timerSelect = WireDefault(true.B) // select 6 or 4 cycles
val timerDone = Wire(Bool())

timerLoad := timerDone

// Master FSM
switch(stateReg) {
  is(off) {
    timerLoad := true.B
    timerSelect := true.B
    when (start) { stateReg := flash1 }
  }
  is (flash1) {
    timerSelect := false.B
    light := true.B
    when (timerDone) { stateReg := space1 }
  }
  is (space1) {
    when (timerDone) { stateReg := flash2 }
  }
  is (flash2) {
    timerSelect := false.B
    light := true.B
    when (timerDone) { stateReg := space2 }
  }
  is (space2) {
    when (timerDone) { stateReg := flash3 }
  }
  is (flash3) {
    timerSelect := false.B
    light := true.B
    when (timerDone) { stateReg := off }
  }
}
```

コード 9.1: ライトフラッシャーのマスターFSM

```
val off :: flash :: space :: Nil = Enum(3)
val stateReg = RegInit(off)

val light = WireDefault(false.B) // FSM output

// Timer connection
val timerLoad = WireDefault(false.B) // start timer with a load
val timerSelect = WireDefault(true.B) // select 6 or 4 cycles
val timerDone = Wire(Bool())
// Counter connection
val cntLoad = WireDefault(false.B)
val cntDecr = WireDefault(false.B)
val cntDone = Wire(Bool())

timerLoad := timerDone

switch(stateReg) {
  is(off) {
    timerLoad := true.B
    timerSelect := true.B
    cntLoad := true.B
    when (start) { stateReg := flash }
  }
  is (flash) {
    timerSelect := false.B
    light := true.B
    when (timerDone & !cntDone) { stateReg := space }
    when (timerDone & cntDone) { stateReg := off }
  }
  is (space) {
    cntDecr := timerDone
    when (timerDone) { stateReg := flash }
  }
}
```

コード 9.2: 二重のリファクタリングフラッシャーのマスターFSM

 


図 9.3: データパスを伴ったFSM

 


図 9.4: ポップカウント FSM の状態遷移図

9.2 データパスを持つステートマシン (L7466)

通信するステートマシンの典型的な例として、データパスと組み合わせたステートマシンがあります。この組み合わせは、データパス付き有限ステートマシン(FSMD)とよく呼ばれます。ステートマシンはデータパスを制御し、データパスは計算を実行します。FSMの入力は、環境からの入力とデータパスからの入力です。環境からのデータはデータパスに供給され、データパスからのデータ出力となります。図 9.3にFSMとデータパスの組み合わせの例を示します。

9.2.1 ポップカウントの例 (L7516)

図 9.3に示すFSMDは、また [Hamming weight\(英語\)](#)/[ハミング重み\(日本語\)](#) と呼ばれるポップカウントを計算する例です。ハミングウェイトは、0ではないシンボルの個数です。バイナリ文字列の場合、これは‘1’の数となります。

popcountユニットはデータ入力dinと結果の出力popCountを含み、両方ともデータパスに接続されています。入力と出力には、ready-validハンドシェイクを使用します。データが使用可能な場合は、validがアサートされます。レシーバーがデータを受け取れるようになると、readyがアサートされます。両方の信号がアサートされると転送が行われます。ハンドシェイク信号はFSMに接続されます。FSMは、データパスへの制御信号とデータパスからのステータス信号でデータパスに接続されています。

次のステップとして、図 9.4に示す状態図から始めて、FSMを設計することができます。FSMは入力を待つIdle状態からスタートします。データが到着し、有効な信号が送られてくると、FSMはシフトレジスタをロードするために、状態Loadに進みます。FSMは次のステートCountに進み、そこで‘1’の数が順次カウントされます。シフトレジスタ、加算器、アキュムレータレジスタ、ダウンカウンタを使用して計算を行います。ダウンカウンタがゼロになると計算が終了し、FSMはDoneの状態に移行します。ここでFSMはpopcount値が消費される準備ができたことをvalid信号で通知します。受信機からの準備完了の信号でFSMはIdle状態に戻り、次のpopcountを計算する準備ができています。

コード 9.3で示されるトップレベルのコンポーネントはFSMとデータパスコンポーネントをインスタンス化し、バルク接続で接続します。

```

class PopCount extends Module {
  val io = IO(new Bundle {
    val dinValid = Input(Bool())
    val dinReady = Output(Bool())
    val din = Input(UInt(8.W))
    val popCntValid = Output(Bool())
    val popCntReady = Input(Bool())
    val popCnt = Output(UInt(4.W))
  })

  val fsm = Module(new PopCountFSM)
  val data = Module(new PopCountDataPath)

  fsm.io.dinValid := io.dinValid
  io.dinReady := fsm.io.dinReady
  io.popCntValid := fsm.io.popCntValid
  fsm.io.popCntReady := io.popCntReady

  data.io.din := io.din
  io.popCnt := data.io.popCnt
  data.io.load := fsm.io.load
  fsm.io.done := data.io.done
}

```

コード 9.3: トップレベルのコンポーネント回路

 


図 9.5: ポップカウント回路のデータパス

```

class PopCountDataPath extends Module {
  val io = IO(new Bundle {
    val din = Input(UInt(8.W))
    val load = Input(Bool())
    val popCnt = Output(UInt(4.W))
    val done = Output(Bool())
  })

  val dataReg = RegInit(0.U(8.W))
  val popCntReg = RegInit(0.U(8.W))
  val counterReg = RegInit(0.U(4.W))

  dataReg := 0.U ## dataReg(7, 1)
  popCntReg := popCntReg + dataReg(0)

  val done = counterReg === 0.U
  when (!done) {
    counterReg := counterReg - 1.U
  }

  when(io.load) {
    dataReg := io.din
    popCntReg := 0.U
    counterReg := 8.U
  }

  // debug output
  printf("%x %d\n", dataReg, popCntReg)

  io.popCnt := popCntReg
  io.done := done
}

```

コード 9.4: ポップカウント回路のデータパス

図 9.5はpopcount回路のデータパスを示しています。データはshfレジスタにロードされます。ロード時にはcntレジスタも0にリセットされます。‘1’の数をカウントするために、shfレジスタを右にシフトし、クロックサイクルごとに最下位ビットをcntに加算します。図に示されていないカウンタは、全てのビットが最下位ビットを通過するまでカウントダウンします。カウンタがゼロになると、ポップカウントは終了します。FSMは終了の状態に切り替わり、popCntReadyをアサートすることで結果を通知します。結果が読み出された場合はpopCntValidをアサートすることで、FSWはIdle状態に戻ります。

load信号では、regDataレジスタに入力が読み込まれ、regPopCountレジスタが0にリセットされ、カウンタレジスタregCountが実行するシフト数に設定されます。

そうでない場合は、regDataレジスタを右にシフトして、regDataレジスタの最下位ビットをregPopCountレジスタに追加し、カウンタが0になるまでデクリメントされます。カウンタが0の時、出力はpopcountとなります。コード 9.4はpopcount回路のデータパスのためのChiselコードを示しています。

FSMはidle状態から開始します。入力データが有効な信号(dinValid)になると、count状態に切り替わり、データパスがカウントを終了するまで待ちます。popcountが有効な場合、FSMはdone状態に切り替え、popcountが読み込まれるまで待ちます(popCntReadyによってシグナルが送られます)。コード 9.5はFSMのコードを示しています。

9.3 Ready-Valid インターフェース (L7719)

サブシステムの通信は、データの移動とフロー制御のためのハンドシェイクに一般化することができます。ポップカウントの例では、有効信号とレディ信号を使用した入力データと出力データのハンドシェイク・インターフェースを見てきました。

ready-validインターフェース [3, p. 480]は、送信側(プロデューサ)ではdataとvalid信号、受信側(コンシュー

```
class PopCountFSM extends Module {
  val io = IO(new Bundle {
    val dinValid = Input(Bool())
    val dinReady = Output(Bool())
    val popCntValid = Output(Bool())
    val popCntReady = Input(Bool())
    val load = Output(Bool())
    val done = Input(Bool())
  })

  val idle :: count :: done :: Nil = Enum(3)
  val stateReg = RegInit(idle)

  io.load := false.B

  io.dinReady := false.B
  io.popCntValid := false.B

  switch(stateReg) {
    is(idle) {
      io.dinReady := true.B
      when(io.dinValid) {
        io.load := true.B
        stateReg := count
      }
    }
    is(count) {
      when(io.done) {
        stateReg := done
      }
    }
    is(done) {
      io.popCntValid := true.B
      when(io.popCntReady) {
        stateReg := idle
      }
    }
  }
}
```

コード 9.5: ポップカウント回路のFSM

 


図 9.6: ready-valid のフロー制御

 


図 9.7: ready-valid インターフェースのデータ転送、Ready 信号が早い場合

 


図 9.8: ready-valid インターフェースのデータ転送、Ready 信号が遅い場合

マ)ではready信号で構成される単純なフロー制御インターフェースです。図 9.6は、ready-valid接続を示しています。送信側はdataがあるときにvalidをアサートし、受信側は1ワードのデータを受信する準備ができているときにreadyをアサートします。データの送信は、validとreadyの両方の信号がアサートされたときに行われます。2つの信号のいずれかがアサートされない場合、転送は行われません。

図 9.7は、送信機がデータを持つ前に(クロックサイクル1から)受信機がready信号を出すready-validトランザクションのタイミング図を示しています。データ転送はクロックサイクル3で行われます。クロックサイクル4からは、送信者がデータを持っておらず受信者も次の受信の準備はできていません。受信機がすべてのクロックサイクルでデータを受信できる場合、それは“常時レディ”インターフェースと呼ばれ、readyはtrueにハードコードすることができます。

図 9.8は、送信者が受信機の準備が整う前に(クロックサイクル1から)validな信号を送信するready-validトランザクションのタイミング図を示しています。データ転送は、クロックサイクル3で行われます。クロックサイクル4以降は、送信者も受信者も次の転送の準備はできていません。“常時レディ”インターフェースと同様に、常に有効なインターフェースに似ています。しかし、その場合はおそらくready信号の変化でデータが変わることではなく、単純にハンドシェイク信号を落とすことになるでしょう。

図 9.9は、ready-validインターフェースの更なるバリエーションを示しています。クロックサイクル1では、両方の信号(readyおよびvalid)が1クロックサイクルの間だけアサートされ、D1のデータ転送が起こる。D2とD3の転送で、クロックサイクル4と5に示すように、データをバック・トゥ・バック(クロックサイクル毎)に転送することができます。

このインターフェースを構成可能にするために、readyとnot validは他の信号との組み合わせに依存す

 


図 9.9: シングルサイクルの ready/valid 信号と back-to-back 転送

ることは許されていません。このインターフェースは非常に一般的なもので、Chiselでは、以下のようなDecoupledIOバンドルを定義しています：

```
class DecoupledIO[T <: Data](gen: T) extends Bundle {
  val ready = Input(Bool())
  val valid = Output(Bool())
  val bits  = Output(gen)
}
```

DecoupledIOバンドルは、dataの型でパラメータ化されています。Chiselで定義されたインターフェースは、データのフィールドbitsを使用します。

残る疑問の1つは、アクティブな状態でデータ転送が行われていない場合に、readyまたはvalidな状態がデアサートされる可能性があるかどうかです。例えば、受信機はデータを受信していなくても、他のイベントのために準備ができていないかもしれません。同じことが送信機にも考えられ、有効なデータがあるのは少しのクロックサイクルだけで、データ転送が起らないことがあります。この動作が許されるかどうかは、ready-validインターフェースの一部ではなく、インターフェースの具体的な使用方法によって定義される必要があります。

Chiselでは、DecoupledIOクラスを使用した場合、readyとvalidのシグナリングには何の制約もありません。ただし、IrrevocableIOクラスは送信者に次のような制限をかけています：

ReadyValidIOのサブクラスで、validがHighでreadyがLowのサイクルの後はbitsの値を変更しないことを約束します。さらに、一度validが上がった後は、readyが上がる後まで値が下がることはありません。

これは、クラスIrrevocableIOを使用して強制することができない規約であることに注意してください。

AXIは次のバスの各部分に1つのready-validインターフェースを使用します：読み出しアドレス、読み出しデータ、書き込みアドレス、および書き込みデータ。AXIは、一度readyまたはvalidがデアサートされると、データ転送が起こるまでデアサートが解除されないようにインターフェイスを制限します。

10 ハードウェアジェネレータ (L7981)

Chiselの強みはいわゆるハードウェアジェネレータを書けることです。VHDLやVerilogといった古いハードウェア記述言語では、この機能をつかうためにJavaやPythonといった他の言語を併用する必要があります。実装者はしばしばVHDLのテーブルを生成する小さなJavaのプログラムを書いたりします。ChiselではScalaの全機能（とJavaのライブラリ）をハードウェア構築に利用できます。これにより、ハードウェアジェネレータを同じ言語で記述し、それをChiselの回路生成の一部として実行できます。

10.1 パラメータを使って設定する (L8011)

Chiselのコンポーネントや関数は、パラメータを使って設定することができます。パラメータは整数定数のようなシンプルなものから、Chiselのハードウェアタイプのものまであります。

10.1.1 シンプルなパラメータ (L8034)

回路をパラメタライズする基本的な方法は、信号のビット幅をパラメタライズとして定義することです。パラメータはChiselモジュールのコンストラクタに引数として渡すことができます。次に示すのは加算器のビット幅を可変にした簡単なモジュールの例です。ScalaのInt型の変数nが、ビット幅を示すパラメータとしてコンストラクタに渡され、そのパラメータがIOバンドルで使用されています。

```
class ParamAdder(n: Int) extends Module {  
  val io = IO(new Bundle{  
    val a = Input(UInt(n.W))  
    val b = Input(UInt(n.W))  
    val c = Output(UInt(n.W))  
  })  
  
  io.c := io.a + io.b  
}
```

パラメタライズされた加算器は次のようにして生成できます。

```
val add8 = Module(new ParamAdder(8))  
val add16 = Module(new ParamAdder(16))
```

10.1.2 型パラメータを持つ関数 (L8069)

設定パラメータとしてビット幅を持つことは、ハードウェアジェネレータとしての出発点となります。型パラメータを使用することで、さらに柔軟な設定ができます。この機能を使って実装されたのがChiselのマルチプレクサ (Mux)で、任意の型を受け入れることができます。どの様にして型パラメータを使用するかを示すために、任意の型を受け入れるマルチプレクサを構築してみます。次の関数は、マルチプレクサを定義しています。

```
def myMux[T <: Data](sel: Bool, tPath: T, fPath: T): T = {  
  
  val ret = WireDefault(fPath)  
  when (sel) {  
    ret := tPath  
  }  
  ret  
}
```

型パラメータとしてChiselの型を使ってパラメタライズすることが可能です。角括弧[T <: Data]を使った表現で、Dataとそのサブクラスを型パラメータTとして定義します。DataはChiselのデータの大元となる型です。

ここで定義したマルチプレクサ関数(myMux)は次の3つのパラメータを持ちます。1つ目はブール値の条件、2つ目は条件が真の場合のパスで、3つ目は条件が偽の場合のパスです。真・偽の両方のパスのパラメータはT型で、関数呼び出し時に提供される情報となります。関数の機能自体は単純で、デフォルトの値となるfPathを定義し、条件が真となる時tPathに値を変更します。この条件は古典的なマルチプレクサ機能です。関数の最後でマルチプレクサの機能を持ったハードウェアを返却します。

UInt型のような単純な型で、このマルチプレクサ機能を使うと次のようになります。

```
val resA = myMux(selA, 5.U, 10.U)
```

2つのマルチプレクサパスのタイプは同じである必要があります。以下のように、マルチプレクサの使用法を間違えるとランタイムエラーになります。

```
val resErr = myMux(selA, 5.U, 10.S)
```

ここで2つのフィールドを持つBundleを定義します。

```
class ComplexIO extends Bundle {
  val d = UInt(10.W)
  val b = Bool()
}
```

最初にWireを作成し、その後に各要素を設定することでBundle型の定数を定義できます。この様にすることでパラメタライズされたマルチプレクサで複雑な型を使用できます。

```
val tVal = Wire(new ComplexIO)
tVal.b := true.B
tVal.d := 42.U
val fVal = Wire(new ComplexIO)
fVal.b := false.B
fVal.d := 13.U

// The multiplexer with a complex type
val resB = myMux(selB, tVal, fVal)
```

この関数の最初の設計時に、デフォルト値を持ったT型のワイヤーをWireDefaultを使って作成しました。デフォルト値が不要なワイヤーを作成したい場合はfPath.cloneTypeを使うことで、Chiselの型を複製できます。次に示す関数はマルチプレクサを別の方法で実装したものです。

```
def myMuxAlt[T <: Data](sel: Bool, tPath: T, fPath: T): T = {

  val ret = Wire(fPath.cloneType)
  ret := fPath
  when (sel) {
    ret := tPath
  }
  ret
}
```

10.1.3 型パラメータを持つモジュール (L8193)

Chiselの型をパラメータとしてモジュールを作成することも可能です。異なるプロセッサ間のデータを移動するNoC (Network on Chip) を作成したいと考えたとします。ルータのインターフェイスのデータフォーマットをコード中に固定するのは望ましくないので、これをパラメタライズしたいと考えました。関数で型パラメータを使ったときと同様に、モジュールのコンストラクタへ型パラメータTを追加します。さらにこの型をパラメータの1つとするコンストラクタが必要になります。加えてこの例では、ルータのポート数を可変にするための変数も追加してあります。

```
class NocRouter[T <: Data](dt: T, n: Int) extends Module {
```

```

val io = IO(new Bundle {
  val inPort = Input(Vec(n, dt))
  val address = Input(Vec(n, UInt(8.W)))
  val outPort = Output(Vec(n, dt))
})

// Route the payload according to the address
// ...

```

このルータを使用するため、最初にChiselのBundleなどを用いて、ルーティングしたいデータ型を定義する必要があります。

```

class Payload extends Bundle {
  val data = UInt(16.W)
  val flag = Bool()
}

```

ルータのコンストラクタにユーザ定義のBundleのインスタンスとポート数を渡してルータを作成します。

```

val router = Module(new NocRouter(new Payload, 2))

```

10.1.4 パラメータ化されたバンドル (L8242)

この例では、ルータの入力として、2つの異なる型を持つベクターを使用しました。1つはアドレス用のベクターで、もう1つはデータ用でパラメータライズされたものとなります。よりエレガントな解決策は、次の例のようにこの2つのベクター自体がパラメータ化されたBundleを持っていることです。

```

class Port[T <: Data](dt: T) extends Bundle {
  val address = UInt(8.W)
  val data = dt.cloneType
}

```

BundleはChiselのData型のサブタイプであるT型のパラメータを持っています。バンドル内では、パラメータが持つcloneTypeを呼び出すことで、フィールドdataを定義します。しかしコンストラクタのパラメータを使用する場合、このパラメータはクラスのパブリックフィールドになります。ChiselがBundleを複製する必要がある場合、例えばVecに使用されるような場合には、パブリック・フィールドはデータパスになります。この問題の解決策は、パラメータフィールドをプライベートにすることです。

```

class Port[T <: Data](private val dt: T) extends Bundle {
  val address = UInt(8.W)
  val data = dt.cloneType
}

```

新しいBundleを使うと、ルータのポートを次のように定義することができます。

```

class NocRouter2[T <: Data](dt: T, n: Int) extends Module {
  val io = IO(new Bundle {
    val inPort = Input(Vec(n, dt))
    val outPort = Output(Vec(n, dt))
  })

  // Route the payload according to the address
  // ...

```

またパラメータとしてPayloadを取るPortを渡して、ルータをインスタンス化します。

```

val router = Module(new NocRouter2(new Port(new Payload), 2))

```

```
import chisel3._
import scala.io.Source

class FileReader extends Module {
  val io = IO(new Bundle {
    val address = Input(UInt(8.W))
    val data = Output(UInt(8.W))
  })

  val array = new Array[Int](256)
  var idx = 0

  // read the data into a Scala array
  val source = Source.fromFile("data.txt")
  for (line <- source.getLines()) {
    array(idx) = line.toInt
    idx += 1
  }

  // convert the Scala integer array
  // into a vector of Chisel UInt
  val table = VecInit(array.map(_ .U(8.W)))

  // use the table
  io.data := table(io.address)
}
```

コード 10.1: テキストファイルを読んで論理テーブル生成

10.2 組合せ論理回路の生成 (L8305)

ChiselではScalaのArrayから派生したChiselの型であるVecを使った論理テーブルを作ること、簡単にロジックを生成できます。ハードウェア生成時に読み込めるような論理テーブルを記載したデータファイルがあるとします。コード 10.1はScalaの標準ライブラリであるSourceを使って、整数データが含まれる‘data.txt’を読み込む方法を示しています。

少し読むのがためられる文字列：RRR000DfcAcbmE

```
val table = VecInit(array.map(_ .U(8.W)))
```

ScalaのArrayはmapをサポートしたシーケンス (Seq) が暗黙的に変換されたものです。mapは、配列の各要素に対して関数を呼び出し、関数の戻り値からなるシーケンスを返します。上記の例で_.U(8.W)はScalaのArrayから各要素をInt値として扱い、その値をChiselの8ビットのUIntに変換します。ChiselのオブジェクトであるVecInitはSeqのようなシーケンスを元にChiselのVecを生成します。

Scalaのパワーをフルに使って、ロジック (テーブル) を生成することができます。例えば、三角関数を表現するためのテーブルを生成したり、デジタルフィルタの定数を計算したり、Chiselで書かれたマイクロプロセッサ用のコードを生成するためにScalaの小さなアセンブラを書いたりすることができます。これらの関数はすべて同じコードベース (同じ言語) であり、ハードウェア生成中に実行することができます。

古典的な例は、2進数を [binary-coded decimal\(英語\)](#) / [二進化十進表現\(日本語\)](#) (BCD)表現に変換することです。BCDは、10進数の各桁を4ビットで表すために使用されます。例えば、10進数の13は2進数では1101ですが、BCDでは1と3としてエンコードされ、結果として000110011を得ます。BCDは10進数をよりユーザーフレンドリーな形で表現することができます。

バイナリをBCDに変換するための表を計算するJavaプログラムを書けます。そのJavaプログラムは、プロジェクトに含めることができるVHDLコードを出力します。Javaプログラムは約100行のコードで、コードのほとんどがVHDL文字列を生成します。変換の重要な部分はわずか2行です。

Chiselではこの論理テーブルをハードウェア生成処理の一部として扱うことができます。コード 10.2はBCDへの変換バイナリ用テーブルの生成を示しています。

```
import chisel3._

class BcdTable extends Module {
  val io = IO(new Bundle {
    val address = Input(UInt(8.W))
    val data = Output(UInt(8.W))
  })

  val array = new Array[Int](256)

  // Convert binary to BCD
  for (i <- 0 to 99) {
    array(i) = ((i/10)<<4) + i%10
  }

  val table = VecInit(array.map(_<U(8.W)))
  io.data := table(io.address)
}

```

コード 10.2: バイナリからBCDへの変換

```
class UpTicker(n: Int) extends Ticker(n) {

  val N = (n-1).U

  val cntReg = RegInit(0.U(8.W))

  cntReg := cntReg + 1.U
  when(cntReg === N) {
    cntReg := 0.U
  }

  io.tick := cntReg === N
}

```

コード 10.3: カウンタを使ったティック生成

10.3 継承を利用する (L8451)

Chiselはオブジェクト指向言語であり、ハードウェアを構成する要素の1つある`Module`はScalaのクラスです。したがって、親クラスに共通の動作を実装し、継承して使用することができます。ここでは、サンプルコードとともに継承を使用する方法を探ります。

6.2節では、低周波のパルスを生成できる異なる種類のカウンタを紹介しました。ここではリソースの使用量を比較するため、複数のバージョンを試したいと考えたとしましょう。最初にするのは抽象クラスでカウンタのパルス出力のインターフェースを定義することです。

```
abstract class Ticker(n: Int) extends Module {
  val io = IO(new Bundle{
    val tick = Output(Bool())
  })
}

```

コード 10.3は抽象クラスを使った最初の実装で、カウントパルスを発生させるためのカウンタ、カウンタアップ処理を備えています。

`ticker`を使って作成した異なるすべての論理は、単一のテストベンチを用いてテストできます。方法は簡単で、テストベンチで`Ticker`の派生クラスを受け入れるようにするだけです。コード 10.4はテスターのためのコードです。 `TickerTester`は複数のパラメータを持ちます。1つ目の型パラメータ`T`

```
import chisel3.iotesters.PeekPokeTester
import org.scalatest._

class TickerTester[T <: Ticker](dut: T, n: Int) extends PeekPokeTester(dut: T) {

  // -1 is the notion that we have not yet seen the first tick
  var count = -1
  for (i <- 0 to n * 3) {
    if (count > 0) {
      expect(dut.io.tick, 0)
    }
    if (count == 0) {
      expect(dut.io.tick, 1)
    }
    val t = peek(dut.io.tick)
    // On a tick we reset the tester counter to N-1,
    // otherwise we decrement the tester counter
    if (t == 1) {
      count = n-1
    } else {
      count -= 1
    }

    step(1)
  }
}
```

コード 10.4: 異なったティックーに対するテスターコード

<: Ticker]でTickerまたはTickerを継承するクラスを受け付けることができます。2つ目はTの型を持つDUTで、3つ目は期待するカウントパルスのクロック周期です。テスターではカウントパルスの最初の出力を待ちます。これはテストするDUTの論理によって、スタートが異なる可能性があるためです。その後tickがnの周期で繰り返すことを確認します。

最初の簡単なティックーといくつかのprintlnデバッグを用いて、テスター自身のテストができます。このようにして簡単なティックーとテスターが正しいことを確認したのち、異なるバージョンのティックーの実装へ進むことができます。コード 10.5は0までカウントダウンカウンタを使ったカウントパルスの生成を示しています。コード 10.6は-1までカウントダウンする凝った実装で、コンパレータを使用しないため、より少ないハードウェアで済みます。

ScalaTestの仕様を用いて、これら3つの異なるティックーをテストできます。

私たちは、ScalaTest仕様を使用してティックーの異なるバージョンのインスタンスを作成し、一般的なテストベンチに渡すことでティックーのすべての3つのバージョンをテストすることができます。コード 10.7はテストの仕様を記載したものです。テストを実行するために必要なのは、次のコマンドを実行することのみです。

```
sbt "testOnly TickerSpec"
```

```
class DownTicker(n: Int) extends Ticker(n) {

  val N = (n-1).U

  val cntReg = RegInit(N)

  cntReg := cntReg - 1.U
  when(cntReg === 0.U) {
    cntReg := N
  }

  io.tick := cntReg === N
}
```

コード 10.5: カウントダウンカウンタを使ったティック(カウントパルス)の生成

```
class NerdTicker(n: Int) extends Ticker(n) {

  val N = n

  val MAX = (N - 2).S(8.W)
  val cntReg = RegInit(MAX)
  io.tick := false.B

  cntReg := cntReg - 1.S
  when(cntReg(7)) {
    cntReg := MAX
    io.tick := true.B
  }
}
```

コード 10.6: -1までカウントダウンするカウンタを使ったティック(カウントパルス)の生成

```
class TickerSpec extends FlatSpec with Matchers {

  "UpTicker 5" should "pass" in {
    chisel3.iotesters.Driver(() => new UpTicker(5)) { c =>
      new TickerTester(c, 5)
    } should be (true)
  }

  "DownTicker 7" should "pass" in {
    chisel3.iotesters.Driver(() => new DownTicker(7)) { c =>
      new TickerTester(c, 7)
    } should be (true)
  }

  "NerdTicker 11" should "pass" in {
    chisel3.iotesters.Driver(() => new NerdTicker(11)) { c =>
      new TickerTester(c, 11)
    } should be (true)
  }
}
```

コード 10.7: ティッカーテストのための ScalaTest の仕様

10.4 関数型プログラミングによるハードウェア生成 (L8602)

Chiselもそうですが、Scalaは関数型プログラミングをサポートしています。関数を使ってハードウェアを表現し、それらのハードウェアコンポーネントを（いわゆる「高次関数」を使う）関数型プログラミングと組み合わせることができます。ベクトルの和という簡単な例から始めましょう。

```
def add(a: UInt, b: UInt) = a + b

val sum = vec.reduce(add)
```

まず、関数 `add` で加算器のハードウェアを定義します。ベクトルは `vec` にあります。Scalaの`reduce()`メソッドは、コレクションの全要素を2進演算で結合し、1つの値を生成します。 `reduce()` メソッドは、左から順番に縮小(reduce)します。最初の2つの要素を取り、演算を実行します。結果は、単一の結果が残るまで、次の要素と結合されます。

要素を結合する関数は `reduce` のパラメータとして提供されています。ここでは加算器を返す`add`になります。結果として得られるハードウェアは、ベクトル `vec` の要素の和を計算する加算器のチェーンとなります。

(単純な)`add`関数を定義する代わりに、匿名関数として`add`を提供し、Scalaのワイルドカード“`_`”を使った2つのオペランドで表現することもできます。

```
val sum = vec.reduce(_ + _)
```

このワンライナー(1行コード)で、加算器のチェーン（連鎖）を生成しました。チェーンで構成する加算関数は理想的ではありません。ツリーの方が組み合わせ回路の遅延が少なくなります。論理合成ツールの加算器チェーン再配置(最適化)機能を信用しないのであれば、Chiselの`reduceTree`メソッドを使ってツリー型の加算器を生成することができます。

```
val sum = vec.reduceTree(_ + _)
```

11 デザイン例 (L8687)

この章では、FIFOバッファなど、より大きなデザインのビルディングブロックとして使用するいくつかの小さなデジタルデザインを探索します。別の例として、シリアルインターフェース(UARTとも呼ばれます)を設計しますが、これはFIFOバッファを使用します。

11.1 FIFO バッファ (L8706)

ライタとリーダの間にバッファを設けることで、ライタ(送信者)とリーダ(受信者)を切り離すことができます。共通のバッファは、先入れ先出し([FIFO\(英語\)](#)/[\(日本語\)](#))バッファです。図 11.1は、ライタ、FIFO、リーダを示しています。write信号がアクティブなときにdinのデータがライタによってFIFOに入れられます。read信号がアクティブなときにFIFOがリーダによりdoutにDataが読み出されます。

FIFOは初期状態では空で、empty信号で状態が示されています。空のFIFOからの読み出しは通常未定義です。データが書き込まれても読み出されない場合、FIFOはfullになります。フルFIFOへの書き込みは通常無視され、データは失われます。つまり、emptyとfull信号はハンドシェイク信号として機能します。

FIFOのいくつかの異なる実装ができます：たとえば、オンチップメモリと読み出しポインターおよび書き込みポインターを使用したり、または極小のステートマシンを持つ単純なレジスタのチェーンを使用したものなどです。小規模なバッファ(最大数十エレメント)の場合、個々のレジスタをバッファのチェーンに接続して構成されたFIFOは、リソース要件が小さい単純な実装となります。バブルFIFOのコードは[chisel-examples](#)リポジトリにあります。¹

まずは、ライタとリーダ側のIO信号の定義から始めます。データのサイズはsizeで設定可能です。書き込みデータはdinで与えて、書き込みはwrite信号で行います。信号fullはライタ側で [flow control\(英語\)](#)/[フロー制御\(日本語\)](#) を行います。

```
class WriterIO(size: Int) extends Bundle {  
  val write = Input(Bool())  
  val full = Output(Bool())  
  val din = Input(UInt(size.W))  
}
```

リーダ側はdoutでデータを提供し、readでリードを開始します。empty信号は、リーダ側のフロー制御を担当します。

```
class ReaderIO(size: Int) extends Bundle {  
  val read = Input(Bool())  
  val empty = Output(Bool())  
  val dout = Output(UInt(size.W))  
}
```

コード 11.1は1つのバッファを示しています。バッファはWriterIO型のエンキューイングポートenqとReaderIO型のデキューイングポートdeqを持っています。バッファのステート要素は、データを保持する1つのレジスタ(dataReg)と単純なFSM用の1つのステートレジスタ(stateReg)です。FSMには2つの状態しかありません

¹完全性を確保するために、Chisel bookリポジトリにはFIFOコードのコピーも含まれています。

 


図 11.1: writer, FIFO バッファと reader 回路

```

class FifoRegister(size: Int) extends Module {
  val io = IO(new Bundle {
    val enq = new WriterIO(size)
    val deq = new ReaderIO(size)
  })

  val empty :: full :: Nil = Enum(2)
  val stateReg = RegInit(empty)
  val dataReg = RegInit(0.U(size.W))

  when(stateReg === empty) {
    when(io.enq.write) {
      stateReg := full
      dataReg := io.enq.din
    }
  }.elsewhen(stateReg === full) {
    when(io.deq.read) {
      stateReg := empty
      dataReg := 0.U // just to better see empty slots in the waveform
    }
  }.otherwise {
    // There should not be an otherwise state
  }

  io.enq.full := (stateReg === full)
  io.deq.empty := (stateReg === empty)
  io.deq.dout := dataReg
}

```

コード 11.1: バブルFIFOのシングルステージ

ん。バッファがemptyかfullかのどちらかです。バッファがemptyの場合、書き込みは入力データを登録してfull状態に変更します。バッファがfullの場合、読み出しはデータを消費してemptyの状態にかわります。IOポートのfullとemptyは、ライタとリーダのバッファの状態を表しています。

コード 11.2は、完全なFIFOを示しています。完全なFIFOは、それぞれのFIFOバッファと同じIOインターフェースを持っています。BubbleFifoは、データワードのsizeとバッファステージのdepthをパラメータとして持っています。ScalaのArrayにfillを使って、depthFifoRegister個分のBubbleをつめこんで、そのバッファステージの深さを持ったバブルFIFOを構築します。Scala配列につめこんでステージを作成します。Scalaの配列にはハードウェア的な意味はなく、作成したバッファへの参照を持つためのコンテナを提供してくれるだけです。Scalaのforループでは、それぞれのバッファを接続します。最初のバッファのエンキューは完全なFIFOのエンキューIOに接続され、最後のバッファのデキューは完全なFIFOのデキュー側に接続されています。

それぞれのバッファを接続してFIFOキューを実装するというアイデアは、データが泡のようにキューを通るので、バブルFIFOと呼ばれています。これは単純であり、データレートがクロックレートよりもかなり遅い場合、例えば、次のセクションで提示されるシリアルポートのためのデカップリングバッファとして、良好な解決策です。

しかし、データレートがクロック周波数に近づくと、バブルFIFOには2つの制限があります：(1) 各バッファの状態は空と満杯を切り替えなければならないため、FIFOの最大スループットは1ワードあたり2クロックサイクルです。(2) データの泡はすべてのFIFOを伝搬する必要があるため、入力から出力までのレイテンシは少なくともバッファの数になります。なくともバッファの数になります。節 11.3でFIFOの他の可能な実装をご紹介します。

11.2 シリアルポート (L8940)

シリアルポート ([UART\(英語\)](#)/[\(日本語\)](#) または [RS-232\(英語\)](#)/[\(日本語\)](#) と呼ばれる)は、ラップトップとFPGAボードの間で通信するための最も簡単なオプションの1つです。その名の通り、データはシリアルに送信されます。8ビットバイトは次のように送信されます：1つのスタートビット(0)、8ビットのデータ、

```

class BubbleFifo(size: Int, depth: Int) extends Module {
  val io = IO(new Bundle {
    val enq = new WriterIO(size)
    val deq = new ReaderIO(size)
  })

  val buffers = Array.fill(depth) { Module(new FifoRegister(size)) }
  for (i <- 0 until depth - 1) {
    buffers(i + 1).io.enq.din := buffers(i).io.deq.dout
    buffers(i + 1).io.enq.write := ~buffers(i).io.deq.empty
    buffers(i).io.deq.read := ~buffers(i + 1).io.enq.full
  }
  io.enq <- buffers(0).io.enq
  io.deq <- buffers(depth - 1).io.deq
}

```

コード 11.2: FIFOバブルステージの配列で構成されたFIFO

 


図 11.2: UARTの1バイト転送の波形図

最下位ビットが最初に送信され、その後1つまたは2つのストップビット(1)が送信されます。データが送信されていないときは、出力は1となります。図 11.2に1バイト送信した場合のタイミング図を示します。

モジュールごとの機能を最小限に抑えたモジュールでUARTを設計しました。送信機(TX)、受信機(RX)、バッファ、そしてそれらの基本コンポーネントを使用しています。

まず、インターフェースとポートの定義が必要です。UART設計では、送信機から見た方向で、ready/validハンドシェイクインターフェースを使用します。

```

class Channel extends Bundle {
  val data = Input(Bits(8.W))
  val ready = Output(Bool())
  val valid = Input(Bool())
}

```

ready/validインターフェースの慣習は、readyとvalidの両方がアサートされたときにデータが転送されるというものです。

コード 11.3はベアボーンのシリアル送信機(Tx)を示しています。IOポートはシリアルデータが送信されるtxdポートと、送信機がシリアルライズして送信した文字を受信できるChannelです。正しいタイミングを生成するために、1つのシリアルビットのクロックサイクルの時間を計算して定数を算出しています。

3つのレジスタを使用しています。(1) データをシフト(シリアルライズ)するためのレジスタ(shiftReg)、(2) 正しいボーレートを生成するためのカウンタ(cntReg)と、(3) まだシフトアウトする必要があるビット数のカウンタ。FSMの追加のステートレジスタは必要なく、すべてのステートはこれら3つのレジスタでエンコードされます。

カウンタcntRegはずっと動作しています(0までカウントダウンし、0になると開始値にリセットされます)。すべての動作は、cntRegが0の時にのみ行われます。最小限の送信機を構築しているので、データを保存するためのシフトレジスタしかありません。したがって、チャンネルは、cntRegが0のときだけ準備ができており、シフトアウトするビットは残っていません。

IOポートtxdは、シフトレジスタの最下位ビットに直接接続されています。

シフトアウトするビットがさらにある場合(bitsReg != 0.U)、ビットを右にシフトし、先頭から1(送信機のアイドルレベル)で埋めます。シフトアウトする必要がない場合は、チャンネルにデータが含まれているかどうかをチェックします(validなポートをシグナルします)。そうであれば、シフトアウトされるビット列は、1つのスタートビット(0)、8ビットのデータ、2つのストップビット(1)で構成されます。したがって、ビット数は11となります。

この非常に小さな送信機は、追加のバッファを持たず、シフトレジスタが空の時と、cntRegが0の時のクロックサイクルでだけ、新しい文字を受け付けることができます。cntRegが0の時にのみ新しいデータを

```
class Tx(frequency: Int, baudRate: Int) extends Module {
  val io = IO(new Bundle {
    val txd = Output(Bits(1.W))
    val channel = new Channel()
  })

  val BIT_CNT = ((frequency + baudRate / 2) / baudRate - 1).asUInt()

  val shiftReg = RegInit(0x7ff.U)
  val cntReg = RegInit(0.U(20.W))
  val bitsReg = RegInit(0.U(4.W))

  io.channel.ready := (cntReg === 0.U) && (bitsReg === 0.U)
  io.txd := shiftReg(0)

  when(cntReg === 0.U) {

    cntReg := BIT_CNT
    when(bitsReg != 0.U) {
      val shift = shiftReg >> 1
      shiftReg := Cat(1.U, shift(9, 0))
      bitsReg := bitsReg - 1.U
    }.otherwise {
      when(io.channel.valid) {
        // two stop bits, data, one start bit
        shiftReg := Cat(Cat(3.U, io.channel.data), 0.U)
        bitsReg := 11.U
      }.otherwise {
        shiftReg := 0x7ff.U
      }
    }
  }

  }.otherwise {
    cntReg := cntReg - 1.U
  }
}
```

コード 11.3: シリアルポートのトランスミッター (送信回路)

```

class Buffer extends Module {
  val io = IO(new Bundle {
    val in = new Channel()
    val out = Flipped(new Channel())
  })

  val empty :: full :: Nil = Enum(2)
  val stateReg = RegInit(empty)
  val dataReg = RegInit(0.U(8.W))

  io.in.ready := stateReg === empty
  io.out.valid := stateReg === full

  when(stateReg === empty) {
    when(io.in.valid) {
      dataReg := io.in.data
      stateReg := full
    }
  }.otherwise { // full
    when(io.out.ready) {
      stateReg := empty
    }
  }
  io.out.data := dataReg
}

```

コード 11.4: ready/valid インターフェースを持つ 1 バイトバッファ

受け入れるということは、シフトレジスタに空きがある場合には、レディフラグも解除されることを意味します。しかし、この“複雑さ”を送信機に追加するのではなく、バッファにまかせることにします。

コード 11.4は、バブルFIFO用のFIFOレジスタに似たシングルバイトバッファを示しています。入力ポートはChannelインターフェースで、出力は方向が反転したChannelインターフェースです。バッファには、emptyかfullかを示すためのミニマムステートマシンが含まれています。バッファ駆動のハンドシェイク信号(in.readyとout.valid)はステートレジスタに依存します。

ステートがfullで、入力データがvalidな場合は、データを登録してfullステートに移行します。ステートがfullになり、下流側の受信機がreadyになったら、下流側のデータ転送が行われ、ステートをemptyに戻します。

このバッファがあれば、ベアボーン送信機を拡張することができます。コード 11.5は、単一のバッファが前にある送信機Txの連携を示しています。このバッファは、Txがシングルクロックサイクルのみreadyであるという問題を緩和します。この問題の解決はバッファモジュールに任せました。シングルワードバッファの実FIFOへの拡張は簡単にでき、送信機やシングルバイトバッファを変更する必要はありません。

```

class BufferedTx(frequency: Int, baudRate: Int) extends Module {
  val io = IO(new Bundle {
    val txd = Output(Bits(1.W))
    val channel = new Channel()
  })
  val tx = Module(new Tx(frequency, baudRate))
  val buf = Module(new Buffer())

  buf.io.in <> io.channel
  tx.io.channel <> buf.io.out
  io.txd <> tx.io.txd
}

```

コード 11.5: バッファを追加したトランスミッター

```
class Rx(frequency: Int, baudRate: Int) extends Module {
  val io = IO(new Bundle {
    val rxd = Input(Bits(1.W))
    val channel = Flipped(new Channel())
  })

  val BIT_CNT = ((frequency + baudRate / 2) / baudRate - 1).U
  val START_CNT = ((3 * frequency / 2 + baudRate / 2) / baudRate - 1).U

  // Sync in the asynchronous RX data
  // Reset to 1 to not start reading after a reset
  val rxReg = RegNext(RegNext(io.rxd, 1.U), 1.U)

  val shiftReg = RegInit('A'.U(8.W))
  val cntReg = RegInit(0.U(20.W))
  val bitsReg = RegInit(0.U(4.W))
  val valReg = RegInit(false.B)

  when(cntReg /= 0.U) {
    cntReg := cntReg - 1.U
  }.elsewhen(bitsReg /= 0.U) {
    cntReg := BIT_CNT
    shiftReg := Cat(rxReg, shiftReg >> 1)
    bitsReg := bitsReg - 1.U
    // the last shifted in
    when(bitsReg === 1.U) {
      valReg := true.B
    }
    // wait 1.5 bits after falling edge of start
  }.elsewhen(rxReg === 0.U) {
    cntReg := START_CNT
    bitsReg := 8.U
  }

  when(valReg && io.channel.ready) {
    valReg := false.B
  }

  io.channel.data := shiftReg
  io.channel.valid := valReg
}
```

コード 11.6: シリアルポートのレシーバー (受信回路)


```

class Sender(frequency: Int, baudRate: Int) extends Module {
  val io = IO(new Bundle {
    val txd = Output(Bits(1.W))
  })

  val tx = Module(new BufferedTx(frequency, baudRate))

  io.txd := tx.io.txd

  val msg = "Hello World!"
  val text = VecInit(msg.map(_.U))
  val len = msg.length.U

  val cntReg = RegInit(0.U(8.W))

  tx.io.channel.data := text(cntReg)
  tx.io.channel.valid := cntReg /= len

  when(tx.io.channel.ready && cntReg /= len) {
    cntReg := cntReg + 1.U
  }
}

```

コード 11.7: シリアルポートから “Hello World!” を出力

```

class Echo(frequency: Int, baudRate: Int) extends Module {
  val io = IO(new Bundle {
    val txd = Output(Bits(1.W))
    val rxd = Input(Bits(1.W))
  })

  val tx = Module(new BufferedTx(frequency, baudRate))
  val rx = Module(new Rx(frequency, baudRate))
  io.txd := tx.io.txd
  rx.io.rxd := io.rxd
  tx.io.channel <> rx.io.channel
}

```

コード 11.8: シリアルポートでのデータのエコー処理

コード 11.6 に受信機(Rx)のコードを示します。受信機はシリアルデータのタイミングを再構築する必要がありますので、少し厄介です。受信機はスタートビットの立ち下がりを待ちます。このイベントから、受信機はビット0の中央に位置するように1.5ビットの時間を待ちます。その後、ビット毎にシフトしていきます。この2つの待ち時間をSTART_CNTとBIT_CNTとして観測することができます。どちらも同じカウンタ(cntReg)を使用します。8ビットシフトインした後、valRegのバイトデータが有効であることを通知します。

コード 11.7 は、フレンドリーなメッセージを送信するシリアルポート送信機の使い方を示しています。メッセージはScalaの文字列(msg)で定義し、それをUIntのChisel Vecに変換しています。Scalaの文字列はmapメソッドをサポートするシーケンスです。mapメソッドは関数リテラルを引数にとり、その関数を各要素に適用し、関数の戻り値のシーケンスを構築します。関数リテラルの引数の一つしかない場合、今回のように引数は_で表すことができます。この関数リテラルは、Chiselメソッド.Uを使ってScalaのCharをChiselのUIntに変換します。シーケンスはVecInitに渡され、ChiselのVecが構築されます。バッファリングされた送信機にベクトルtextとカウンタcntRegのインデックスを使ってそれぞれの文字を渡します。各ready信号で、文字列すべてが送信されるまでカウンタを増加させます。送信は、最後の文字が送出されるまでvalidなアサートを維持します。

コード 11.8 は、受信機と送信機を接続した場合の使い方を示しています。この接続により、受信した各文字を(エコーして)送り返すエコー回路が生成されます。

11.3 FIFO設計のバリエーション (L9275)

この節では、FIFOキューのさまざまなバリエーションを実装します。これらの実装を互換性のあるものにするために、私たちは節 10.3で紹介したように、継承を使用します。

11.3.1 FIFOのパラメータ化 (L9295)

ここでは、任意のChiselデータ型をバッファリングできるように、Chisel型をパラメータとする抽象FIFOクラスを定義しています。抽象クラスでは、パラメータのdepthが有用な値であることもテストしています。

```
abstract class Fifo[T <: Data](gen: T, depth: Int) extends Module {
  val io = IO(new FifoIO(gen))

  assert(depth > 0, "Number of buffer elements needs to be larger than 0")
}
```

節11.1では、write, full, din, read, empty, と doutなどの信号に共通の名前を付けて、インターフェースのための独自の型を定義しました。このようなバッファの入出力は、データとハンドシェイクのための2つの信号で構成されます(たとえば、FIFOがfullでないときはFIFOに書き込まれます)。

しかし、このハンドシェイクは、ready-validインターフェイスと呼ばれるものに一般化することができます。例えば、FIFOがreadyのときに、要素をエンキュー(FIFOへの書き込み)することができます。このとき書き込み側がvalid信号に通知します。このready-validインターフェイスは非常に一般的なものなので、ChiselはDecoupledIOでこのインターフェイスの定義を以下のように提供しています：²

```
class DecoupledIO[T <: Data](gen: T) extends Bundle {
  val ready = Input(Bool())
  val valid = Output(Bool())
  val bits = Output(gen)
}
```

DecoupledIOインタフェースを使用して、FIFOのインタフェースを定義します：enqエンキューとenqデキューポートを備えたFifoIOであって、read-validインターフェイスで構成されます。DecoupledIOインターフェイスは、作者(プロデューサ)の視点から定義されます。したがって、FIFOのエンキューポートは信号の方向を反転させる必要があります。

```
class FifoIO[T <: Data](private val gen: T) extends Bundle {
  val enq = Flipped(new DecoupledIO(gen))
  val deq = new DecoupledIO(gen)
}
```

抽象的な基底クラスとインターフェイスを使用することで、異なるパラメータ(速度、面積、電力、または単純さ)に対して最適化されたFIFOの実装とすることができます。

11.3.2 バブルFIFOの再設計 (L9380)

標準的なready-validインターフェイスを使用して、Chiselのデータ型でパラメータ化することで、節 11.1のバブルFIFOを再定義することができます。

コード 11.9は、Bubble FIFOを、ready-validインターフェイスでリファクタリングしたものです。BubbleFifoのプライベートクラスとしてBufferコンポーネントを内包していることに注意してください。このヘルパークラスは、このコンポーネントのためだけに必要なものなので、名前空間を汚さないように隠しています。また、バッファクラスも簡素化されています。FSMの代わりに、バッファの状態(fullかemptyか)を記録するために、fullRegという1ビットだけを使用します。

バブルFIFOはシンプルでわかりやすく、最小限のリソースしか使用しません。ただし、各バッファステージは空と満タンの間で行き来する必要があるため、このFIFOの最大帯域幅は1ワードあたり2クロックサイクルです。

プロデューサがvalidで、コンシューマがreadyなときに新しいワードを受け付けることができるように、バッファ内の両方のインタフェースを見るようにすることもできます。しかし、これはコンシュー

²DecoupledIO実際には抽象クラスを拡張しており、これは単純化されています。

```

class BubbleFifo[T <: Data](gen: T, depth: Int) extends Fifo(gen: T, depth: Int) {

  private class Buffer() extends Module {
    val io = IO(new FifoIO(gen))

    val fullReg = RegInit(false.B)
    val dataReg = Reg(gen)

    when (fullReg) {
      when (io.deq.ready) {
        fullReg := false.B
      }
    } .otherwise {
      when (io.enq.valid) {
        fullReg := true.B
        dataReg := io.enq.bits
      }
    }

    io.enq.ready := !fullReg
    io.deq.valid := fullReg
    io.deq.bits := dataReg
  }

  private val buffers = Array.fill(depth) { Module(new Buffer()) }
  for (i <- 0 until depth - 1) {
    buffers(i + 1).io.enq <> buffers(i).io.deq
  }

  io.enq <> buffers(0).io.enq
  io.deq <> buffers(depth - 1).io.deq
}

```

コード 11.9: ready-valid インターフェースを持つバブルFIFO

ーマのハンドシェイクからプロデューサのハンドシェイクへの組み合わせパスを導入することになり、ready-validプロトコルのセマンティクスに違反することになります。

11.3.3 ダブルバッファFIFO (L9444)

一つの解決策は、バッファレジスタが一杯になってもreadyな状態を保つことです。プロデューサからのデータワードを受け取れるようにするためには、コンシューマがreadyでないときのために第2のバッファが必要です。バッファが一杯になると、新しいデータがシャドウレジスタに格納され、readyがデアサートされます。コンシューマが再びreadyになると、データはデータレジスタからコンシューマに転送され、シャドウレジスタからデータレジスタに転送されます。

```
class DoubleBufferFifo[T <: Data](gen: T, depth: Int) extends Fifo(gen: T, depth: Int)
{

  private class DoubleBuffer[T <: Data](gen: T) extends Module {
    val io = IO(new FifoIO(gen))

    val empty :: one :: two :: Nil = Enum(3)
    val stateReg = RegInit(empty)
    val dataReg = Reg(gen)
    val shadowReg = Reg(gen)

    switch(stateReg) {
      is (empty) {
        when (io.enq.valid) {
          stateReg := one
          dataReg := io.enq.bits
        }
      }
      is (one) {
        when (io.deq.ready && !io.enq.valid) {
          stateReg := empty
        }
        when (io.deq.ready && io.enq.valid) {
          stateReg := one
          dataReg := io.enq.bits
        }
        when (!io.deq.ready && io.enq.valid) {
          stateReg := two
          shadowReg := io.enq.bits
        }
      }
      is (two) {
        when (io.deq.ready) {
          dataReg := shadowReg
          stateReg := one
        }
      }
    }

    io.enq.ready := (stateReg === empty || stateReg === one)
    io.deq.valid := (stateReg === one || stateReg === two)
    io.deq.bits := dataReg
  }

  private val buffers = Array.fill((depth+1)/2) { Module(new DoubleBuffer(gen)) }

  for (i <- 0 until (depth+1)/2 - 1) {
    buffers(i + 1).io.enq <> buffers(i).io.deq
  }
}
```

```

io.enq <> buffers(0).io.enq
io.deq <> buffers((depth+1)/2 - 1).io.deq
}

```

コード 11.10: ダブルバッファを持つ FIFO

コード 11.10はダブルバッファを示しています。各バッファ要素が2つのエントリを格納できるので、バッファ要素は半分(depth/2)しか必要ありません。DoubleBufferにはdataRegとshadowRegの2つのレジスタがあります。コンシューマは常にshadowRegから供給されます。ダブルバッファにはempty, one,とtwoの3つの状態があり、バッファがどれくらい一杯かを示します。バッファの状態がemptyかoneのとき、バッファは新しいデータを受け入れる準備ができています。バッファの状態がoneかtwoのときにバッファは有効なデータを持っています。

FIFOがフルスピードで実行されて、コンシューマが常にreadyであれば、ダブルバッファの定常状態はoneになります。コンシューマがreadyをデアサートした場合のみ、キューは一杯になり、バッファはtwoの状態になります。しかし、シングルバブルFIFOと比較すると、キューの再起動に要する時間は、同じバッファ容量の場合の半分のクロックサイクル数しかかかりません。

11.3.4 レジスタメモリ付きFIFO (L9517)

ソフトウェアエンジニアリングの経験があるかたは、私たちが多くの小さな個々のバッファ要素からハードウェアキューを構築し、すべての要素が並列に実行され、上流および下流の要素とのハンドシェイクを行っていることを不思議に思われるかもしれません。小さなバッファの場合は、これが最も効率的な実装でしょう。

ソフトウェアのキューは、通常、単スレッド内のシーケンシャルなコードによって使用されます。または、プロデューサとコンシューマのスレッドを分離するために、キューを使います。固定サイズのFIFOキューは通常 [circular buffer\(英語\)](#) / [リングバッファ, 循環バッファ\(日本語\)](#) として実装されます。2つのポインタは、キュー用に確保されたメモリ内の読み取り位置と書き込み位置を指します。ポインタがメモリの終わりに到達すると、そのメモリの始まりに戻って設定されます。2つのポインタの違いは、キュー内の要素数です。2つのポインタが同じアドレスを指すとき、キューは空か満杯のどちらかになります。空か満杯かを区別するためには、別のフラグが必要です。

このようなメモリアベースのFIFOキューをハードウェアでも実装することができます。小さなキューの場合は、レジスタファイル(すなわち、Reg(Vec()))を使用することができます。コード 11.11は、メモリと読み書きポインタを使って実装されたFIFOキューを示しています。

```

class RegFifo[T <: Data](gen: T, depth: Int) extends Fifo(gen: T, depth: Int) {

  def counter(depth: Int, incr: Bool): (UInt, UInt) = {
    val cntReg = RegInit(0.U(log2Ceil(depth).W))
    val nextVal = Mux(cntReg == (depth-1).U, 0.U, cntReg + 1.U)
    when (incr) {
      cntReg := nextVal
    }
    (cntReg, nextVal)
  }

  // the register based memory
  val memReg = Reg(Vec(depth, gen))

  val incrRead = WireDefault(false.B)
  val incrWrite = WireDefault(false.B)
  val (readPtr, nextRead) = counter(depth, incrRead)
  val (writePtr, nextWrite) = counter(depth, incrWrite)

  val emptyReg = RegInit(true.B)
  val fullReg = RegInit(false.B)

  when (io.enq.valid && !fullReg) {
    memReg(writePtr) := io.enq.bits
    emptyReg := false.B
    fullReg := nextWrite == readPtr
  }
}

```

```

    incrWrite := true.B
  }

  when (io.deq.ready && !emptyReg) {
    fullReg := false.B
    emptyReg := nextRead === writePtr
    incrRead := true.B
  }

  io.deq.bits := memReg(readPtr)
  io.enq.ready := !fullReg
  io.deq.valid := !emptyReg
}

```

コード 11.11: レジスタで構成したメモリを持つ FIFO

動作したときにインクリメントを行ったり、バッファのラップアラウンドを行う2つの同じ動作を行う2つのポインタがあるので、それをカウンタとして関数`counter`で実装しました。カウンタのビット長は、`log2Ceil(depth).W`で計算します。次の値は1のときはインクリメントするか0でラップアラウンドとなります。カウンタは入力`incr`が`true.B`のときだけインクリメントされます。

さらに、可能な次の値(インクリメントまたはラップアラウンドの0)も必要なので、この値も`counter`関数から返します。Scalaでは、いわゆる`tuple`を返すことができます。これは、複数の値を保持するための単なるコンテナです。このような`tuple`を作成する構文は、カンマで区切られた値を括弧で囲むだけです：

```
val t = (v1, v2)
```

割り当ての左側にある括弧表記を使用して、`tuple`を分解できます：

```
val (x1, x2) = t
```

メモリにはChiselデータ型`gen`の`Vector(Reg(Vec(depth, gen))`を使ったレジスタを使用します。読み書きポインタをインクリメントし、関数`counter`で読み書きポインタを作成するための2つの信号を定義しています。両方のポインタが等しくなると、バッファは空か満杯になります。空と満杯を示すために、2つのフラグを定義しています。

プロデューサが`valid`をアサートし、FIFOが満杯でない場合は、次のようにします：(1) バッファへの書き込み、(2) `emptyReg`のデアサートを確実にを行います。(3) 次のクロックサイクルで書き込みポインタが読み取りポインタに追いつく場合はバッファがいっぱいになるようにマークし(現在の読み取りポインタと次の書き込みポインタを比較)、(4) 書き込みカウンタをインクリメントするように信号を送ります。

コンシューマが`ready`で、FIFOが空でない場合は、次のようにします：(1) `fullReg`がデアサートされていることを確認し、(2) 読み出しポインタが次のクロックサイクルで書き込みポインタに追いついた場合はバッファを空にし、(3) 読み出しカウンタをインクリメントするための信号を送ります。

FIFOの出力は、読み出しポインタアドレスのメモリ内容です。readyフラグとvalidフラグは、単純に満杯フラグと空フラグから派生したものです。

11.3.5 オンチップメモリ付きFIFO (L9700)

さきほどのFIFOでは、メモリを表現するためにレジスタファイルを使用していましたが、これは小さなFIFOの場合には良い解決策です。より大きなFIFOの場合は、オンチップメモリを使用する方が良いでしょう。コード 11.12は、ストレージに同期メモリを使用したFIFOを示しています。

```

class MemFifo[T <: Data](gen: T, depth: Int) extends Fifo(gen: T, depth: Int) {

  def counter(depth: Int, incr: Bool): (UInt, UInt) = {
    val cntReg = RegInit(0.U(log2Ceil(depth).W))
    val nextVal = Mux(cntReg === (depth-1).U, 0.U, cntReg + 1.U)
    when (incr) {
      cntReg := nextVal
    }
    (cntReg, nextVal)
  }
}

```

```

val mem = SyncReadMem(depth, gen)

val incrRead = WireDefault(false.B)
val incrWrite = WireDefault(false.B)
val (readPtr, nextRead) = counter(depth, incrRead)
val (writePtr, nextWrite) = counter(depth, incrWrite)

val emptyReg = RegInit(true.B)
val fullReg = RegInit(false.B)

val idle :: valid :: full :: Nil = Enum(3)
val stateReg = RegInit(idle)
val shadowReg = Reg(gen)

when (io.enq.valid && !fullReg) {
  mem.write(writePtr, io.enq.bits)
  emptyReg := false.B
  fullReg := nextWrite === readPtr
  incrWrite := true.B
}

val data = mem.read(readPtr)

// Handling of the one cycle memory latency
// with an additional output register
switch(stateReg) {
  is(idle) {
    when(!emptyReg) {
      stateReg := valid
      fullReg := false.B
      emptyReg := nextRead === writePtr
      incrRead := true.B
    }
  }
  is(valid) {
    when(io.deq.ready) {
      when(!emptyReg) {
        stateReg := valid
        fullReg := false.B
        emptyReg := nextRead === writePtr
        incrRead := true.B
      } otherwise {
        stateReg := idle
      }
    } otherwise {
      shadowReg := data
      stateReg := full
    }
  }
}
is(full) {
  when(io.deq.ready) {
    when(!emptyReg) {
      stateReg := valid
      fullReg := false.B
      emptyReg := nextRead === writePtr
      incrRead := true.B
    } otherwise {
      stateReg := idle
    }
  }
}

```



```
class CombFifo[T <: Data](gen: T, depth: Int) extends Fifo(gen: T, depth: Int) {

  val memFifo = Module(new MemFifo(gen, depth))
  val bufferFIFO = Module(new DoubleBufferFifo(gen, 2))
  io.enq <> memFifo.io.enq
  memFifo.io.deq <> bufferFIFO.io.enq
  bufferFIFO.io.deq <> io.deq
}
```

コード 11.13: メモリベースのFIFOとダブルバッファFIFOの組み合わせ

```
    }
  }
}

io.deq.bits := Mux(stateReg === valid, data, shadowReg)
io.enq.ready := !fullReg
io.deq.valid := stateReg === valid || stateReg === full
}
```

コード 11.12: オンチップメモリで構成した FIFO

読み出しポインタと書き込みポインタの取り扱いは、レジスタメモリのFIFOと同じです。しかし、さきほどのものではレジスタファイルの読み出しが同じクロックサイクルで利用可能でしたが、同期オンチップメモリでは、次のクロックサイクルで読み出しの結果が通知されます。

ですから、このレイテンシを処理するために、いくつかの追加のFSMとシャドウレジスタが必要です。メモリを読み取り、キューの先頭の値を出力ポートに届けます。その値が消費されない場合は、メモリから次の値を読み出す間、シャドウレジスタshadowRegに格納する必要があります。ステートマシンには、3つの状態があります: (1)FIFOが空、(2)有効なデータがメモリから読み出した、と(3)シャドウレジスタのキューの先頭とメモリからの有効なデータ(次の要素)です。

メモリベースのFIFOは、効率的に大量のデータをキューに保持することができ、レイテンシの低下が少なく済みます。さきほどのデザインでは、FIFOの出力はメモリの読み取りから直接届く場合があります。このデータパスがデザインのクリティカルパスにある場合、2つのFIFOを組み合わせることで、デザインを簡単にパイプライン化することができます。コード 11.13はそのような組み合わせを示しています。メモリベースのFIFOの出力には、メモリ読み取りパスを出力から切り離すために、シングルステージのダブルバッファFIFOを追加します。

11.4 演習 (L9787)

この節の演習には、2つの演習が含まれているので、少し長くなります: (1) バブルFIFOを探索し、異なるFIFO設計を実装する。そして (2) UARTを調べて拡張する問題です。両方の練習問題のソースコードは[chisel-examples](#)リポジトリに含まれています。

11.4.1 バブルFIFOを探る (L9809)

FIFOソースには、さまざまな読み書き動作を行って、[value change dump \(VCD\)](#)形式の波形を生成するテストも含まれています。VCDファイルは、[GTKWave](#)などの波形ビューアでみることができます。リポジトリ内の[FifoTester](#)をみてください。リポジトリには、例を実行するためのMakefileが含まれています。FIFOの例では、次のように入力します:

```
$ make fifo
```

このmakeコマンドでFIFOをコンパイルし、テストを実行し、波形を見るためにGTKWaveを起動します。テスターと生成された波形をみてください。

最初のサイクルでは、テスターは1つのワードを書きます。そのワードが***bubble FIFO***と名付けられたFIFOを通して伝搬する様子を波形で観察できます。この伝搬は、FIFOを通過するデータワードのレイテンシがFIFOの深さに等しいことも示します。

次のテストでは、FIFOが一杯になるまでFIFOを埋めます。その後、読み取りが1回行われます。空のワードがFIFOのリーダ側からライタ側に向かって伝搬する様子に注目してください。バブルFIFOが一杯になると、読み出しがライタ側に伝わるまでにバッファの深さのレイテンシが必要になります。

テストの最後には、最大速度で書き込みと読み出しを試みるループが含まれています。バブルFIFOが最大帯域幅、つまり1ワードあたり2クロックサイクルで動作しているのがわかります。バッファステージは、1ワードの転送のために常に空と満タンの間で行き来することになります。

バブルFIFOはシンプルで、小さなバッファの場合、必要なリソースが少なく済みます。 n ステージのバブルFIFOの主な欠点は次のとおりです：(1) 最大スループットは、2クロックサイクルごとに1ワードであること、(2) データワードは、ライタ側からリーダ側へ n クロックサイクルで移動しなければならないこと、(3) フルFIFOは、再起動のために n クロックサイクルが必要であることです。

これらの欠点は、[循環バッファ\(英語\)](#) / (日本語) を用いたFIFO実装によって解決することができます。循環バッファは、メモリと読み書きポインタを用いて実装することができます。同じインターフェイスを使用して4つの要素を持つ循環バッファとしてFIFOを実装し、テスターで異なる動作を確認してみてください。循環バッファの初期実装では、簡単に実装を行うためにレジスタのベクトル((Reg(Vec(4, UInt(size.W))))を使用します。

11.4.2 UART (L9923)

UARTの例では、シリアルポートとラップトップ用のシリアルポート(通常はUSB 接続)を備えたFPGAボードが必要です。FPGAボードとラップトップのシリアルポートの間にシリアルケーブルを接続します。WindowsのHypertermやLinuxのgtktermなどのターミナルプログラムを起動します：

```
$ gtkterm &
```

正しいデバイスを使用するようにポートを構成します。USB UARTではたいいていの場合、これは/dev/ttyUSB0でしょう。ボーレートを115200に設定し、パリティやフロー制御(ハンドシェイク)をしないようにします。以下のコマンドで、UART用のVerilogコードを作成することができます：

```
$ make uart
```

つぎに、合成ツールを使用してデザインを合成します。リポジトリには、DE2-115 FPGAボード用のQuartusプロジェクトが含まれています。Quartusで再生ボタンを使ってデザインを合成し、FPGAをコンフィギュレーションします。コンフィギュレーション後、ターミナルにグリーティングメッセージが表示されるはずです。

LEDの点滅の例をUARTで拡張して、LEDが消灯している時と点灯している時にシリアルラインに0と1を書き込みます。Senderの例と同様にBufferedTxを使用します。

文字の出力が遅い(1秒間に2文字)ので、UART送信レジスタにデータを書き込むことができ、Readハンドシェイクを無視することができます。この例を拡張して、ボーレートが許す限りの速さで0~9の繰り返しの数字を書き込むようにします。この場合、ステートマシンを拡張してUARTの状態をポーリングし、送信バッファが空いているかどうかをチェックする必要があります。

サンプルコードには、Tx用のバッファが1つだけです。送信機と受信機にバッファリングのためのFIFOを自由に追加してみてください。

11.4.3 FIFO探査 (L10015)

専用レジスタに4つのバッファ要素を持つシンプルなFIFOを書きます。2ビットの読み書きカウンタを使用しますが、これではオーバーフローする可能性があります。さらに単純化して、読み出しおよび書き込みカウンタが2ビットの場合を考えます。ポインタは空のFIFOと同じです。つまり、最大で3つの要素を格納することができます。この単純化により、コード 11.11の例にあるカウンター関数と、同じポインタ値を持つ空や満杯の扱いを避けることができます。これはポインタの値だけで導出できるので、空フラグや満杯フラグは必要ありません。このデザインはどのくらい簡単ですか？

提示された異なるFIFO設計は、以下の特性に関連して設計上のトレードオフが異なります：(1) 最大スループット、(2) フォールスルーレイテンシ、(3) リソース要件、(4) 最大クロック周波数。FPGAに合成して、さまざまなサイズのFIFOのすべてのバリエーションを調べてみましょう。4ワード、16ワード、256ワードのちょうどよいFIFOのサイズはどれでしょう？

12 プロセッサの設計 (L10060)

本書の最後の章として、中規模のプロジェクトを紹介します：マイクロプロセッサの設計、シミュレーション、テストです。このプロジェクトを管理しやすくするために、単純なアキュムレータマシンを設計します。このプロセッサはLeros [8]と呼ばれ、オープンソースで<https://github.com/leros-dev/leros>から入手できます。これは高度な例であり、提示されたコード例に従うためには、いくつかのコンピュータアーキテクチャの知識が必要であることを言及したいと思います。

Lerosはシンプルな設計ですが、Cコンパイラのターゲットとしては十分な性能を持っています。命令の記述は1ページに収まるようになっており、表 12.1に一覧があります。その中でAはアキュムレータ、PCはプログラムカウンタ、iは即値(0~255)、Rnはレジスタn(0~255)、oはPCとの相対的な分岐オフセット、ARはメモリアクセス用のアドレスレジスタを表しています。

12.1 ALUから始める (L10192)

プロセッサの中心的な構成要素は、[arithmetic logic unit\(英語\)](#) / (日本語)、略してALUです。そこで、まずALUのコーディングとテストベンチから始めます。最初に、ALUのさまざまな演算を表すEnumを定義します：

```
object Types {  
  val nop :: add :: sub :: and :: or :: xor :: ld :: shr :: Nil = Enum(8)  
}
```

ALUは通常、2つのオペランド入力(aとbと呼ぶ)と、関数を選択するための演算op(またはオペコード)入力と、出力yを持ちます。コード 12.1はALUを示しています。

最初に3つの入力の短い名前を定義します。switch文はresの計算のロジックを定義します。したがって、デフォルトの代入は0になります。switch文はすべての操作を列挙し、それに応じて式を代入します。全ての操作は、Chisel式に直接マッピングされます。最後に、結果のresをALU出力yに代入します。

テストのため、コード 12.2に示すように、ALU関数を平易なScalaで記述したものを示します。

Chiselで記述されたハードウェアの重複は、Scalaの実装仕様によりエラー検出をしません。が、少なくとも何らかの確認程度にはなります。テストベクタとしていくつかの境界値や、まれな値を使用します：

```
// Some interesting corner cases  
val interesting = Array(1, 2, 4, 123, 0, -1, -2, 0x80000000, 0x7fffffff)
```

両方の入力に、これらの値を使用してすべての関数をテストします：

```
def test(values: Seq[Int]) = {  
  for (fun <- add to shr) {  
    for (a <- values) {  
      for (b <- values) {  
        poke(dut.io.op, fun)  
        poke(dut.io.a, a)  
        poke(dut.io.b, b)  
        step(1)  
        expect(dut.io.y, alu(a, b, fun.toInt))  
      }  
    }  
  }  
}
```

32ビット引数のすべての値に対する網羅的なテストは不可能であり、これが入力値としていくつかのまれな境界値を選択した理由です。まれな境界値に対するテストの他に、ランダムな入力に対するテストも有用でしょう：

Opcode	Function	Description
add	$A = A + Rn$	Add register Rn to A
addi	$A = A + i$	Add immediate value i to A
sub	$A = A - Rn$	Subtract register Rn from A
subi	$A = A - i$	Subtract immediate value i from A
shr	$A = A \gg \gg 1$	Shift A logically right
load	$A = Rn$	Load register Rn into A
loadi	$A = i$	Load immediate value i into A
and	$A = A \text{ and } Rn$	And register Rn with A
andi	$A = A \text{ and } i$	And immediate value i with A
or	$A = A \text{ or } Rn$	Or register Rn with A
ori	$A = A \text{ or } i$	Or immediate value i with A
xor	$A = A \text{ xor } Rn$	Xor register Rn with A
xori	$A = A \text{ xor } i$	Xor immediate value i with A
loadhi	$A_{15-8} = i$	Load immediate into second byte
loadh2i	$A_{23-16} = i$	Load immediate into third byte
loadh3i	$A_{31-24} = i$	Load immediate into fourth byte
store	$Rn = A$	Store A into register Rn
jal	$PC = A, Rn = PC + 2$	Jump to A and store return address in Rn
ldaddr	$AR = A$	Load address register AR with A
loadind	$A = \text{mem}[AR+(i \ll 2)]$	Load a word from memory into A
loadindbu	$A = \text{mem}[AR+i]_{7-0}$	Load a byte unsigned from memory into A
storeind	$\text{mem}[AR+(i \ll 2)] = A$	Store A into memory
storeindb	$\text{mem}[AR+i]_{7-0} = A$	Store a byte into memory
br	$PC = PC + o$	Branch
brz	if $A == 0$ $PC = PC + o$	Branch if A is zero
brnz	if $A != 0$ $PC = PC + o$	Branch if A is not zero
brp	if $A \geq 0$ $PC = PC + o$	Branch if A is positive
brn	if $A < 0$ $PC = PC + o$	Branch if A is negative
scall	scall A	System call (simulation hook)

表 12.1: Leros の命令セット

```
class Alu(size: Int) extends Module {
  val io = IO(new Bundle {
    val op = Input(UInt(3.W))
    val a = Input(SInt(size.W))
    val b = Input(SInt(size.W))
    val y = Output(SInt(size.W))
  })

  val op = io.op
  val a = io.a
  val b = io.b
  val res = WireDefault(0.S(size.W))

  switch(op) {
    is(add) {
      res := a + b
    }
    is(sub) {
      res := a - b
    }
    is(and) {
      res := a & b
    }
    is(or) {
      res := a | b
    }
    is(xor) {
      res := a ^ b
    }
    is (shr) {
      // the following does NOT result in an unsigned shift
      // res := (a.asUInt >> 1).asSInt
      // work around
      res := (a >> 1) & 0x7fffffff.S
    }
    is(ld) {
      res := b
    }
  }

  io.y := res
}
```

コード 12.1: Leros の ALU

```
def alu(a: Int, b: Int, op: Int): Int = {

  op match {
    case 1 => a + b
    case 2 => a - b
    case 3 => a & b
    case 4 => a | b
    case 5 => a ^ b
    case 6 => b
    case 7 => a >>> 1
    case _ => -123 // This shall not happen
  }
}
```

コード 12.2: Scala で記述した Leros ALU 関数

```
val randArgs = Seq.fill(100)(scala.util.Random.nextInt)
test(randArgs)
```

Lerosプロジェクトでテストを実行するには、次のようにします。

```
$ sbt "test:runMain leros.AluTester"
```

次のような成功メッセージが表示されるでしょう：

```
[info] [0.001] SEED 1544507337402
test Alu Success: 70567 tests passed in 70572 cycles taking
3.845715 seconds
[info] [3.825] RAN 70567 CYCLES PASSED
```

12.2 命令のデコード (L10343)

ALUから、逆方向に作業して命令デコーダーを実装します。まず最初に、独自のScalaクラスと共有パッケージを使って命令エンコーダーを定義します。Lerosのハードウェア実装、Lerosのアセンブラー、およびLerosの命令セットシミュレーターの間でエンコード定数を共有したいと思います。

```
package leros.shared {

object Constants {
  val NOP = 0x00
  val ADD = 0x08
  val ADDI = 0x09
  val SUB = 0x0c
  val SUBI = 0x0d
  val SHR = 0x10
  val LD = 0x20
  val LDI = 0x21
  val AND = 0x22
  val ANDI = 0x23
  val OR = 0x24
  val ORI = 0x25
  val XOR = 0x26
  val XORI = 0x27
  val LDHI = 0x29
  val LDH2I = 0x2a
  val LDH3I = 0x2b
  val ST = 0x30
  // ...
}
```

デコードコンポーネントに出力のバンドルを定義します。バンドルは後ほど部分的にALUへ供給されます。

```
class DecodeOut extends Bundle {
  val ena = Bool()
  val func = UInt()
  val exit = Bool()
}
```

デコードは8ビットのオペコードを入力として受け取り、デコードされた信号を出力とします。これらの駆動信号は、WireDefaultでデフォルト値が割り当てられます。

```
class Decode() extends Module {
  val io = IO(new Bundle {
    val din = Input(UInt(8.W))
    val dout = Output(new DecodeOut)
  })

  val f = WireDefault(nop)
  val imm = WireDefault(false.B)
  val ena = WireDefault(false.B)

  io.dout.exit := false.B
```

デコードは、オペコードに含まれる命令の部分に対する大きなswitch文に過ぎません(Lerosでは、ほとんどの命令は上位8ビットです)。

```
switch(io.din) {
  is(ADD.U) {
    f := add
    ena := true.B
  }
  is(ADDI.U) {
    f := add
    imm := true.B
    ena := true.B
  }
  is(SUB.U) {
    f := sub
    ena := true.B
  }
  is(SUBI.U) {
    f := sub
    imm := true.B
    ena := true.B
  }
  is(SHR.U) {
    f := shr
    ena := true.B
  }
  // ...
```

12.3 アセンブラ命令 (L10408)

Lerosのプログラムを書くにはアセンブラが必要です。しかし、最初のテストでは、いくつかの命令をハードコーディングしてScalaの配列に入れ、それを命令メモリの初期化に使用します。

```
val prog = Array[Int](
  0x0903, // addi 0x3
  0x09ff, // -1
```

```

    0x0d02, // subi 2
    0x21ab, // ldi 0xab
    0x230f, // and 0x0f
    0x25c3, // or 0xc3
    0x0000
)

def getProgramFix() = prog

```

しかし、これはプロセッサをテストするには非常に非効率的なアプローチです。Scalaのような表現言語でアセンブラを書くのは大したプロジェクトではありません。そこで、100行程度のコードで可能なLeros用の簡単なアセンブラを書きます。アセンブラを呼び出す関数`getProgram`を定義しています。分岐先には、`Map`で収集したシンボルテーブルが必要です。古典的なアセンブラは二回のパスで実行されます。(1) シンボルテーブル値の収集を行い、(2) 1回目のパスで集めたシンボルを使ってプログラムをアセンブルします。そのため、どのパスであるかを示すパラメータを指定して、`assemble`を2回呼び出します。

```

def getProgram(prog: String) = {
  assemble(prog)
}

// collect destination addresses in first pass
val symbols = collection.mutable.Map[String, Int]()

def assemble(prog: String): Array[Int] = {
  assemble(prog, false)
  assemble(prog, true)
}

```

`assemble`関数は、ソースファイル¹を読み込むことから始まり、2つの可能なオペランドを解析するための2つのヘルパー関数を定義します。(1) 整数定数(10進数または16進数表記が可能)と、(2) レジスタ番号を読み込みます。

```

def assemble(prog: String, pass2: Boolean): Array[Int] = {

  val source = Source.fromFile(prog)
  var program = List[Int]()
  var pc = 0

  def toInt(s: String): Int = {
    if (s.startsWith("0x")) {
      Integer.parseInt(s.substring(2), 16)
    } else {
      Integer.parseInt(s)
    }
  }

  def regNumber(s: String): Int = {
    assert(s.startsWith("r"), "Register numbers shall start with 'r'")
    s.substring(1).toInt
  }
}

```

コード 12.3にLerosアセンブラのコア部分を示します。Scalaの`match`式がアセンブリ関数のコアをカバーしています。

12.4 演習 (L10492)

最後の章にあるこの演習課題は、非常に自由な形で出題されています。あなたは、Chiselを介してあなたの学習ツアーの最後にあり、あなたが面白いと思う設計の問題に取り組む準備ができています。

¹この関数は実際にソースファイルを読み込むわけではありませんが、この議論では読み込み関数として考えることができます。

```

for (line <- source.getLines()) {
  if (!pass2) println(line)
  val tokens = line.trim.split(" ")
  val Pattern = "(.+:)".r
  val instr = tokens(0) match {
    case "/" => // comment
    case Pattern(1) => if (!pass2) symbols += (1.substring(0, 1.length - 1) -> pc)
    case "add" => (ADD << 8) + regNumber(tokens(1))
    case "sub" => (SUB << 8) + regNumber(tokens(1))
    case "and" => (AND << 8) + regNumber(tokens(1))
    case "or" => (OR << 8) + regNumber(tokens(1))
    case "xor" => (XOR << 8) + regNumber(tokens(1))
    case "load" => (LD << 8) + regNumber(tokens(1))
    case "addi" => (ADDI << 8) + toInt(tokens(1))
    case "subi" => (SUBI << 8) + toInt(tokens(1))
    case "andi" => (ANDI << 8) + toInt(tokens(1))
    case "ori" => (ORI << 8) + toInt(tokens(1))
    case "xori" => (XORI << 8) + toInt(tokens(1))
    case "shr" => (SHR << 8)
    // ...
    case "" => // println("Empty line")
    case t: String => throw new Exception("Assembler error: unknown instruction: "
      + t)
    case _ => throw new Exception("Assembler error")
  }
}

```

コード 12.3: Leros アセンブラのメインの部分

1つの選択肢は、この章を読み直して、[Leros リポジトリ](#)にあるすべてのソースコードを読み、テストが失敗するほどコードをいじくり回し、コードを壊してテストケースを実行し、失敗することを確認することです。

別の選択肢は、Lerosの実装を書くことです。リポジトリにある実装は、パイプラインを構成するための一つの可能性に過ぎません。Chiselシミュレーション版のLerosを1つのパイプラインステージだけで書くこともできますし、最高のクロック周波数を得るためにLerosをスーパーパイプライン化することもできます。

第3の選択肢は、ゼロからプロセッサを設計することです。Lerosプロセッサと必要なツールを構築する方法のデモンストレーションにより、プロセッサの設計と実装は魔法の芸術ではなく、非常に楽しいエンジニアリングであることがわかっていただけたでしょう。

13 Chisel への貢献 (L10543)

Chiselは、絶えまない開発と改良のもとにあるオープンソースプロジェクトです。そのため、あなたもプロジェクトに貢献することができます。ここでは、Chiselのライブラリの開発のための開発環境のセットアップと、Chiselへの貢献方法について説明します。

13.1 開発環境の設定 (L10565)

Chiselは、いくつかの異なるリポジトリで構成されています。そのすべては [GitHub上の freechips オータマイゼーション](#) でホストされています。

あなたの個人GitHubのアカウントに、貢献したいリポジトリをフォークします。具体的には、GitHubのWebインターフェイスでForkボタンを押すことで、リポジトリをフォークすることができます。そして、そのフォークしたリポジトリをクローンします。¹ `chisel3`を変更し、私のローカルのフォークをクローンするコマンドは次のとおりです。

```
$ git clone git@github.com:schoeberl/chisel3.git
```

Chisel3をコンパイルし、ローカルライブラリとして公開するには、以下を実行します。

```
$ cd chisel3
$ sbt compile
$ sbt publishLocal
```

パブリッシュしたライブラリのバージョン文字列について、パブリッシュローカルコマンドを実行する際に気をつけてください。文字列SNAPSHOTが含まれてパブリッシュされます。もしあなたがテスターを用いる際に、パブリッシュしたバージョンが、ChiselのSNAPSHOTと互換性がない場合、[chisel-tester](#)についても同様にフォークとクローンして、ローカルでパブリッシュしてください。

Chiselでの変更をテストするには、おそらく、Chiselプロジェクトを作成する必要があります。例えば、[empty Chisel project](#)をクローニング/フォークして名前を変更します。`.git`フォルダは削除しておきます。

ローカルにパブリッシュされたバージョンのChiselを参照するように`build.sbt`を変更します。さらに、この記事の執筆時点では、Chisel元のヘッドは、Scalaの2.12を使用しています。しかし、Scala 2.12は問題[anonymous bundles](#)があります。その回避のために、次のScalaのオプション、`"-Xsource:2.11"`を追加する必要があります。`build.sbt`は次のようになります。

```
scalaVersion := "2.12.6"

scalacOptions := Seq("-Xsource:2.11")

resolvers ++= Seq(
  Resolver.sonatypeRepo("snapshots"),
  Resolver.sonatypeRepo("releases")
)

libraryDependencies +=
  "edu.berkeley.cs" %% "chisel3" % "3.2-SNAPSHOT"
libraryDependencies +=
  "edu.berkeley.cs" %% "chisel-iotesters" % "1.3-SNAPSHOT"
```

Chiselのテストアプリケーションをコンパイルして、それがChiselライブラリのローカルパブリッシュバージョンを使っているか注意する。(例えば、アプリケーションコードとChiselライブラリのScalaのバージョンが異なっている場合、ローカルパブリッシュバージョンではなく、サーバからのSNAPSHOTバージョンを選択している。)

[some notes at the Chisel repo](#)も参照しておいてください。

¹Chiselとfirrtlに変更を加える場合は、firrtlについてもフォークとクローンが必要があることに注意してください

13.2 テスト (L10699)

Chiselライブラリを変更する際は、Chiselのテストも実行する必要があります。 `sbt`ベースのプロジェクトでは、下記のように実行します。

```
$ sbt test
```

また、あなたはChiselに機能を追加する場合は、その新機能のテストを提供する必要があります。

13.3 プルリクエストで貢献する (L10729)

Chiselプロジェクトでは、開発者はメインリポジトリに直接コミットできません。貢献は、ライブラリのフォーク版の作業ブランチから[pull request](#)、[プルリクエスト](#)で行います。詳細については、[GitHub上のドキュメントcollaboration with pull requests](#)、[プルリクエストによるコラボレーション](#)を参照してください。Chiselのグループでも貢献方法について[contribution guidelines](#)、[貢献ガイドライン](#)で文書化を始めています。

13.4 演習 (L10754)

`UInt`タイプの新しいオペレータ（演算子）を追加します。Chiselライブラリに組み込み、オペレータの使用例として、いくつかの使用例とテストコードを作成します。とりあえず、便利なオペレータである必要はありませんので、何でもよいです。例えばゼロでなければ左辺を、それ以外の場合は右辺を返す、マルチプレクサのような、「?」オペレータを考えます。そのためには、どれくらいのコード行数が必要でしょうか？²

ただし、このような感じで、些細なオペレータを追加するためにChiselプロジェクトをフォークしたりしないでください。Chiselの変更や拡張は、メインの開発者（達）と相談の上すすめるべきではありません。この演習は、そうした活動を始めるにあたっての簡単な練習です。

もしあなたが慣れてきたら、[open issues](#)、[未解決の課題](#)のいずれかを選んで、その解決を試みるすることもできます。そして、プルリクエストをChiselに送り、貢献します。まず最初は、GitHubリポジトリでのChiselの開発スタイルを見てChiselのオープンソースプロジェクト内で、その変更とプルリクエストがどのように扱われているかを見てみましょう。

²てっとりばよい実装では、2行ほどのScalaコードになります

14 まとめ (L10854)

この本は、ハードウェア構成の言語である Chisel を用いたデジタル回路設計の入門書です。シンプルなものから中規模の Chisel で記述されたデジタル回路設計を見てきました。Chisel は Scala ベースの DSL です。Scala の強力な抽象化を継承しています。この本は入門書として意図されているため、本書での記述は Scala の簡単な使い方にとどめています。次の論理的なステップは、Scala の基本を学び、それをあなたの Chisel のプロジェクトに適用してゆくことです。

本書のフィードバックをお寄せください、それは本書を改善し、次の版に反映されるでしょう。私の連絡先は <mailto:masca@dtu.dk> です。GitHub 上で Issue リクエストを出していただいても構いません。本書の修正や改善の関する Pull リクエストもお待ちしております。(日本語版につきましては、Chisel 勉強会の Slack まで <https://chisel-jp-slackin.herokuapp.com/>)

Source Access

本書はオープンソースで提供されています。リポジトリには、Chisel コースとすべての Chisel のサンプルコードについてのスライドも含まれています：<https://github.com/schoeberl/chisel-book> (日本語版は：<https://github.com/chisel-jp/chisel-book> の `japanese` ブランチを参照してください)

本書の中でも参照している、中規模の実装例はオープンソースとして提供されています。<https://github.com/schoeberl/chisel-examples> はこうした様々な FPGA をターゲットとしたプロジェクトを含む実装例です。

A Chiselを使っているプロジェクト一覧 (L10924)

Chiselは（まだ）多くのプロジェクトで使用されているわけではありません。そのため、言語やコーディングスタイルを学ぶためのオープンソースのChiselの実装コードはそんなにありません。ここでは、私が把握している、オープンソースで公開されている Chiselを使ったプロジェクトを紹介します。

Rocket Chip はロケットマイクロアーキテクチャとTileLinkインターコネクト(バス)生成器を含む **RISC-V(英語)**/ **(日本語)** [13]プロセッサシステムの生成器です。もともと最初のチップスケール Chiselプロジェクト [1]としてカリフォルニア大学バークレー校で開発されました。現在、ロケットチップはSiFiveによって商業的にサポートされています。

Sodor は教育目的での利用を意図したRISC-V実装です。1、2、3、及び5段のパイプラインの実装を含んでいます。すべてのプロセッサは、デバッグポートを介して、命令フェッチ、データアクセス、およびプログラムのロードがシンプルな共有スクラッチパッドメモリを使用します。Sodorは主にシミュレーションで使用されることを意図しています。

Patmos はリアルタイムシステム [10]向けに最適化されたプロセッサです。Patmos のリポジトリにはいくつかのマルチコア通信アーキテクチャが含まれます。時間予測可能なメモリアービタ [7]、ネットワーク・オン・チップ [9]、オーナーシップ対応の共有スクラッチパッドメモリ [11]、などを含みます。この記事の執筆時点では、Patmos はまだChisel2で記述されています

FlexPRET は高時間精度アーキテクチャ [14]の実装です。FlexPRETは、RISC-Vの命令セットを実装し、Chisel3.1に更新されました。

Lipsi はシステム・オン・チップでのユーティリティ機能向けの小型プロセッサです [6]。Lipsiののコードベースは非常に小さく、Chiselのプロセッサ設計の最初の出発点として利用することができます。また、LipsiはChisel/Scalaの生産性の高さの実例でもあります。私はChiselで、ハードウェアを記述し、FPGA上でそれを実行し、Scalaでアセンブラを書き、ScalaでLipsiの命令セットシミュレータを書き、いくつかのテストケースを書くのに14時間ほどかかりました。

OpenSoC Fabric はChiselで記述された、オープンソースの NoC (Network on Chip) 生成器です [5]。大規模な設計探索のためのシステム・オン・チップを提供することを意図しています。NoC自体は、ワームホール・ルーティング、フロー制御のためのクレジット、及び仮想チャネルのための最先端の設計です。OpenSoCファブリックはまだChisel 2を使用しています

DANA はロケットカスタムコプロセッサインターフェース (ROCC) を使用したニューラルネットワークアクセラレータと統合されたRISC-Vロケットプロセッサです [4]。DANAは推論と学習をサポートしています。

Chiselwatt は POWER Open ISA の実装です。Micropythonを実行するための命令を含んでいます。

Chiselを使用するオープンソースプロジェクトに心当たりがありましたら、その情報を私までメールを送ってください。その情報を、この本の将来版に含めたいと思います。

B Chisel 2 (L11088)

この本はChiselのバージョン3に対応しています。また、新規設計用にはChisel3が推奨されています。しかし、世の中には、まだChisel3に変換されていないChisel2のコードが依然として存在しています。Chisel2のプロジェクトをChisel3に変換する方法に関するドキュメントとして以下の2つがあります：

- [Chisel2 vs. Chisel3](#)
- [Towards Chisel 3](#)

しかしながら、あなたがまだChisel2を使用するプロジェクトに関わるかもしれません。例えば、[Patmos \[10\]](#) プロセッサはChisel2で設計されています。したがって、すでにChisel3で設計を始めている人向けに、Chisel2に関する情報を提供したいと思います。

まず、Chisel2上のすべてのドキュメントは、Chiselに属するウェブサイトから削除されています。私たちはこれらのPDF文書を救出して、GitHub <https://github.com/schoeberl/chisel2-doc> に保存しています。Chisel2のブランチに切り替えることで、Chisel2のチュートリアルにアクセスできます。

```
$ git clone https://github.com/ucb-bar/chisel-tutorial.git
$ cd chisel-tutorial
$ git checkout chisel2
```

Chisel3と2の間の目に見える大きな違いは、定数の定義、IO、ワイヤ、メモリのバンドル、および古いレジスタ定義方法になります。

Chisel2の実装は、Chisel3の代わりに、Chisel パッケージを使い、この互換性レイヤを介することで、Chisel3プロジェクトである程度利用することができます。しかし、この互換性レイヤの使用は、あくまで遷移期間に留めるべきであり、ここでは詳しくは述べません。

ここで紹介する基本的なコンポーネントの2つの例は、Chisel3 と同じものです。組み合わせロジックを含むモジュール例：

```
import Chisel._

class Logic extends Module {
  val io = new Bundle {
    val a = UInt(INPUT, 1)
    val b = UInt(INPUT, 1)
    val c = UInt(INPUT, 1)
    val out = UInt(OUTPUT, 1)
  }

  io.out := io.a & io.b | io.c
}
```

IO定義のBundleがIO()クラスにラップされていないことに注意してください。さらに、それぞれのIOポートはタイプ定義の一部として定義されます。この INPUTとOUTPUT例ではUIntの一部として定義されています。また、信号の幅は2番目のパラメータで与えられています。

Chisel2 での8ビット・レジスタの記述例：

```
import Chisel._

class Register extends Module {
  val io = new Bundle {
    val in = UInt(INPUT, 8)
    val out = UInt(OUTPUT, 8)
  }

  val reg = Reg(init = UInt(0, 8))
  reg := io.in

  io.out := reg
}
```

ここでは、`init`という名前のパラメータに`UInt`を介して渡されたりセット値を用いる典型的なレジスタの定義方法を紹介しています。この形式は、Chisel3でもまだ有効ですが、新たなChisel3設計用には、`RegInit`と`RegNext`の使用が推奨されています。またここでは、`UInt(0, 8)`で8ビット幅の定数0を定義しています。

Chiselベースのテスト用C++コードとVerilogコードは、`chiselMainTest`と`chiselMain`を呼び出すことで生成されます。どちらのメイン関数もパラメータとして文字列(`String`)の配列を取ります。

```
import Chisel._

class LogicTester(c: Logic) extends Tester(c) {

  poke(c.io.a, 1)
  poke(c.io.b, 0)
  poke(c.io.c, 1)
  step(1)
  expect(c.io.out, 1)
}

object LogicTester {
  def main(args: Array[String]): Unit = {
    chiselMainTest(Array("--genHarness", "--test",
      "--backend", "c",
      "--compile", "--targetDir", "generated"),
      () => Module(new Logic())) {
      c => new LogicTester(c)
    }
  }
}

import Chisel._

object LogicHardware {
  def main(args: Array[String]): Unit = {
    chiselMain(Array("--backend", "v"), () => Module(new Logic()))
  }
}
```

読み書きが一旦レジスタにラッチされるメモリは、Chisel2では以下のように記述されています。

```
val mem = Mem(UInt(width = 8), 256, seqRead = true)
val rdData = mem(Reg(next = rdAddr))
when(wrEna) {
  mem(wrAddr) := wrData
}
```

C 略語 (L11252)

ハードウェア設計者やコンピュータのエンジニアは略語を好みます。しかしながら、そうした略語になれるには時間がかかります。以下に、デジタル設計やコンピュータ・アーキテクチャで一般的に使われる略語を列挙します。

ADC analog-to-digital converter

ALU arithmetic and logic unit

ASIC application-specific integrated circuit

CFG control flow graph

Chisel constructing hardware in a Scala embedded language

CISC complex instruction set computer

CPI clock cycles per instruction

CRC cyclic redundancy check

DAC digital-to-analog converter

DFF D flip-flop, data flip-flop

DMA direct memory access

DRAM dynamic random access memory

EMC electromagnetic compatibility

ESD electrostatic discharge

FF flip-flop

FIFO first-in, first-out

FPGA field-programmable gate array

HDL hardware description language

HLS high-level synthesis

IC instruction count

IDE integrated development environment

ILP instruction level parallelism

IO input/output

ISA instruction set architecture

JDK Java development kit

JIT just-in-time

JVM Java virtual machine

LC logic cell

LRU least-recently used
MMIO memory-mapped IO
MUX multiplexer
OO object oriented
OOO out-of order
OS operating system
RISC reduced instruction set computer
SDRAM synchronous DRAM
SRAM static random access memory
TOS top-of stack
UART universal asynchronous receiver/transmitter
VHDL VHSIC hardware description language
VHSIC very high speed integrated circuit
WCET Worst-Case Execution Time

参考文献

- [1] Krste Asanović, Rimas Avizienis, Jonathan Bachrach, Scott Beamer, David Biancolin, Christopher Celio, Henry Cook, Daniel Dabbelt, John Hauser, Adam Izraelevitz, Sagar Karandikar, Ben Keller, Donggyu Kim, John Koenig, Yunsup Lee, Eric Love, Martin Maas, Albert Magyar, Howard Mao, Miquel Moreto, Albert Ou, David A. Patterson, Brian Richards, Colin Schmidt, Stephen Twigg, Huy Vo, and Andrew Waterman. The rocket chip generator. Technical Report UCB/EECS-2016-17, EECS Department, University of California, Berkeley, Apr 2016.
- [2] Jonathan Bachrach, Huy Vo, Brian Richards, Yunsup Lee, Andrew Waterman, Rimas Avizienis, John Wawrzynek, and Krste Asanovic. Chisel: constructing hardware in a Scala embedded language. In Patrick Groeneveld, Donatella Sciuto, and Soha Hassoun, editors, *The 49th Annual Design Automation Conference (DAC 2012)*, pages 1216–1225, San Francisco, CA, USA, June 2012. ACM.
- [3] William J. Dally, R. Curtis Harting, and Tor M. Aamodt. *Digital design using VHDL: A systems approach*. Cambridge University Press, 2016.
- [4] Schuyler Eldridge, Amos Waterland, Margo Seltzer, and Jonathan Appavoo and Ajay Joshi. Towards general-purpose neural network computing. In *2015 International Conference on Parallel Architecture and Compilation (PACT)*, pages 99–112, Oct 2015.
- [5] Farzaf Fatollahi-Fard, David Donofrio, George Michelogiannakis, and John Shalf. Opensoc fabric: On-chip network generator. In *2016 IEEE International Symposium on Performance Analysis of Systems and Software (ISPASS)*, pages 194–203, April 2016.
- [6] Martin Schoeberl. Lipsi: Probably the smallest processor in the world. In *Architecture of Computing Systems – ARCS 2018*, pages 18–30. Springer International Publishing, 2018.
- [7] Martin Schoeberl, David VH Chong, Wolfgang Puffitsch, and Jens Sparsø. A time-predictable memory network-on-chip. In *Proceedings of the 14th International Workshop on Worst-Case Execution Time Analysis (WCET 2014)*, pages 53–62, Madrid, Spain, July 2014.
- [8] Martin Schoeberl and Morten Borup Petersen. Leros: The return of the accumulator machine. In Martin Schoeberl, Thilo Pionteck, Sascha Uhrig, Jürgen Brehm, and Christian Hochberger, editors, *Architecture of Computing Systems - ARCS 2019 - 32nd International Conference, Proceedings*, pages 115–127. Springer, 1 2019.
- [9] Martin Schoeberl, Luca Pezzarossa, and Jens Sparsø. A minimal network interface for a simple network-on-chip. In Martin Schoeberl, Thilo Pionteck, Sascha Uhrig, Jürgen Brehm, and Christian Hochberger, editors, *Architecture of Computing Systems - ARCS 2019*, pages 295–307. Springer, 1 2019.
- [10] Martin Schoeberl, Wolfgang Puffitsch, Stefan Hepp, Benedikt Huber, and Daniel Prokesch. Patmos: A time-predictable microprocessor. *Real-Time Systems*, 54(2):389–423, Apr 2018.
- [11] Martin Schoeberl, Tórrur Biskopstø Strøm, Oktay Baris, and Jens Sparsø. Scratchpad memories with ownership. In *2019 Design, Automation and Test in Europe Conference Exhibition (DATE)*, 2019.
- [12] Bill Venners, Lex Spoon, and Martin Odersky. *Programming in Scala, 3rd Edition*. Artima Inc, 2016.
- [13] Andrew Waterman, Yunsup Lee, David A. Patterson, and Krste Asanovic. The risc-v instruction set manual, volume i: Base user-level isa. Technical Report UCB/EECS-2011-62, EECS Department, University of California, Berkeley, May 2011.
- [14] Michael Zimmer. *Predictable Processors for Mixed-Criticality Systems and Precision-Timed I/O*. PhD thesis, EECS Department, University of California, Berkeley, Aug 2015.

索引

- ALU, [27](#), [97](#)
- arithmetic operations, [8](#)
- Array, [11](#)
- Assembler, [101](#)
- Asynchronous Input, [49](#)
- BCD, [76](#)
- Binary-coded decimal, [76](#)
- Bit
 - concatenation, [9](#)
 - extraction, [9](#)
 - reduction, [9](#)
- Bitfield
 - concatenation, [9](#)
 - extraction, [9](#)
- Bool, [8](#)
- Bubble FIFO, [82](#)
- Bulk connection, [28](#)
- Bundle, [11](#)
- Chisel
 - Contribution, [105](#)
 - Examples, [4](#), [109](#)
- Chisel 2, [111](#)
- Circular buffer, [91](#)
 - read pointer, [91](#)
 - write pointer, [91](#)
- Clock, [35](#)
- Collection, [11](#)
- Combinational circuit, [31](#)
- Communicating state machines, [63](#)
- Component, [25](#)
- Counter, [37](#)
- Counting, [11](#)
- Data forwarding, [44](#)
- Datapath, [67](#)
- Debouncing, [49](#)
- Decoder, [32](#)
- DecoupledIO, [88](#)
- Double buffer FIFO, [90](#)
- Edge detection, [51](#)
- elsewhen, [31](#)
- Encoder, [34](#)
- FIFO, [81](#)
- FIFO buffer, [81](#)
- File reading, [76](#)
- Finite-State Machine
 - Mealy, [58](#)
 - Moore, [55](#)
- Finite-state machine, [55](#)
- First-in, first-out buffer, [81](#)
- Flip-flop, [35](#)
- FSM, [55](#)
- FSMD, [67](#)
- Function components, [29](#)
- Functional programming, [80](#)
- Hardware generators, [73](#)
- if/elseif/else, [31](#)
- Inheritance, [77](#)
- Initialization, [35](#)
- Integer
 - constant, [7](#)
 - signed, [7](#)
 - unsigned, [7](#)
 - width, [7](#)
- IO interface, [25](#)
- Leros, [97](#)
- Logic generation, [76](#)
- Logic table generation, [76](#)
- Logical clock, [40](#)
- logical operations, [8](#)
- Majority voting, [51](#)
- Memory, [44](#)
- Metastability, [49](#)
- Module, [25](#)
- Multiplexer, [9](#)
- Object-oriented, [77](#)
- Operators, [9](#)
- otherwise, [31](#)
- Parameters, [73](#)
- Ports, [25](#)
- Processor, [97](#)
 - ALU, [97](#)
 - instruction decode, [100](#)
- RAM, [44](#)
- Ready-valid interface, [69](#), [88](#)
- Ready-valid インターフェイス, [88](#)
- Ready-Valid インターフェース, [69](#)

- Register, 35
 - with enable, 36
- Reset, 35
- sbt, 15
- ScalaTest, 20
- Serial port, 82
- Source organization, 15
- SRAM, 44
- State diagram, 55
- State machine with datapath, 67
- Structure, 11
- switch, 33
- Synchronous memory, 44
- Synchronous sequential circuit, 55
- Testing, 18
- Tick, 40
- Timing diagram, 36
- Timing generation, 39
- tuple, 92
- Type parameters, 73
- UART, 82
- Vector, 11
- Waveform diagram, 36
- when, 31
- ベクター, 11
- アセンブラ, 101
- アレイ, 11
- エッジ検出, 51
- エンコーダー, 34
- オブジェクト指向, 77
- カウンタ, 37
- カウント(カウンタ), 11
- クロック, 35
- コミュニケーションステートマシン, 63
- コレクション, 11
- コンポーネント, 25
- シリアルポート, 82
- ストラクチャ, 11
- タイミング図, 36
- タイミング生成, 39
- タプル, 92
- ダブルバッファFIFO, 90
- ティック, 40
- テスト, 18
- デバウンス, 49
- データバス, 67
- データバスを持つステートマシン, 67
- ハードウェアジェネレータ, 73
- バブルFIFO, 82
- バンドル, 11
- パラメータ, 73
- ビット演算
 - 連結, 9
- ファイル読み出し?, 76
- フリップフロップ, 35
- ブーリアン, 8
- プロセッサ, 97
 - 命令のデコード, 100
 - 演算装置, 97
- ポート, 25
- マルチプレクサ, 9
- メタステーブル, 49
- メモリー, 44
- モジュール, 25
- ラッチ, 35
- リセット, 35
- レジスター, 35
- 二進化十進数, 76
- 先入れ先出しバッファ, 81
- 初期化, 35
- 同期シーケンシャル回路, 55
- 同期メモリー, 44
- 型パラメータ, 73
- 多数決, 51
- 循環バッファ, 91
 - 書き込みポインター, 91
 - 読み出しポインター, 91
- 整数
 - 幅, 7
 - 符号なし, 7
 - 符号付き, 7
- 有限オートマトン, 55
- 有限状態機械, 55
- 条件構文, 31
- 構造体, 11
- 波形図, 36
- 演算子, 9
- 演算装置, 97
- 算術演算, 8
- 組, 92
- 継承, 77
- 論理クロック, 40
- 論理演算, 8
- 配列, 11
- 関数型プログラミング, 80
- 非同期入力, 49